

**B.T.S. électronique**

**SESSION 2001**

**ETUDE D'UN SYSTEME TECHNIQUE**

**CENTRE D'USINAGE**

**ML 1525**

**Dossier brouillon**

Ce dossier comporte 7 pages.

Il reprend les questions qui nécessitent un brouillon particulier.

**A.1.2** Compléter, dans le tableau ci-dessous, les valeurs des signaux /VMA à A19 qui rendent les sorties /RAM, /EPROM, /EEPROM actives et indiquer la ou les zone(s) définie(s) en précisant les adresses de début et de fin de celle(s)-ci.

*Les valeurs indéfinies seront notées par X.*

	/VMA	/AS	Sel R/E	A23	A22	A21	A20	A19	Adresses hexadécimales	
/RAM			0							
			1							
/EPROM			0							
			1							
/EEPROM			0							
			1							


**A.1.4** Compléter, dans le tableau ci-dessous, les valeurs des signaux /VMA à A19 qui rendent les sorties /CPTX, /CNAX, /ACIA actives et indiquer la ou les zone(s) définie(s) en précisant les adresses de début et de fin de celle(s)-ci.

*Les valeurs indéfinies seront notées par X.*


	/VMA	/AS	Sel R/E	A23	A22	A21	A20	A19	Adresses hexadécimales	
/CPTX										
/CNAX										
/ACIA										

A.3.1 En utilisant les documents constructeurs fournis et les chronogrammes des cycles de lecture, compléter les chronogrammes correspondant à la création du signal /DTACK.

 Les séquences S0 à S7 et SW seront notées au dessus de ces chronogrammes.



 B.1.3 Compléter les chronogrammes ci-dessous et préciser les amplitudes des différents signaux.




**B.3.2** Soit  $D$  la donnée fournie par le microprocesseur 68000.

Compléter le tableau suivant.

D hexa	800	A00	FFF	000	200	7FF
Vconsx						

 
**B3.3** Reporter sur le graphique ci-dessous, les différentes valeurs du tableau et tracer la caractéristique  $V_{consx} = f(D)$ .



**B.3.5** Compléter les valeurs manquantes du tableau ci-dessous.

D hexa	800		040		600
D décimal					
V mm/s		-120		+50	

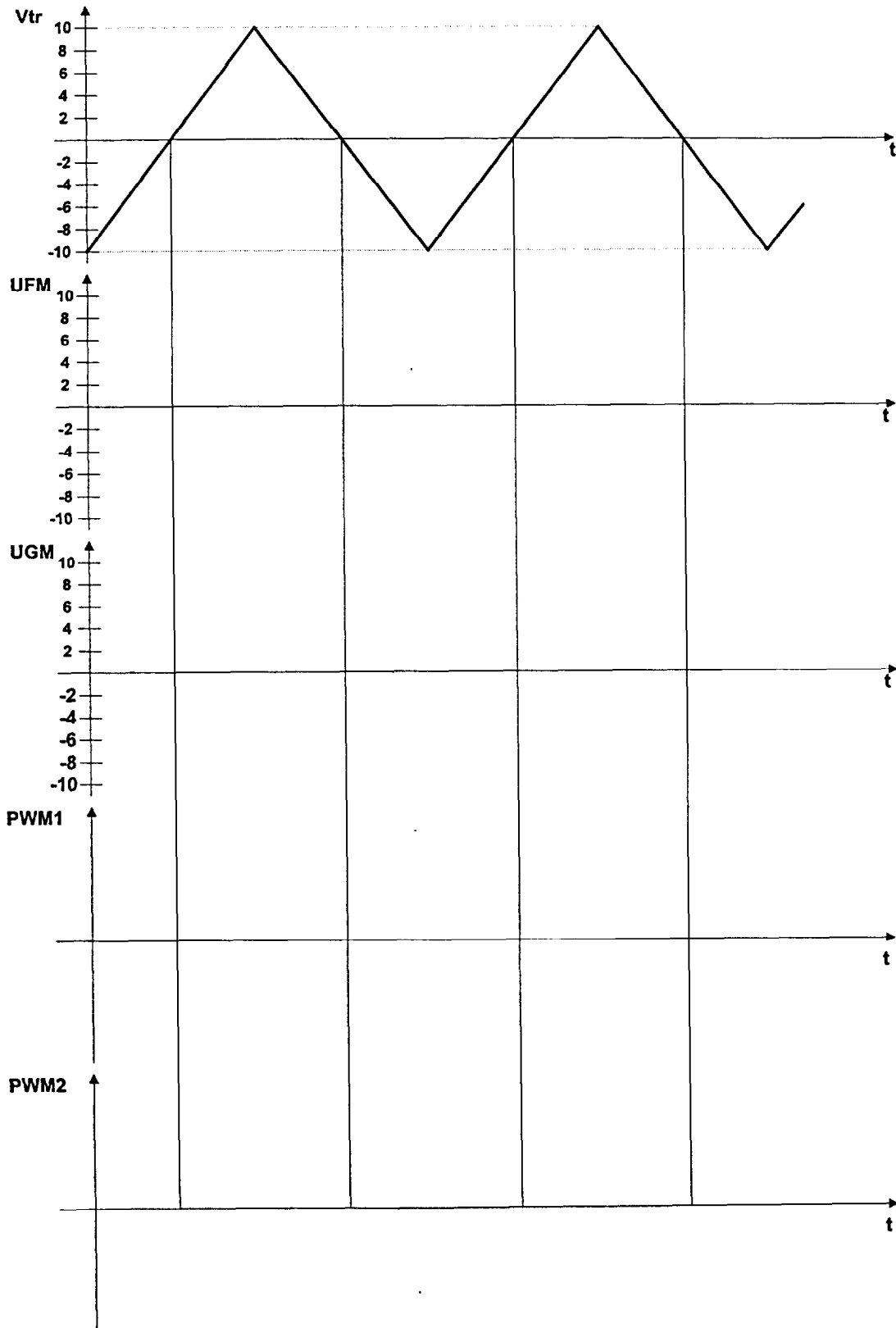C.9 On suppose que la tension au point D est égale à +4 V.  
 Compléter les chronogrammes des signaux UFM, UGM, PWM1 et PWM2.  
 Préciser les valeurs d'amplitude particulières.




**D.1.2** L'interface série est réalisé avec un circuit ACIA du type MC 6850. Ce circuit contient plusieurs registres, accessibles en lecture ou en écriture.

Indiquer pour chacun des registres du MC 6850, s'il est accessible en lecture (L), en écriture (E), ou les 2 (L et E) en cochant le tableau ci-dessous.

Registre	L	E	L et E
TRANSMIT DATA REGISTER			
RECEIVE DATA REGISTER			
CONTROL REGISTER			
STATUS REGISTER			

**D.1.5** Tracer ci-dessous l'allure du signal transmis sur la borne Tx Data de l'ACIA MC 6850 pour la donnée \$31 transmise en utilisant le format précisé ci-dessus. Préciser l'amplitude du signal et qualifier chaque bit (start, stop, parité, LSB...).

 *Note: Le tracé de TD OUT concerne la question D.3.3.*



**B.T.S. électronique**

**SESSION 2001**

**ETUDE D'UN SYSTEME TECHNIQUE**

**CENTRE D'USINAGE**

**ML 1525**

**Texte du sujet**

**Durée : 6 heures**

**Coefficient : 5**

Ce dossier comporte 14 pages. Il constitue le texte du sujet que le candidat peut garder à la fin de l'épreuve.

*Usage de la calculatrice autorisé conformément à la circulaire n° 99-186 du 16-11-99.*



## COMPOSITION DU SUJET

**Le sujet est divisée en 4 parties indépendantes :**

**PARTIE A :** Etude des modules Microprocesseur et mémoires et Décodage d'adresse.

Temps conseillé : 1 h 30 mm.

**PARTIE B :** Etude du module de Gestion des 5 axes.

Temps conseillé : 1 h 30 mm.

**PARTIE C :** Etude du module Asservissement.

Temps conseillé : 1 h 45 mm.

**PARTIE D :** Etude du module de Transmission.

Temps conseillé : 45 mm.

**Lecture du sujet : 30mm.**

### A Etude des modules : Microprocesseur et mémoires Décodage d'adresse

*L'étude de ces sous-ensembles mettra en évidence : Le plan mémoire utilisé.*

*La création du signal /DTACK*

*Dans la suite, on considère la notation /X équivalente à X complémenté (X barre).*

#### A.1 Etude de la fonction décodage d'adresse.

*Le schéma structurel associé est donné page 11 du dossier technique.*

*On considère que le bus d'adresse est constitué de 24 bits (A23 à A0).*

*On précise que l'entrée Sel R/E permet la permutation des zones RAM et EPROM.*

**A.1.1** Donner les équations des signaux A, B, /G entrées du circuit IC5 (74LS139).

**A.1.2** Compléter, dans le tableau ci-dessous, les valeurs des signaux /VMA à A19 qui rendent les sorties /RAM, /EPROM, /EEPROM actives et indiquer la ou les zone(s) définie(s) en précisant les adresses de début et de fin de celle(s)-ci.

*Les valeurs indéfinies seront notées par X.*

	/VM A	/AS	Sel R/E	A23	A22	A21	A20	A19	Adresses hexadécimales	
/RAM	-----		0						-----	
			1						-----	
/EPROM	-----		0						-----	
			1						-----	
/EEPRO M	-----		0						-----	
			1						-----	

**A.1.3** En déduire l'équation logique de chacune de ces sorties.

/RAM =    /EPROM =    /EEPROM =

**A.1.4** Compléter, dans le tableau ci-dessous, les valeurs des signaux /VMA à A19 qui rendent les sorties /CPTX, /CNAX, /ACIA actives et indiquer la ou les zone(s) définie(s) en précisant les adresses de début et de fin de celle(s)-ci.

*Les valeurs indéfinies seront notées par X.*

	/VM A	/AS	Sel R/E	A23	A22	A21	A20	A19	Adresses hexadécimales	
/CPTX										
/CNAX										
/ACIA										

A.1.5 En déduire l'équation logique de chacune de ces sorties.


$$\text{/CPTX} = \quad \quad \quad \text{/CNAX} = \quad \quad \quad \text{/ACIA} = ..$$

## A.2 Amélioration technologique

*Afin de moderniser le système, il est décidé d'intégrer dans un circuit logique programmable complexe (CPLD), l'ensemble de la logique du système. Le développement du circuit est effectué en langage VHDL.*

*L'étude qui vous est demandée porte uniquement sur les 2 sorties « /DTACK\_LENT et /VPA » situées sur le schéma décodage d'adresse page 11 du dossier technique.*

 A.2.1 Compléter le bloc fonctionnel ci-dessous en faisant apparaître les signaux d'entrée nécessaires pour obtenir les sorties.



A.2.2 Etablir l'équation logique de la sortie « /VPA » et rappeler celle de la sortie « /DTACK LENT ».

$$\text{/VPA} = \quad \quad \quad \text{/DTACK LENT} =$$

A.2.3 Compléter le fichier VHDL et la figure A.2.3, page 6/29 du dossier réponses, permettant la programmation et l'affectation des signaux aux différentes broches.

*Remarque : En exemple, on donne la programmation de la sortie S1 de « IC13.A » du schéma structurel « microprocesseur et mémoires » page 10 du dossier technique.*

A.2.4 Quels sont les avantages ou les inconvénients procurés par l'utilisation de circuits logiques programmables ? Citer quelques références de circuits que vous connaissez.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decodeur is port (
    fc0,      . . .      :in std_logic;
    rw,lds    :in std_logic;
    s1        :out std_logic;
    . . .      :out std_logic);


attribute pin_numbers of decodeur : entity is
    " fc0:2   fc1:. .   fc2:. .   as:9   a23:. .   "&
    " dtack_lent :42   vpa :. .   "&
    " lds:20   rw:21   s1:24   ";

end decodeur;

architecture arch_decodeur of decodeur is
begin
    vpa . . . . .
    dtack_lent . . . . .
    s1 <= rw or lds;
end arch_decodeur;

```


Figure A .2.3

 

 
### A.3 Etude de la création du signal /DTACK :

Lors d'échanges asynchrones, le microprocesseur attend que son entrée /DTACK soit active pour poursuivre le cycle en cours. Il est donc impératif de créer matériellement ce signal pour que chaque cycle du 68000 puisse se terminer.

Le document ci-dessous présente les chronogrammes simplifiés d'un cycle de lecture.



Cycle de lecture sans retard de /DTACK

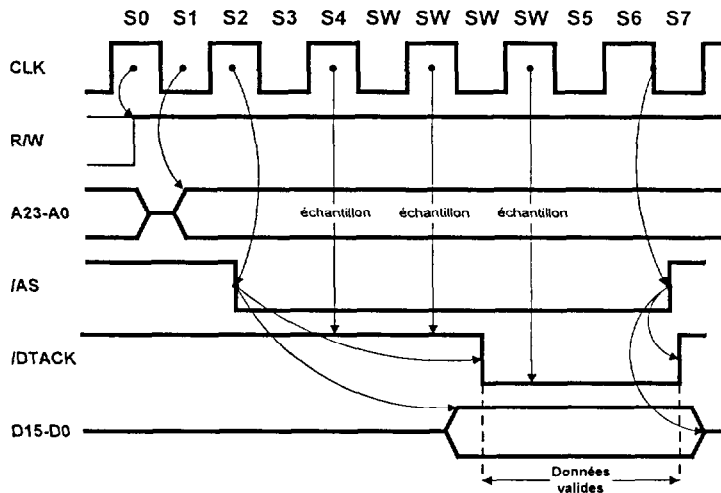

Cycle de lecture avec retard de /DTACK

- S0 : Positionnement de R/W.
- S1 : Positionnement du bus d'adresses.
- S2 : Le microprocesseur active /AS.
- S3 : Décodage d'adresse et sélection du périphérique. Celui-ci positionne les données sur le bus de données et active /DTACK avant la fin de S4.
- S4 : Echantillonnage de S4. Si /DTACK est égal à 0 avant la fin de S4, le cycle continue en S5 (chronogrammes cycle de lecture sans retard de /DTACK).  
Sinon le microprocesseur introduit des cycles complets de CLK (2 SW) en attendant que /DTACK devienne actif (chronogrammes cycle de lecture avec retard de /DTACK).  
L'échantillonnage de /DTACK est toujours effectué sur le niveau 1 de CLK.
- S5 : Synchronisation interne.
- S6 : Le microprocesseur désactive /AS à la fin de S6.
- S7 : Le périphérique n'est plus sélectionné. Il désactive /DTACK puis libère le bus de données.

La structure associée à la création du signal /DTACK est repérée sur le schéma structurel de la carte Microprocesseur et Mémoires page 10 du dossier technique .


Elle est constituée des circuits IC12-B, IC12-C, IC12-D, IC13-C, IC14-A, IC15-A et SW2.

Elle reçoit les signaux: CLK issu du MC68000 et /RAM, /DTACK lent issus de la carte décodage d'adresse (page 11 du dossier technique).

On considère que l'adresse générée par le microprocesseur positionne le bit A23 à 0 et que seule la sortie Qc du circuit 74LS393 (IC15-A) est reliée à l'entrée 9 du circuit IC13-C par l'intermédiaire de SW2.

**A.3.1** En utilisant les documents constructeurs fournis et les chronogrammes des cycles de lecture, compléter les chronogrammes correspondant à la création du signal /DTACK.

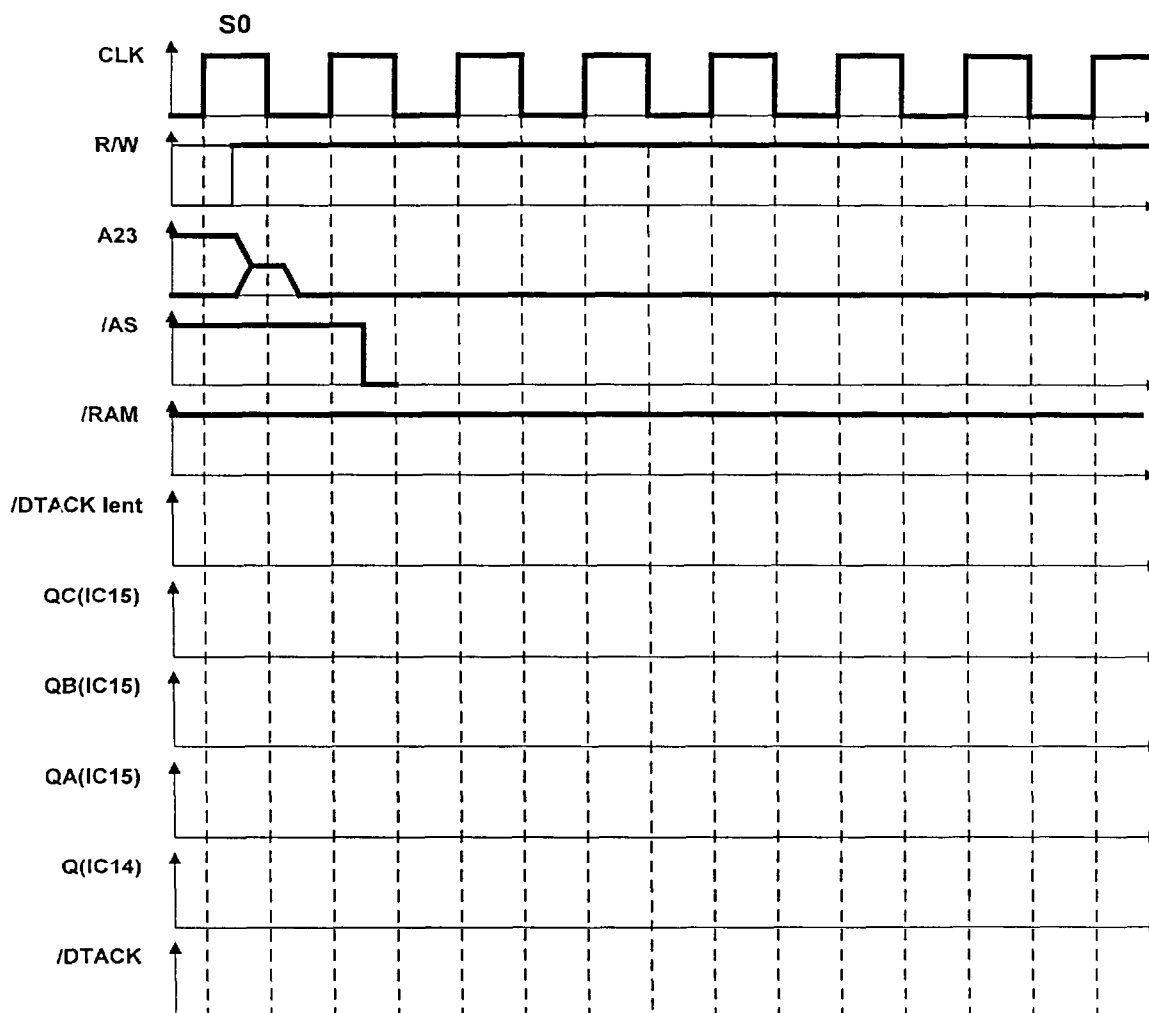Les séquences S0 à S7 et SW seront notées au dessus de ces chronogrammes.



## B Etude du module de gestions des 5 axes

L'étude porte sur les fonctions d'acquisition de la position et d'élaboration de la consigne de l'axe X (pages 12 et 13 du dossier technique).

**B.1** Traitement des signaux issus du codeur incrémental par le circuit IC18 (SN 75182).

On néglige l'influence des 4 cellules Rx, Cx présentes sur les lignes issues du codeur incrémental ainsi que celle des condensateurs C20 et C21.


**B.1.1** Qualifier le circuit IC18 et indiquer la fonction réalisée par chacune de ces voies internes.

**B.1.2** Le codeur incrémental est du type GI 355 A 22 C2 15 (cf. documentation constructeur).

Calculer les valeurs extrêmes des tensions VA et VB.

Les comparer aux valeurs maximales données dans la documentation du circuit IC18. Conclure.

 **B.1.3** Compléter les chronogrammes ci-dessous et préciser les amplitudes des différents signaux.



**B.2** Comptage des signaux fournis par le capteur de position (IC20 : HCTL2000).

Les caractéristiques mécaniques de l'axe X sont :

- Course maximum : 2520 mm.
- Vitesse d'avance maximale de l'axe :  $V = 250 \text{ mm/s}$ .
- Rapport de réduction entre la vis à billes et le moteur :  $r = (N_v/N_m) = 0.4$  avec  $N_v$  : vitesse de rotation de la vis et  $N_m$  : vitesse de rotation du moteur
- Pas de la vis à billes :  $p = 20 \text{ mm}$ .
- Codeur solidaire de l'axe moteur, résolution : 500 traits par tour.

**B.2.1** Déterminer l'équation de  $N_m$ , vitesse de rotation du moteur en tours/s, en fonction de  $V$ ,  $p$  et  $r$ . Calculer  $N_m$  pour  $V$  maximale. En déduire la vitesse de rotation maximale du moteur en tours/minute.

**B.2.2** Exprimer, en fonction de  $V$ ,  $r$  et  $p$ , la fréquence  $f$  des signaux délivrés par le codeur. En déduire la fréquence maximale obtenue pour  $V$  maximale.

**B.2.3** Pour garantir une bonne immunité au bruit, le fabricant du circuit HCTL 2000 (IC20) impose une relation entre la période des signaux issus du codeur et celle du signal d'horloge appliqué sur l'entrée CLK.

Donner cette relation et en déduire la valeur minimale de la fréquence du signal appliqué sur l'entrée CLK. Cette condition est-elle vérifiée sachant que pour le microprocesseur 68000 la fréquence du signal E est égale à la fréquence du quartz / 10 ?

**B.2.4** Quelle est la valeur du déplacement de la tête correspondant à 1 période du signal d'entrée de IC20 (CHA ou CHB) ?

**B.2.5** Le circuit HCTL 2000 (IC20) compte ou décompte tous les fronts de ces signaux d'entrée ce qui revient à accroître la précision de la mesure du déplacement d'un facteur 4.

A quelle valeur de déplacement correspond un incrément de IC20 ?

**B.3** *Elaboration de la tension de consigne.*

*Cette étude concerne l'étage formé par les circuits CNAX, IC21-A et IC21-B.*


*Il permet de générer la tension de consigne vitesse  $V_{consx}$  du module d'asservissement de vitesse de l'axe X.*

**B.3.1** A partir de la documentation constructeur du circuit AD7545 (CNAX), qualifier le fonctionnement de cet étage. En déduire les valeurs remarquables : quantum (1 LSB) et gamme de la tension de sortie.

**B.3.2** Soit  $D$  la donnée fournie par le microprocesseur 68000. Compléter le tableau suivant.

D hexa	800	A00	FFF	000	200	7FF
$V_{consx}$						

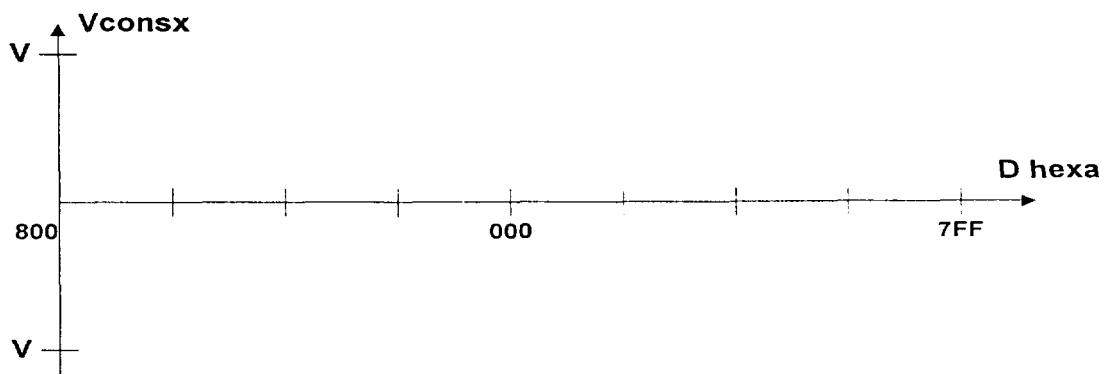**B3.3** Reporter sur le graphique ci-dessous, les différentes valeurs du tableau et tracer la caractéristique  $V_{consx} = f(D)$ .



Dans les 2 questions suivantes, on s'intéresse à la relation qui existe entre la tension de consigne et la vitesse de déplacement obtenue sur l'axe X.

**B.3.4** Sachant que si

- $V_{consx} = 0$  : l'axe est à l'arrêt.
- $V_{consx} > 0$  : le déplacement a lieu vers l'avant (+).
- $V_{consx} < 0$  : le déplacement a lieu vers l'arrière (-).
- $|V_{consx}|$  maximum : la vitesse est maximale soit  $\pm 250$  mm/s.


Quel est le quantum sur le réglage de la vitesse ? Exprimer la vitesse V (mm/s) en fonction de D exprimé en décimal.

**B.3.5** Compléter les valeurs manquantes du tableau ci-dessous.

D hexa	800		040		600
D décimal					
V mm/s		-120		+50	
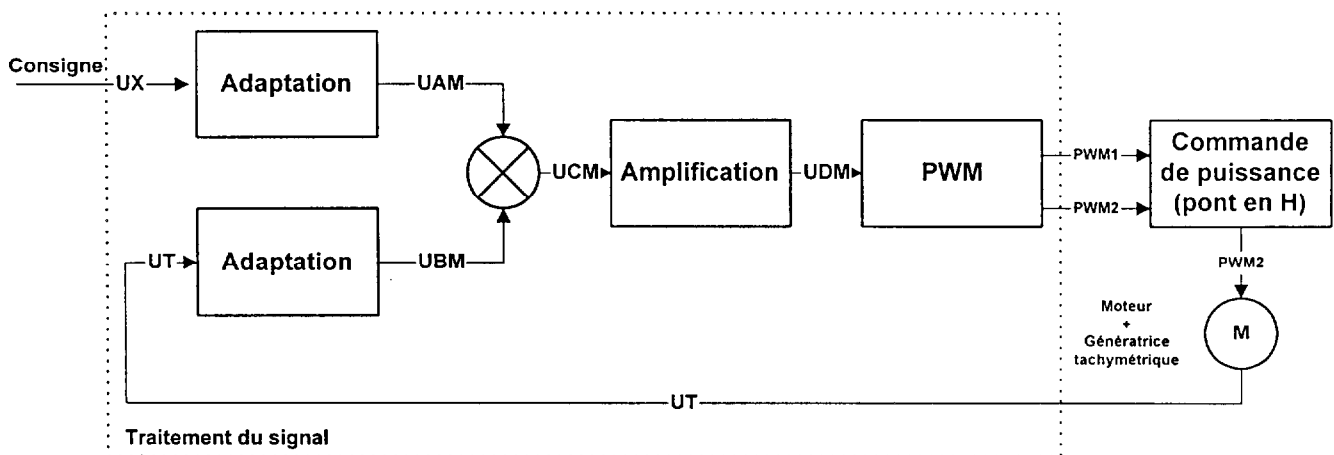
### C Etude du module asservissement

Le schéma fonctionnel ci-dessous présente la chaîne d'asservissement de vitesse de l'axe X.



**Entrées :** UX tension de consigne vitesse issue du module de gestion 5 axes (équivalente à  $V_{consx}$ ).  
 UT tension de retour tachymétrique.

**Sorties :** PWM1 et PWM2 signaux de commande de la partie puissance (pont en H).

Dans le but d'établir une notice de maintenance, on étudie la fonction générale « traitement du signal ».

On calculera diverses tensions qui permettront de vérifier le bon fonctionnement statique de ce sous-ensemble.

Le schéma structurel partiel de ce module est donné à la page 14 du dossier technique.




Les conditions de test sont les suivantes :

- \*  $UX$  et  $UT$  sont des tensions continues égales à  $0.48\text{ V}$
- \*  $V_{tr}$  : signal triangulaire défini au C.1.3.
- \* Les transistors  $Q1$  et  $Q2$  sont conducteurs et leurs résistances Drain Source sont égales à  $0$ .
- \* Tensions d'alimentations des AOP =  $\pm 15\text{ V}$ .
- \* Les AOP sont considérés comme parfaits.
- \* Les curseurs des résistances ajustables sont en position médiane ( $\alpha=0,5$ ).

Dans les démonstrations suivantes, on remplacera les éléments par leurs valeurs respectives ( exemple :  $UW = \frac{1}{2} UZ$  voir encadré page 14 du dossier technique).

- C.1 Exprimer  $U_{AM}$ , tension au point A par rapport à la masse, en fonction de  $UX$ , puis calculer  $U_{AM}$  en tenant compte des conditions de test.
- C.2 Exprimer la tension  $U_{BM}$  en fonction de  $UT$ .
- C.3 On étudie l'étage compris entre les points A,B et C.
- C.3.1 Donner un schéma équivalent de celui-ci correspondant aux conditions de test. Les tensions  $U_{AM}$ ,  $U_{BM}$  et  $U_{CM}$  seront fléchées.

 


- C.3.2 Exprimer, puis calculer  $U_{CM}$  en fonction de  $U_{AM}$  et  $U_{BM}$ . On précisera de manière claire et précise la méthode de calcul utilisée.
- C.3.3 Exprimer, puis calculer  $U_{CM}$  en fonction de  $UX$  et  $UT$ .

Dans les questions suivantes, on admet que  $U_{CM} = -7,97 UX + 2,04 UT$ .

- C.4 Au vu du résultat précédent, indiquer l'état des diodes  $D1$  et  $D2$ . Préciser le rôle de celles-ci.
- C.5 On étudie maintenant l'étage compris entre les points C et D.

 - C.5.1 Donner un schéma équivalent de celui-ci correspondant aux conditions de test.



C.5.2 Exprimer UDM en fonction de UCM.


C.5.3 Exprimer, puis calculer UDM en fonction de UX et UT.

C.6 Exprimer UEM en fonction de UDM, puis en fonction de UX et UT. Calculer alors UEM.

C.7 Exprimer UFM en fonction de UDM et Vtr, puis en fonction de UX, UT et Vtr.




C.8 En déduire la tension UGM en fonction de UX, UT et Vtr.

 C.9 *On suppose que la tension au point D est égale à +4 V.*  
Compléter les chronogrammes des signaux UFM, UGM, PWM1 et PWM2.  
Préciser les valeurs particulières des amplitudes.


   
### C.10 Etude de la structure générant le signal Vtr.

La simulation de la structure associée à la création du signal Vtr (voir schéma module asservissement page 14 du dossier technique donne les résultats présentés ci-dessous.



C.10.1 Proposer un schéma fonctionnel de cette structure. On précisera le rôle de chaque fonction.

C.10.2 En tenant compte des résultats de la simulation, expliquer le fonctionnement de l'étage.

C.10.3 Vérifier, par le calcul, la valeur de la fréquence du signal Vtr.

## D Etude de la carte de transmission

L'objet technique étudié utilise une transmission série pour recevoir les fichiers de découpe. Pour les questions suivantes, on utilisera l'appellation des registres de la documentation technique du circuit MC 6850.

Le schéma structurel est donné page 15 du dossier technique.

On se propose de valider la solution technique retenue par le constructeur.

### D.1 Etude de l'ACIA MC 6850

**D.1.1** Il existe deux modes de transmission de données sérielles: synchrone et asynchrone. Quelles différences y a t il entre ces deux modes ? Lequel est utilisé dans la carte de transmission ?

**D.1.2** L'interface série est réalisé avec un circuit ACIA du type MC 6850. Ce circuit contient plusieurs registres, accessibles en lecture ou en écriture.

Indiquer pour chacun des registres du MC 6850, s'il est accessible en lecture (L), en écriture (E), ou les 2 (L et E) en cochant le tableau ci-dessous.

Registre	L	E	L et E
TRANSMIT DATA REGISTER			
RECEIVE DATA REGISTER			
CONTROL REGISTER			
STATUS REGISTER			

**D.1.3** En utilisant la documentation du circuit ACIA MC 6850 indiquer le nombre d'adresses utilisé par ce circuit.  
Par quel(s) signal(aux) sont-elles sélectionnées ?


**D.1.4** Les données sont transmises à la vitesse de 9600 bauds. On se propose, par les questions suivantes de configurer le circuit MC 6850 et le générateur de bauds IM 4712 pour que l'ACIA communique à cette vitesse en utilisant le format suivant: 8 bits de donnée, 1 bit de start, pas de parité et 1 bit de stop.

Que signifie le terme baud ?

Quel sera le nombre maximum d'octets transmis par seconde?

**D.1.5** Tracer ci-dessous l'allure du signal transmis sur la borne Tx Data de l'ACIA MC 6850 pour la donnée \$31 transmise en utilisant le format précisé ci-dessus.  
Préciser l'amplitude du signal et qualifier chaque bit (start, stop, parité, LSB...).

 Note: Le tracé de TD OUT concerne la question D.3.3.



**D.1.6** Quel doit être le contenu du registre de contrôle pour avoir ce format ? (On utilisera un facteur de division de 16 pour le diviseur programmable et les interruptions seront validées)

	MSB							LSB
Control register								

**D.2 Etude du circuit générateur de baud.**

*Le circuit IM 4712 est utilisé pour créer les signaux d'horloge de l'ACIA MC 6850.*

**D.2.1** Quelles sont les fréquences minimale et maximale présentes sur la sortie Z de l'IM 4712 ? Donnez le niveau logique présent sur S0 à S3 pour obtenir ces fréquences.

Fréquence sur Z		S3	S2	S1	S0
minimale	.....				
maximale	.....				

**D.2.2** Le prédiviseur du MC 6850 est positionné sur la valeur 16. Quelles sont les vitesses de transmission minimale et maximale alors obtenues ?

**D.2.3** Dans quelle position faut il mettre les cavaliers SW1 à SW4 pour obtenir une vitesse de transmission de 9600 bauds ?

SW1 à SW4	SW4	SW3	SW2	SW1
ouvert (O) / fermé (F)				

**D.3 Etude du circuit driver de ligne MAX 202**

**D.3.1** Quel est le rôle du circuit MAX 202 dans la structure étudiée ?

**D.3.2** Quelle est la fonction des condensateurs CT1 à CT4 ?

**D.3.3** Tracer l'allure du signal TD OUT (broche 14 du MAX 202) pour le même signal que celui tracé à la question D.1.5. Indiquer l'amplitude du signal (faire le tracé de TD OUT sous celui de Tx Data page 27/29 du dossier réponses).