

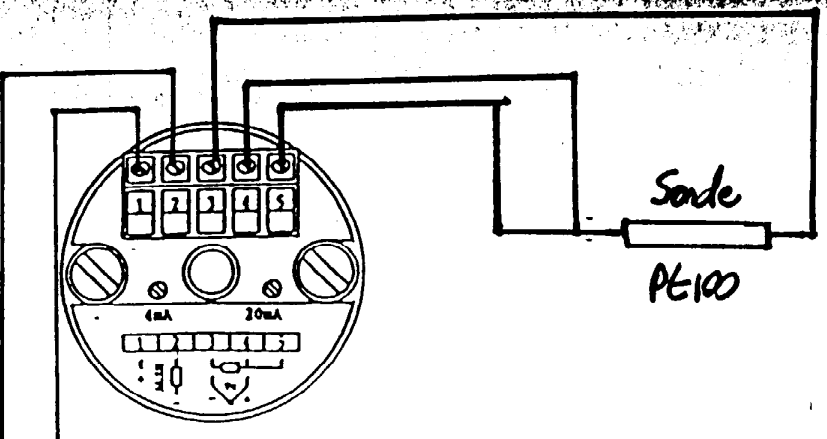
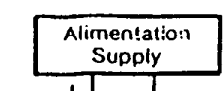


DOCUMENT REPONSE N°1



BOUCLE DE COURANT

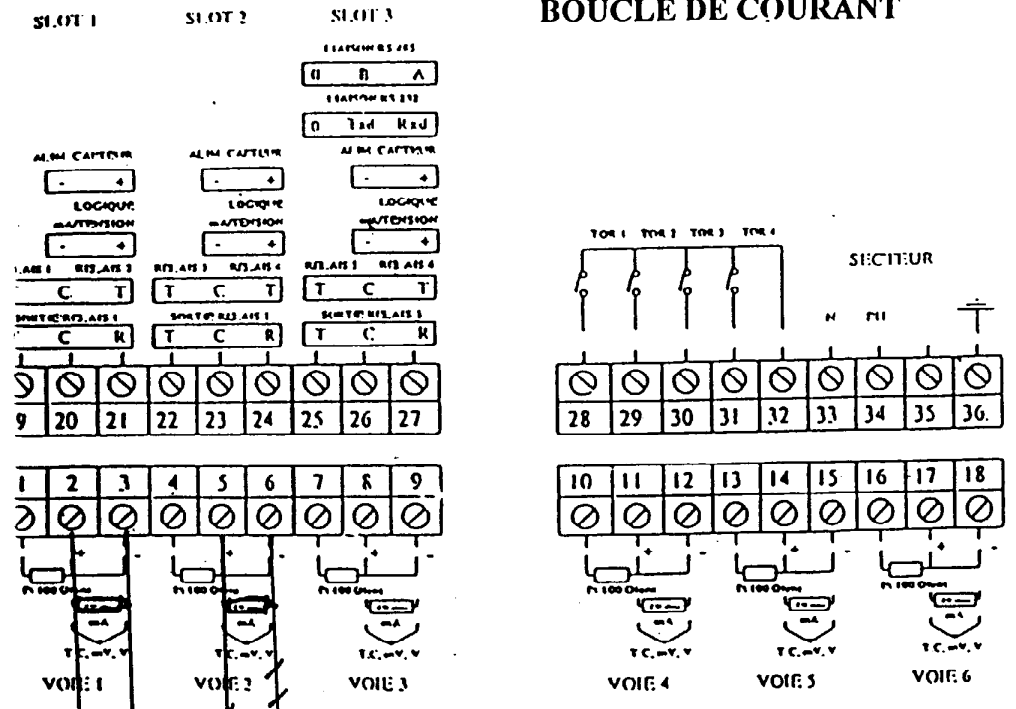

Sonde Pt100

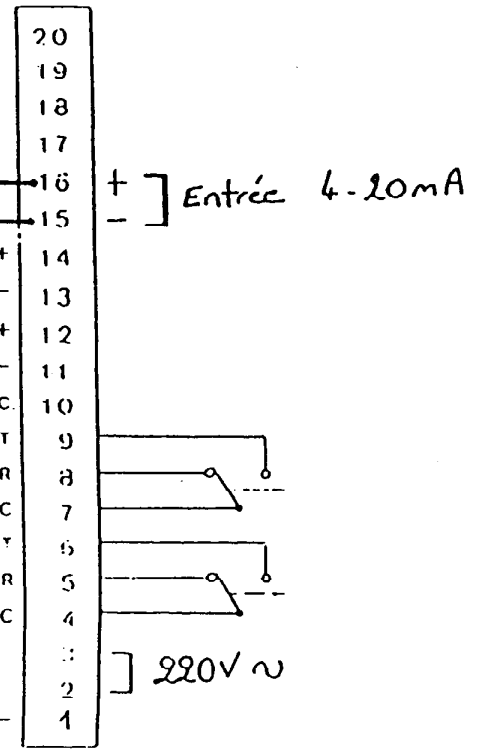

Alarme VALTRONIC

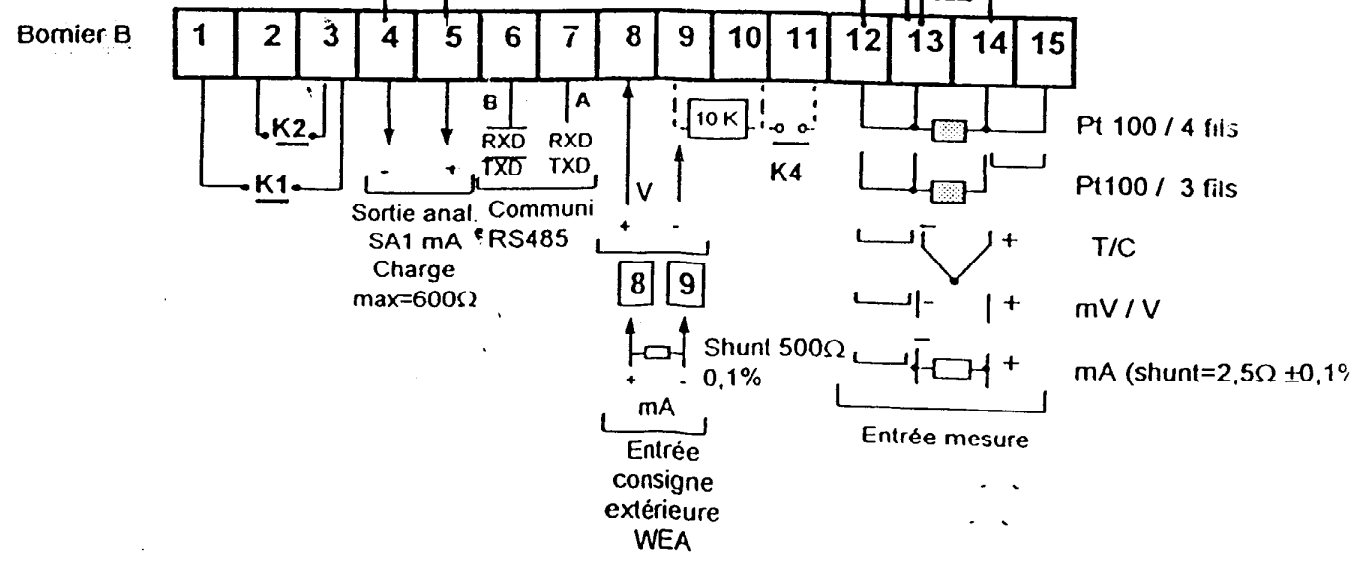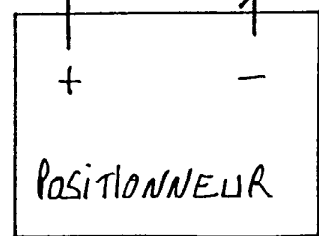

— BOUCLE DE COURANT DE LA MESURE  
 +++ BOUCLE DE COURANT DE LA SORTIE