

Sujet N° 3 : Délesteur monophasé

CORRIGE ATTENDU

Exploitation des mesures / Conclusion :

- b) D'après la documentation technique, le circuit à délester doit consommer 15 A au maximum. Quelle solution préconisez-vous pour délester une intensité supérieure. ?

Incorporer entre le circuit à délester et le contact CNP du délesteur un contacteur de puissance.