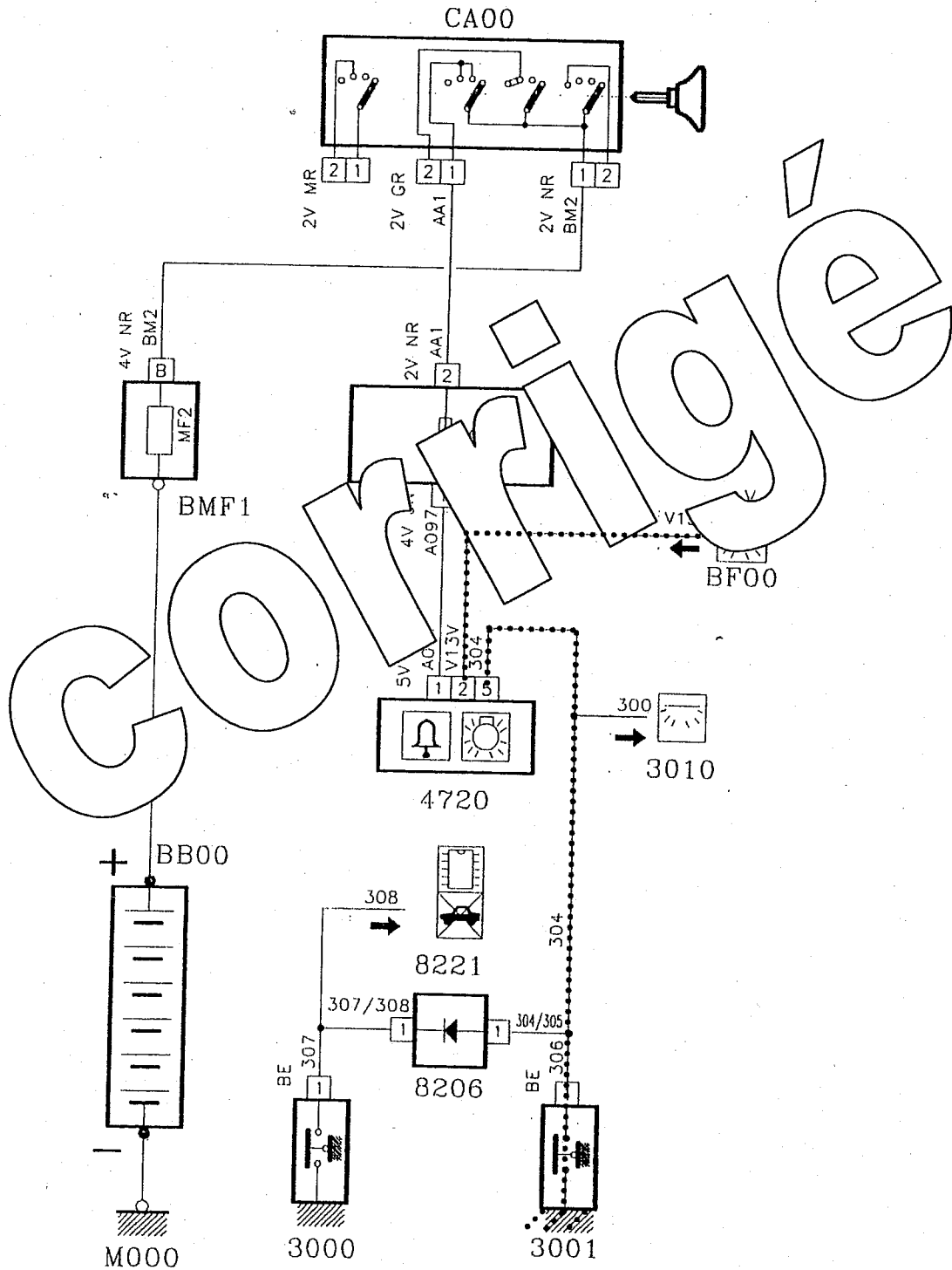


**Le bruiteur d'oubli d'éclairage**



1. Nommez les éléments suivants :

4720 *bruiteur d'oubli d'éclairage*

BF00 *boîte fusibles habitacle*

CA00 *contacteur antivol*

2. Tracez le parcours de courant en action bruiteur.

3. Quelle sera l'influence d'une rupture de l'élément F9 sur le système ?

*Le bruiteur fonctionnera avec le contact*

4. Quelle est la fonction de l'élément 8206 ?

*Isoler le système.*

5. Énoncez les conditions de fonctionnement du bruiteur.

*Contact coupé, feux de position allumés et porte ouverte.*

6. Sachant que la puissance absorbée du bruiteur est de 60 W, quelle intensité devra supporter F 9 ?

$$P = UI$$

$$60 = 12 \times I$$

$$I = 5 A$$