

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE

Partie A : Mise en situation de l'objet technique

Question A1 :

Liaison R3 :

Nature : informations numériques sérialisées codées sur 2, 4, 5 ou 6 canaux représentatives de messages audiofréquences issues de différentes sources

Support : Signaux électriques

Liaison R6 :

Nature : Informations audio analogiques mono ou stéréo et vidéo composite codée en Secam ou en Pal en provenance du magnétoscope en vue du stockage sur DVD ou en provenance du DVD en vue du stockage sur une bande vidéo.

Support : Signaux électriques

Liaison R8 :

Nature : Informations audio analogiques mono ou stéréo et vidéo sous forme de vidéo composite codée en Pal ou Secam.

Support : Signaux électriques

Liaison R15 :

Nature : Informations audio analogiques mono ou stéréo et vidéo sous forme de CVBS Pal ou Secam, de S-Vidéo ; ou de RVB.

Support : Signaux électriques

Question A2 :

On doit appliquer un retard à l'enceinte centrale et aux enceintes arrières

Question A3 :

Avec une vitesse de propagation du son de 340 m/s, le retard correspondant à 1m sera donc de 3 ms.

Sachant que la différence entre les enceintes R et L et l'enceinte centrale est de 1m, **il faudra donc retarder l'enceinte centrale de 3ms. Le choix dans le mode d'emploi sera lui aussi de 3ms.** La différence entre les enceintes latérales et les enceintes arrières es de 2m donc le retard calculé sera de 6ms. **Le choix dans le mode d'emploi sera lui aussi de 6ms.**

Question A4 :

Cet appareil peut décoder les codages numériques suivants :

- le Dolby Digital
- le DTS
- Le son en MPEG2

Le Dolby Surround et dérivés sont des formats analogiques.

Question A5 :

Le mode nuit agit sur la dynamique du signal en la réduisant à env 30 dB afin d'éviter les nuisances sonores au voisinage la nuit.

Ce mode fonctionne exclusivement en Dolby Digital

Partie C :Etude fonctionnelle de degré1 de la fonction F5

« Traitement et correction »

Question C3 :

Les montages réalisés autour de IC 210A et IC 310B sont des montages sommateurs inverseurs.

Ils servent à obtenir la voie droite et la voie gauche du casque en fonction des signaux R,L,C,SR et SL

Question C4 :

Il s'agit des transistors Q303, Q304, Q305, Q306 et Q3001

Question C5 :

La commande « mute » vient de la fonction F5 « décodage »

C'est la broche 128 du ES 4008

C'est le réseau de résistances RA 1009 en broche 3

Question C6 :

		Q305		Q303		Q304		Q306		Q3001		Annulation Sortie stéréo		Annulation Woofer line	
Etat du transistor		B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	oui	non	oui	non
Etat du mute	Haut		X		X		X		X		X	X		X	
	Bas	X		X		X		X		X			X		X

Partie D : Etude de la fonction F6

« Adaptation en puissance »

Question D2 :

Les structures actives qui réalisent la fonction « Adaptation en puissance » sont les circuits IC501, IC502 et IC 503 portant la référence STA505

Question D3 :


La classe D est une classe d'amplification où les transistors travaillent en commutation et non pas en régime linéaire.




Cela permet d'obtenir un rendement maximum (environ 95%) et donc peu de pertes thermiques

Question D4 :

La classe d'amplification habituellement utilisée en audio fréquence est généralement la classe B ou AB. Les transistors travaillent en régime linéaire ce qui autorise un rendement théorique maximum d'environ 78 %

Question D5 :

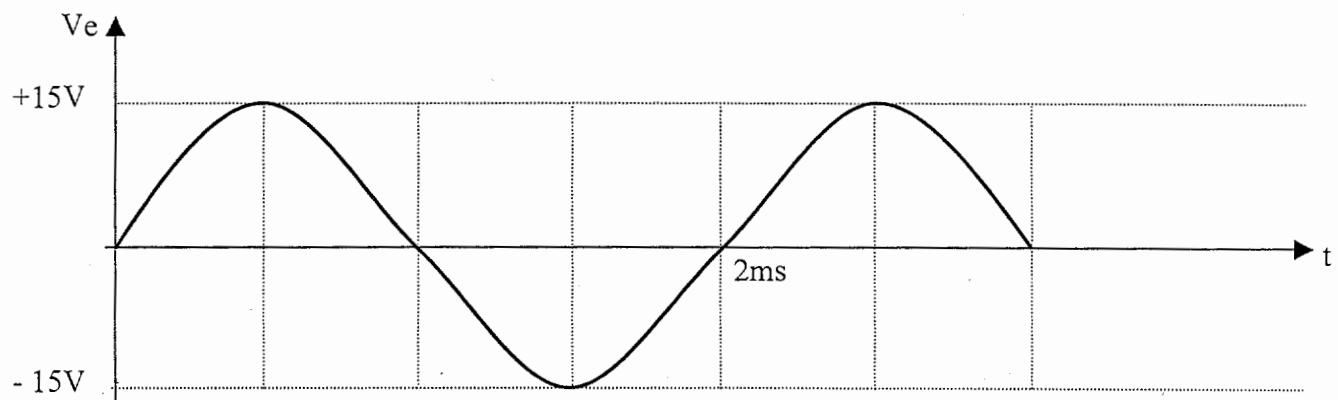

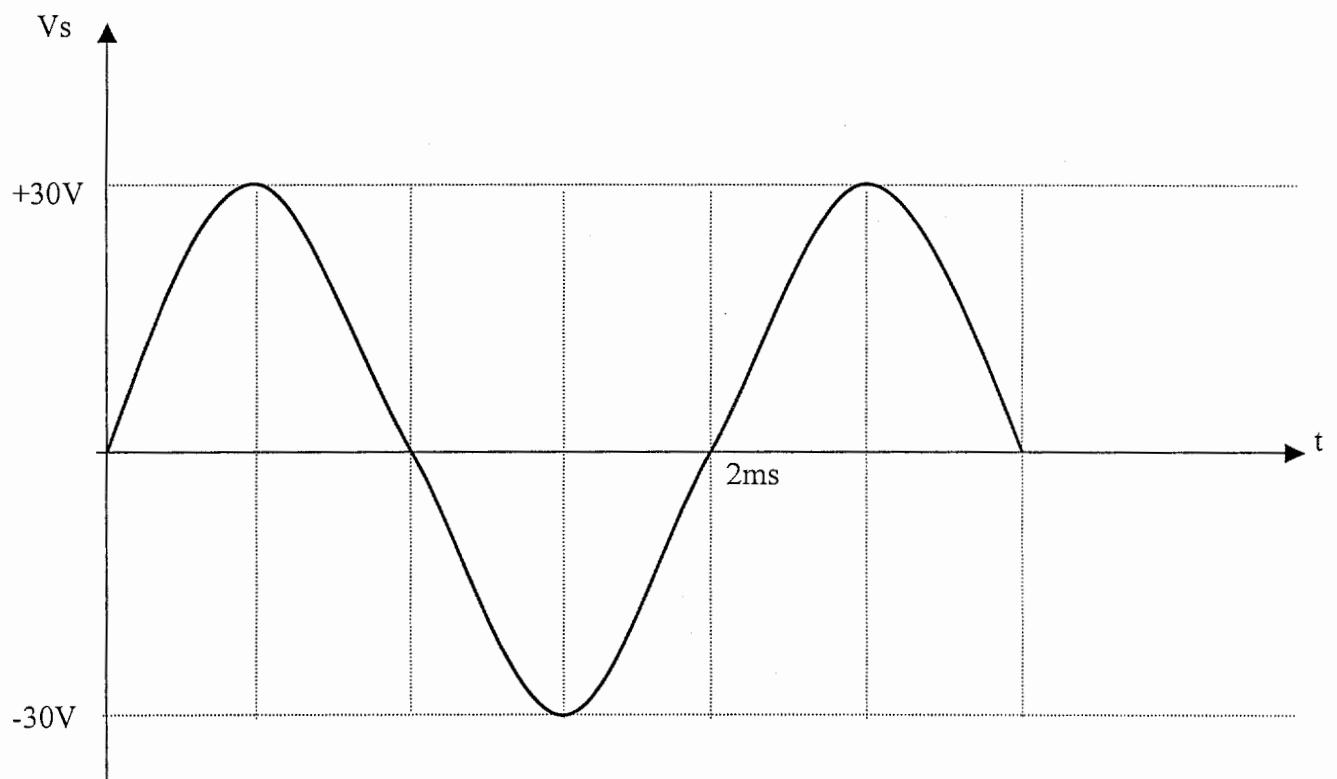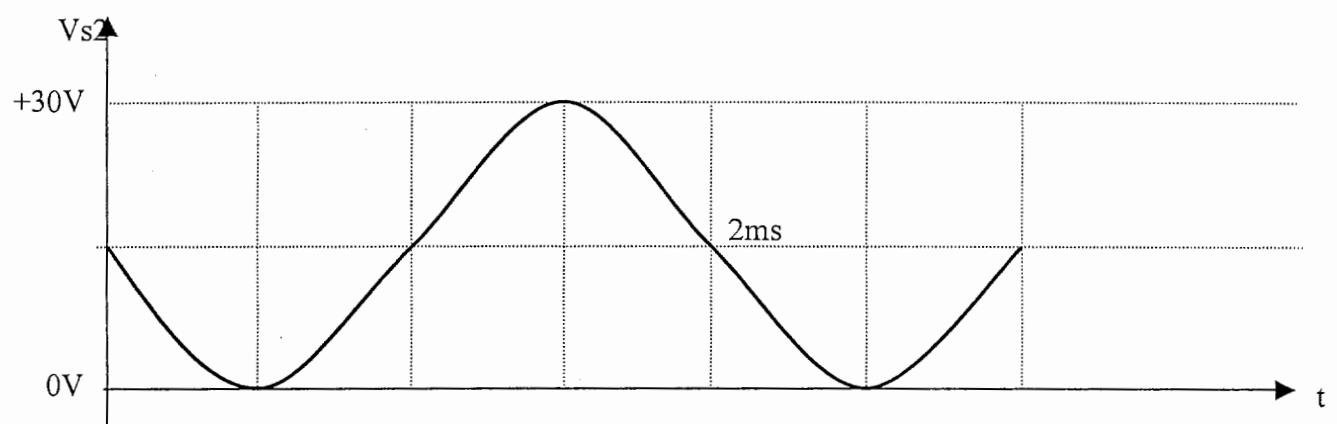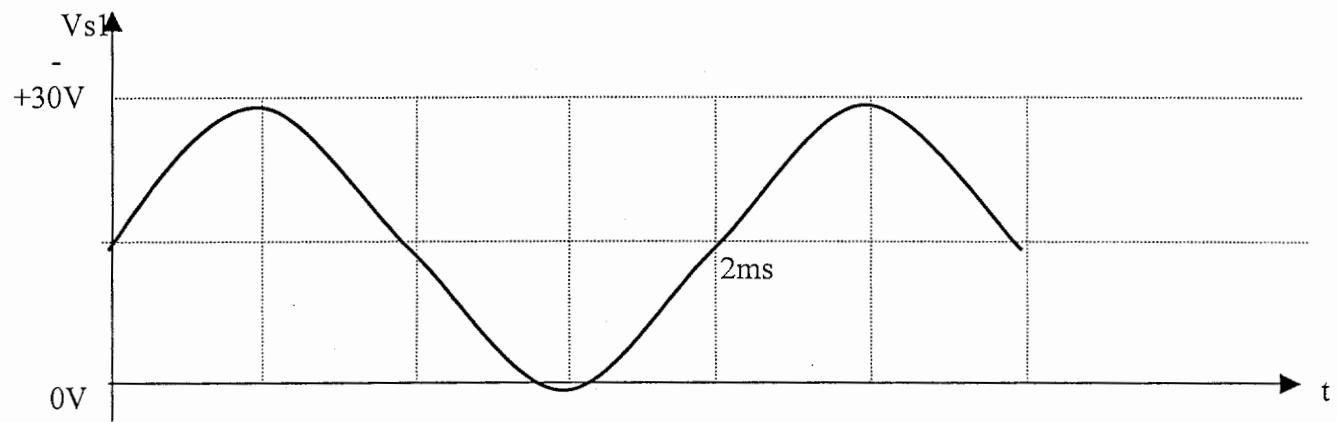

0506-MAV T

Question D6 :

Le mode bridgé permet pour une même tension d'alimentation de multiplier par deux la tension efficace de Vs et donc par quatre la puissance de sortie pour une même impédance de charge

Par contre, il faudra deux amplificateurs de puissance pour alimenter un haut parleur.

Question D7 :

Chaque structure est alimenté par une alimentation unique de **30 volts**.

Le montage étant bridgé :chaque alternance du signal sera comprise entre 0 et 30V

On aura donc $\hat{U} = V_{cc}$ et $P_{eff} = U^2/Z$ d'où

$$P = (V_{cc}/1.414)^2 \times 1/Z = V_{cc}^2/16 = 900/16 = \mathbf{56.12 \text{ Watts}}$$

Question D8 :

L'ensemble des composants passifs (condensateurs, selfs et résistances) câblés entre les circuits actifs et les haut- parleurs sont des filtres passe bas.

Ils servent à extraire la valeur moyenne du signal à chaque cycle de commutation

Ils assurent donc une fonction « intégration » et permettent de restituer le signal audio

Partie E : Etude de l'alimentation à découpage

Question E1 :

transistor interrupteur:	inclus dans IC903
diode :	D905
condensateur :	C947 et C948
optocoupleur :	SN901
tension mesurée pour la régulation :	+27V

Question E2 :

On utilise un transformateur pour réaliser cette alimentation à découpage afin :

- de pouvoir obtenir plusieurs tensions de sortie
- d'obtenir une isolation galvanique afin d'être isolé du secteur

BAREME

question A1

liaison R3	1pt
liaison R6	1pt
liaison R8	1pt
liaison R15	1pt

question A2	1pt
-------------	-----

question A3	2pts
-------------	------

question A4	3pts
-------------	------

question A5	1pt
-------------	-----

total question A **/11pts**

question B1 **3,5pts**
(0,5pt par fonction)

question B2 **3pts**

question B3 **2pts**

Total question B **/8,5pts**

question C 1 **7pts**
(0,5 pt par fonction)

question C 2 **3pts**

question C 3 **2pts**

question C 4 **2,5pts**

question C 5 **2pts**

question C 6 **4pts**
(-0,5 par erreur)

Total question C **/20,5pts**

question D1 **2pts**


question D2 **1,5pts**

question D3 **1pts**


question D4 **1pts**

question D5	4pts (2pts pour les valeurs et 2pts pour les courbes)
question D6	2pts
question D7	2pts
question D8	2pts
<u>Total question D</u>	/15,5pts
question E1	2,5pts
question E2	2pts
<u>Total question E</u>	/4,5pts
TOTAL GENERAL	/60 pts

BLOCK DIAGRAM

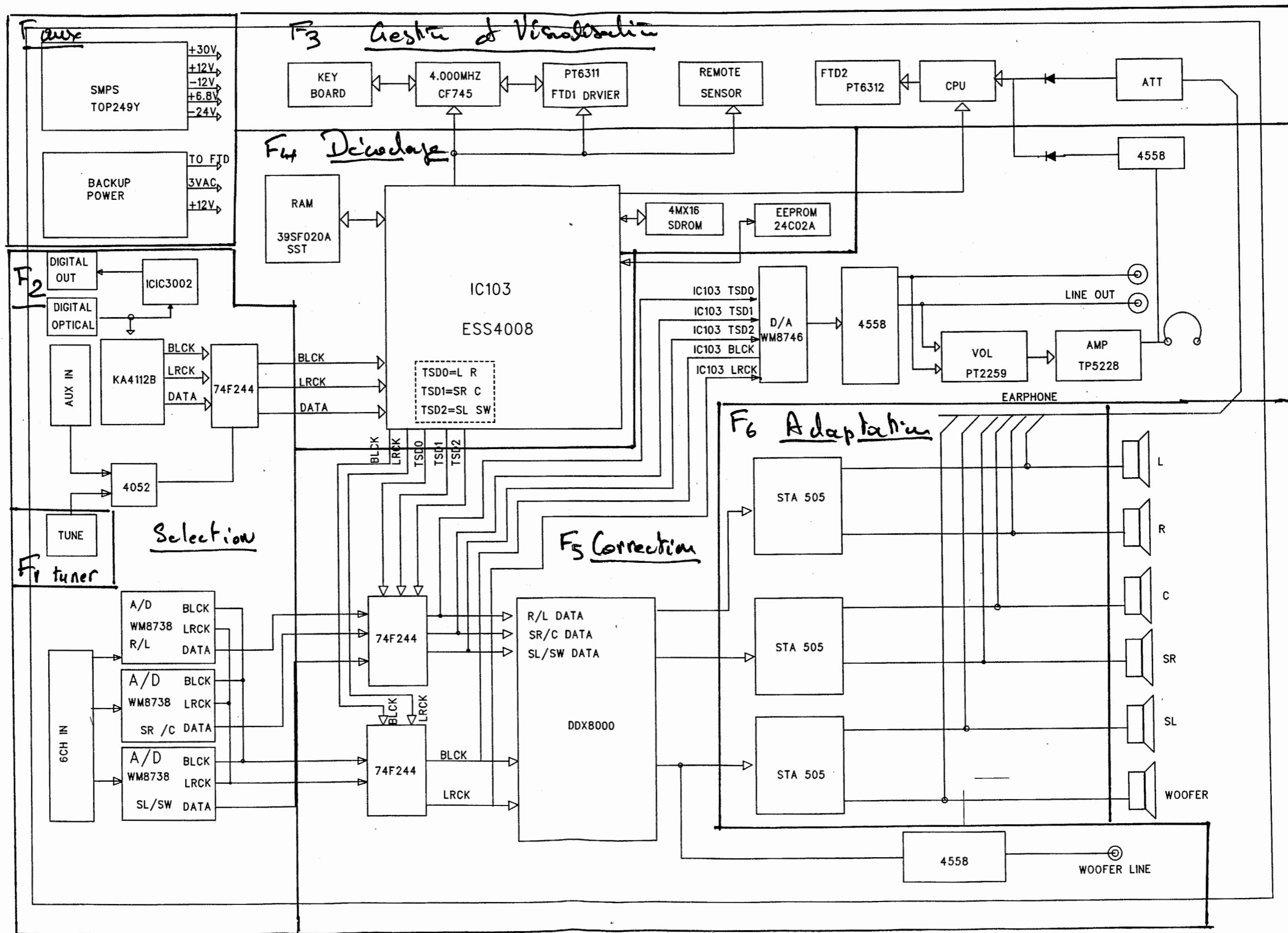


CIRCUIT DIAGRAM (TOP LEFT)

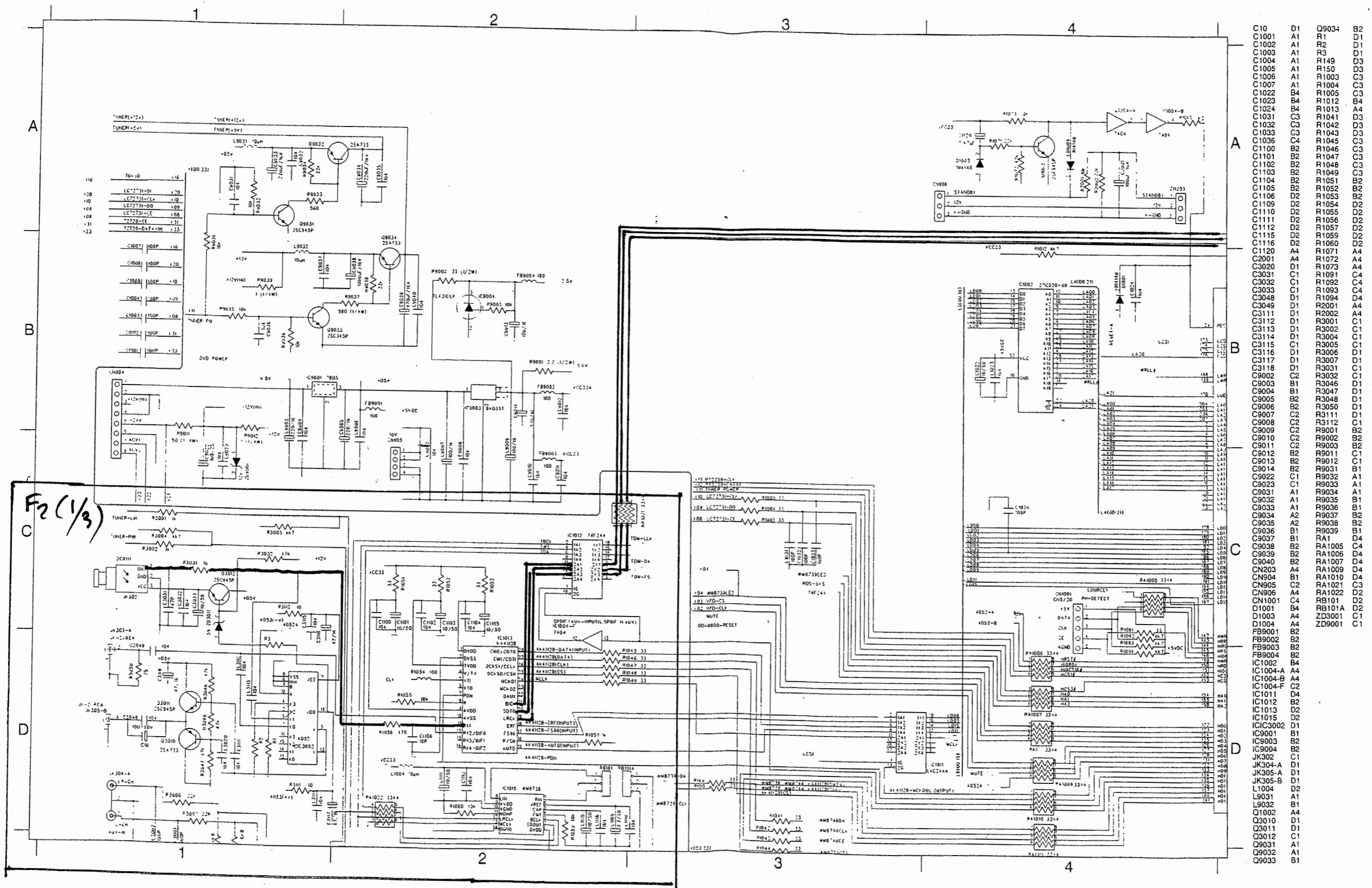


0506-MAV T

CIRCUIT DIAGRAM (TOP RIGHT)

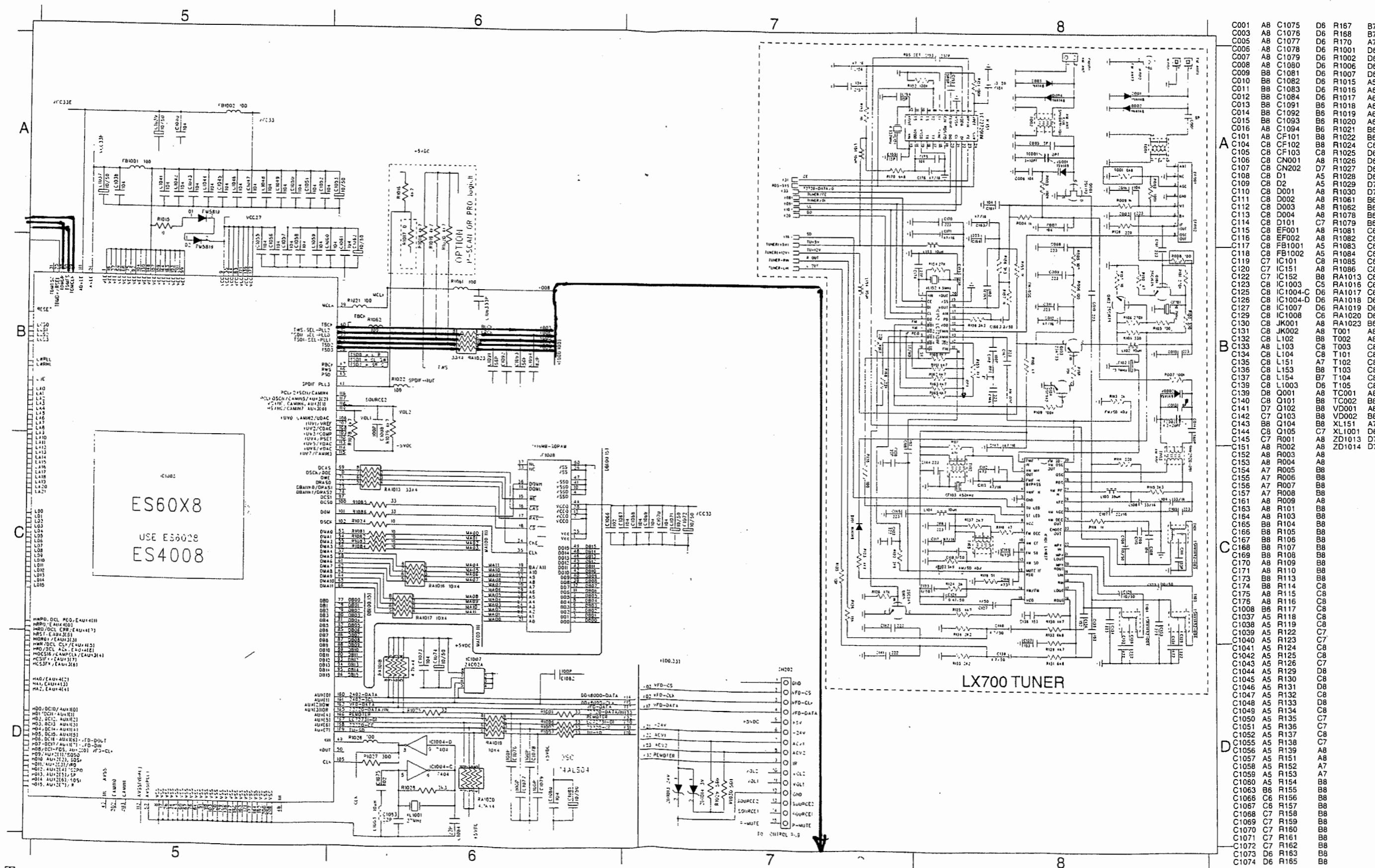

CIRCUIT DIAGRAM(BOTTOM RIGHT)

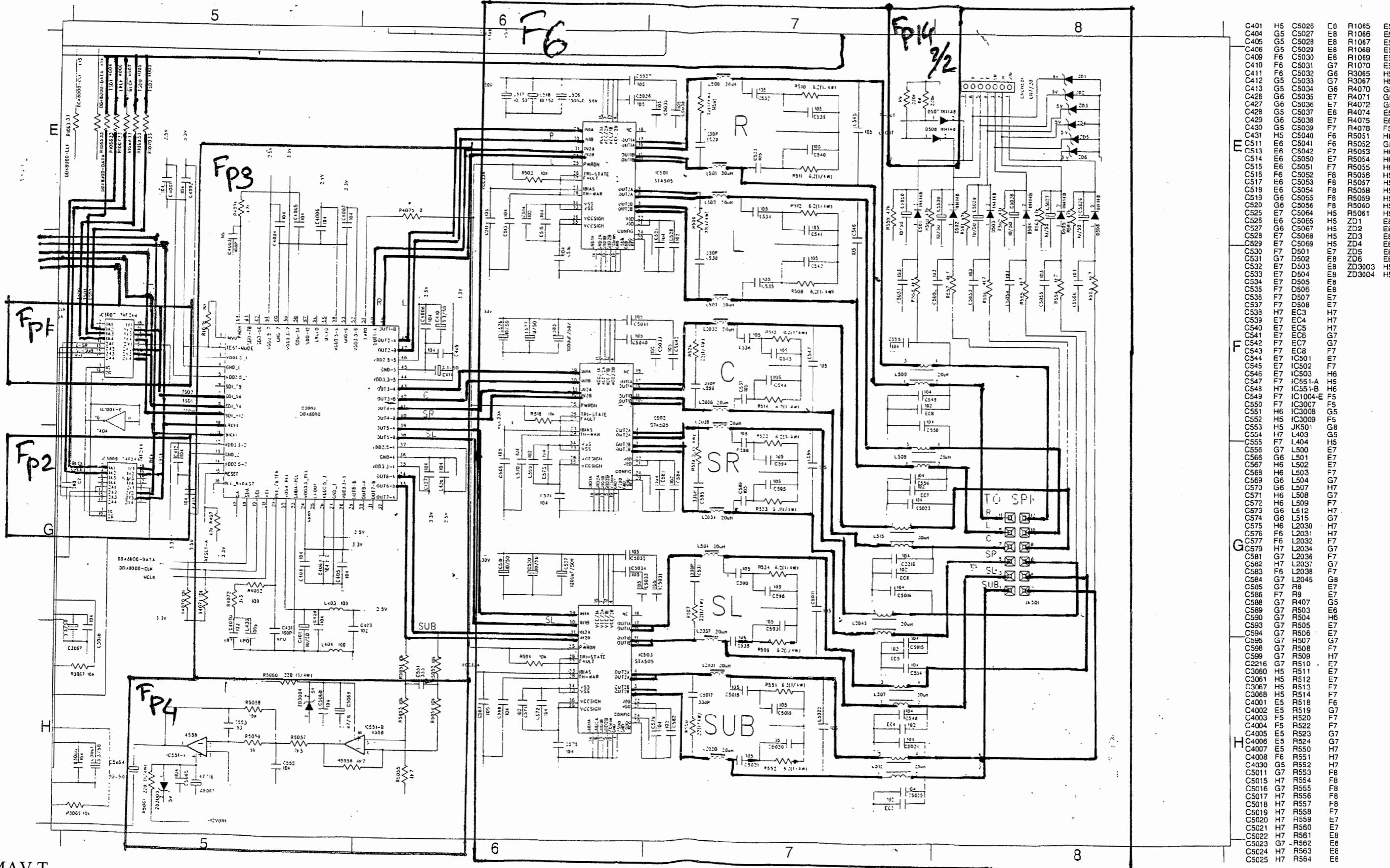

CIRCUIT DIAGRAM (BOTTOM LEFT)

