

EPREUVE E1

ETUDE THEORIQUE DE FONCTION (U 11)

C O R R I G E

**01 06 MAV ST A
(Métropole - La Réunion)**

CORRIGÉ ÉTUDE THÉORIQUE DE FONCTION E1.A1

Barème:

Partie I: 18 points

- IA1 2 points
- IA2 1 point
- IA3 1 point
- IA4 2 points
- IB1 3 points
- IB2 2 points
- IB3 3 points
- IB4 1 point
- IB5 1 point
- IB6 2 points

Partie II: 23 points

- IIA1 1 point
- IIA2 1 point
- IIA3 1 point
- IIA4 2 points
- IIB1 3 points
- IIB2 1 point
- IIB3 2 points
- IIB4 3 points
- IIB5 1 point
- IIB6 2 points
- IIB7 4 points
- IIB8 2 points

Partie III: 9 points

- IIIA1 3 points
- IIIA2 2 points
- IIIA3 2 points
- IIIA4 1 point
- IIIA5 1 point

Question I-A-1:

$$\begin{aligned} u_{\text{mod}}(t) &= (U_p + U_m \cos \Omega t) \cos \omega t \\ u_{\text{mod}}(t) &= U_p \left(1 + \frac{U_m}{U_p} \cos \Omega t\right) \cos \omega t \\ u_{\text{mod}}(t) &= U_p (1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t \end{aligned}$$

Question I-A-2:

$$m = \frac{U_m}{U_p}$$

Question I-A-3:

$$U_m = 1 \quad U_p = 1,5$$

$$m = \frac{1}{1,5} = 0,67 \text{ ou } 67\%$$

Question I-A-4:

$$m = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}}$$

$$m = \frac{U_p + U_m - U_p + U_m}{U_p + U_m + U_p - U_m} = \frac{2U_m}{2U_p} = \frac{U_m}{U_p}$$

Question I-B-1:

d'après formulaire:

$$2 \cos a \cdot \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b)$$

alors

$$\begin{aligned} u_{\text{mod}}(t) &= U_p (1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t \\ u_{\text{mod}}(t) &= U_p \cos \omega t + \frac{mU_p}{2} \cos(\Omega + \omega)t + \frac{mU_p}{2} \cos(\Omega - \omega)t \end{aligned}$$

Question I-B-2:

$U_p \cos \omega t \rightarrow \text{porteuse}$

$\frac{mU_p}{2} \cos(\Omega + \omega)t \rightarrow \text{signal sinusoidal égale à } f \text{ porteuse} + f \text{ modulant}$

$\frac{mU_p}{2} \cos(\Omega - \omega)t \rightarrow \text{signal sinusoidal de fréquence égale à } f \text{ porteuse} - f \text{ modulant}$

Question I-B-4:

$$\begin{aligned}\text{Largeur du spectre} &= \omega + \Omega - (\omega - \Omega) \\ &= 2\Omega \\ &= 20 \text{ KHz}\end{aligned}$$

Question I-B-5:

La largeur du spectre est égale à deux fois fmax = 2 * 15 = 30 KHz

Question I-B-6:

Pour réduire l'occupation spectrale on utilise la modulation d'amplitude à bande latérale atténuee.

Question II-A-1:

$$V_e = 5,6 \text{ V} \quad \text{ddp de zener de DP22}$$

Question II-A-2:

$$V_s = 5,6 \text{ V} \quad \text{ddp positive de l'alimentation du comparateur}$$

Question II-A-3:

$$V_s = 0 \text{ V}$$

Question II-A-4:

Lorsque $V_s = + 5,6 \text{ V}$ alors

$$V_{+H} = V_e * \frac{R_{p27}}{R_{p27} + (R_{p26} // R_{p25})}$$

$$V_{-H} = 5,6 * \frac{100}{100 + 50}$$

$$V_{+H} = 3,73 \text{ V}$$

Lorsque $V_s = 0 \text{ V}$ alors

$$V_{+B} = V_e * \frac{R_{p27} // R_{p25}}{R_{p26} + (R_{p27} // R_{p25})}$$

$$V_{+B} = 5,6 * \frac{50}{100 + 50}$$

$$V_{+B} = 1,87 \text{ V}$$

Question II-B-1:

$$Uc = E(1 - e^{-t1/R1C})$$

$$\frac{Uc}{E} = 1 - e^{-t1/R1C}$$

$$e^{-t1/R1C} = 1 - \frac{Uc}{E}$$

$$\frac{t1}{R1C} = \ln(1 - \frac{Uc}{E})$$

$$t1 = -R1C \ln(1 - \frac{Uc}{E})$$

Question II-B-2:

R1 est égale à RP 23 sur le schéma strucrurel

Question II-B-3:

$$R1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$C = 100 \text{ pF}$$

$$Uc = 3,73 - 1,87 = 1,86 V$$

$$E = 5,6 - 1,87 = 3,73 V$$

$$t1 = -10^5 * 150 * 10^{-12} (\ln(1 - \frac{1,86}{3,73}))$$

$$t1 = 10,4 \mu s$$

Question II-B-4:

$$Uc = E e^{-t2/R2C}$$

$$\frac{Uc}{E} = e^{-t2/R2C}$$

$$-\frac{t2}{R2C} = \ln \frac{Uc}{E}$$

$$t2 = -R2C \ln \frac{Uc}{E}$$

Question II-B-5:

$$R2 = Rp23 // Rp24 = 21,26 K\Omega$$

Question II-B-6:

$$t2 = -21,26 \cdot 10^3 * 150 \cdot 10^{-12} \ln \frac{1,87}{3,73} = 2,2 \mu s$$

Question II-B-7:

Voir chronogrammes

Question II-B-8:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t1 + t2} = \frac{1}{10,4 \cdot 10^{-6} + 2,2 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{12,6 \cdot 10^{-6}} = 79,4 \text{ kHz}$$

Question III-A-1:

$$\frac{Vs}{Ve} = \frac{RA113 + RA115}{RA113}$$

Question III-A-2:

$$Vs/Ve = 2,47$$

Question III-A-3:

$$G = 20 \log (Vs/Ve) = 7,86 \text{ dB}$$

Question III-A-4:

$$Vs = RA119 i1 + RA117 i$$

$$i1 = \frac{v}{RA119}$$

$$v = \sqrt{P Zc}$$

$$i = i1 + i2$$

$$i1 = \frac{\sqrt{P Zc}}{RA119}$$

$$i2 = \sqrt{\frac{P}{Zc}}$$

$$Vs = \sqrt{P Zc} + RA117 \left(\sqrt{\frac{P}{Zc}} + \frac{\sqrt{P Zc}}{RA119} \right)$$


Question III-A-5:

$$Vs = 0,64 \text{ V}$$

$$Ve = Vs/2,47 = 0,26 \text{ V}$$

Document réponse 1: document à rendre avec la copie.

Spectre d'un signal modulé en amplitude

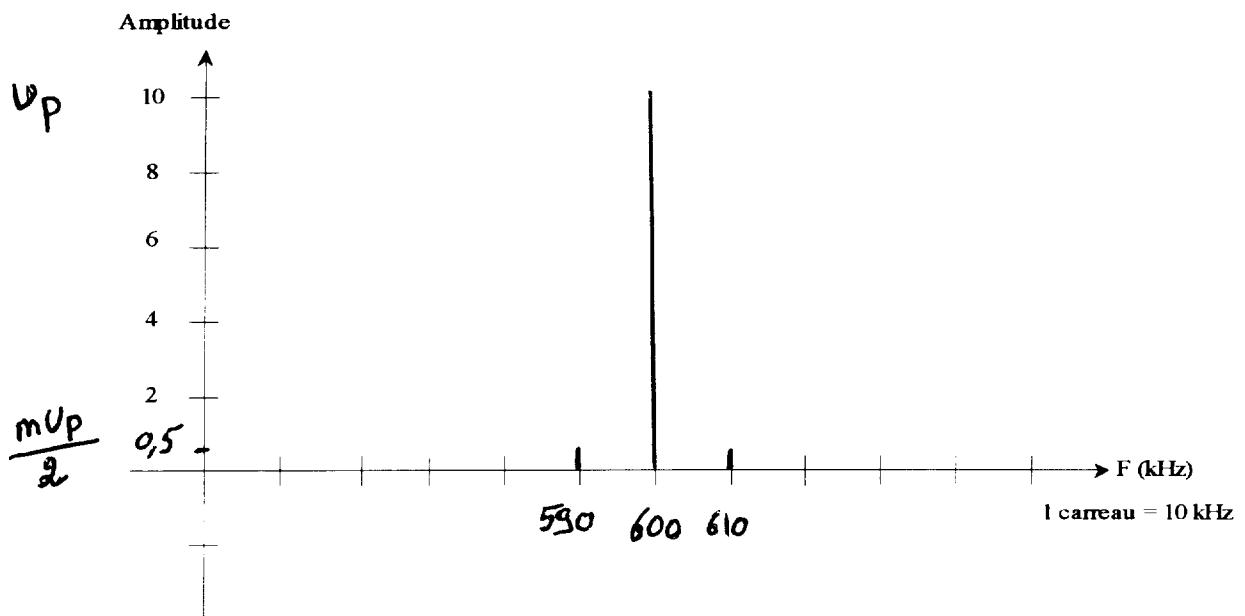

Document réponse 2: document à rendre avec la copie.

