

DANS CE CADRE

Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
Épreuve/sous épreuve :	
NOM	
<i>(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)</i>	
Prénoms :	n° du candidat : <input type="text"/>
Né(e) le :	<i>(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)</i>

NE RIEN ÉCRIRE

N° BEP :

N° CAP :

NOTATION / EP3

Partie 1 > Q.C.M. : / 7

Partie 2 > Problème : / 13

TOTAL : / 20

Partie 3 > Expérimentation :

Note BEP / 30 X $\frac{4}{3}$	= / 40
Note CAP / 24 X $\frac{5}{6}$	= / 20

TOTAL BEP : / 60

TOTAL CAP : / 40

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 1 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE

EPREUVE : EP3.


DOMAINE : S06 et S12 - Quadripôles électroniques.

Vous devez retrouver la réponse ou les réponses en fonction de la question posée qui correspondent à la ou les bonnes solutions. Répondre par une croix dans le carré prévu à cet effet en face de celle-ci.

Attention : pas de crayon, pas de rature

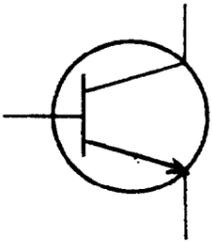Question : n° 1

La flèche dans le symbole d'un transistor représente :




- la base
- la masse
- l'émetteur
- le collecteur

/ 1

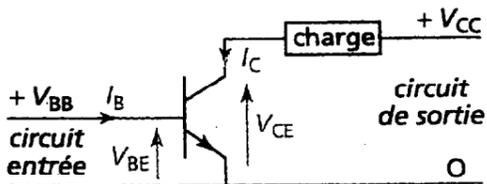Question : n° 2

On dit qu'un transistor est " PASSANT " quand :



- $V_{CE} = 12 \text{ V}$
- $V_{BE} = 0 \text{ V}$
- $V_{CC} = 12 \text{ V}$
- $V_{CE} \approx 0 \text{ V}$


/ 1

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 2 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

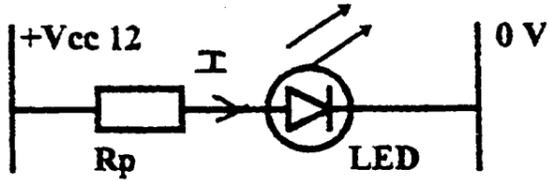Question : n° 3

Quelle est la tension aux bornes de la LED sachant que :



$V_{cc} = 12\text{ V}$
 $I = 10,2\text{ mA}$
 $R_p = 1\text{ k}\Omega$

- 12 V
- 1,8 V
- 0,18 V
- 10,2 V

/ 1


Question : n° 4

Concernant le transistor la lettre β symbolise :

- L'amplification en tension
- Le rendement du transistor
- Le gain en courant
- Le facteur de forme

/ 1

Question : n° 5

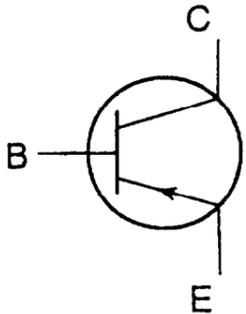

Ce transistor est de type :


- P N P
- T P N
- N P N
- T T L

/ 1

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 3 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question : n° 6

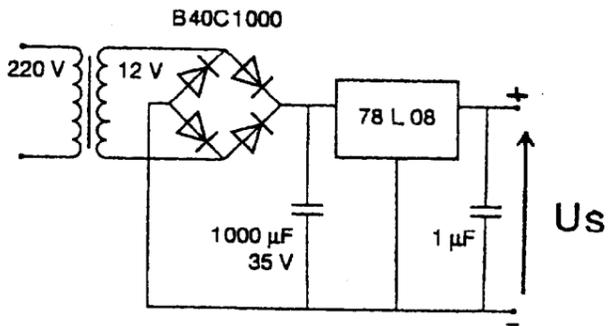

Le composant 78L08 sert à :

- redresser
- amplifier
- réguler
- filtrer

/ 1

Question : n° 7

D'après le schéma ci-dessus la tension de sortie U_s est égale à :

- 78 V
- 12 V
- 35 V
- 8 V

/ 1

TOTAL : / 7

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 4 / 12


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

APPLICATION NUMERIQUE

Relatif au domaine S06 : Le transistor.

Problème.

Soit le montage

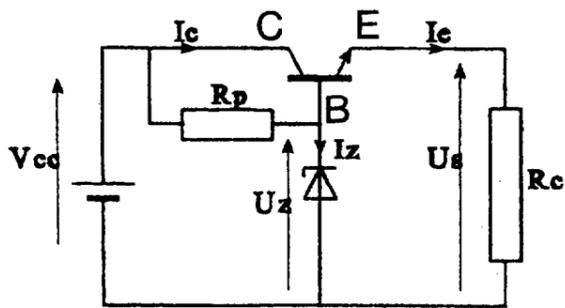

Transistor
 $\beta = 100$
 $P_{max} = 500mW$
 $V_{BE} = 0,7V$
Diode Zener
 $U_z = 5,2V$
 $V_{cc} = 12V$
 $R_c = 90\Omega$
 $R_p = 680\Omega$

Questions :

- 1) Donner l'équation de U_s en fonction de V_{BE} et de U_z .
- 2) Calculer la valeur de la tension U_s .
- 3) Le montage est à vide ($I_b = 0$), calculer I_z .
- 4) Calculer la valeur de la tension V_{CE} .
- 5) Calculer la puissance dissipée par le transistor.

/ 3
/ 2
/ 3
/ 2
/ 3
/ 13

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 5 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

VARIATEUR DE VITESSE

Relatif au domaine S09
Machines tournantes à courant alternatif

I – Le contexte industriel :

L'évolution des conditions d'exploitation d'un tapis transporteur élévateur, piloté par un moteur asynchrone triphasé à cage, a nécessité l'installation d'un variateur de vitesse électronique.

II – Le contexte de l'épreuve :

Au laboratoire d'essais et mesures, un moteur asynchrone de caractéristiques électriques identiques est disponible.

Il est accouplé à un dispositif de charge.

Un variateur de type permettra la commande en vitesse.

Afin d'établir un dossier de maintenance de l'ensemble moto-variateur, on vous demande d'effectuer les mesures nécessaires.

Le document travail est divisé en trois parties :

Partie 1 : **Préparation de l'essai**

Partie 2 : **Essai en charge à $T_N/2$ constant**

Partie 3 : **Exploitation des relevés**

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 6 / 12


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 1 Préparation de l'essai

I – Identification du moteur :

I – 1 Plaque signalétique du moteur :

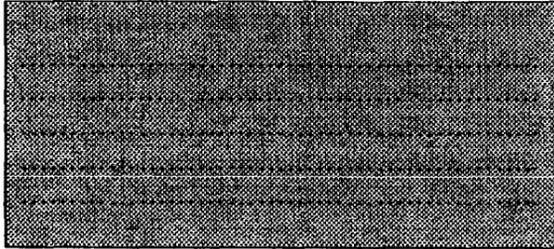a) Relever ci-dessous les caractéristiques du moteur.




b) Donner la signification de chacune d'elles.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I – 2 Couplage des enroulements en fonction du réseau disponible :

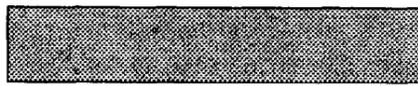a) Indiquer ci-dessous le réseau disponible.



b) Indiquer ci-dessous le couplage nécessaire au fonctionnement de ce moteur.




BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 7 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

I - 3 Couple moteur :

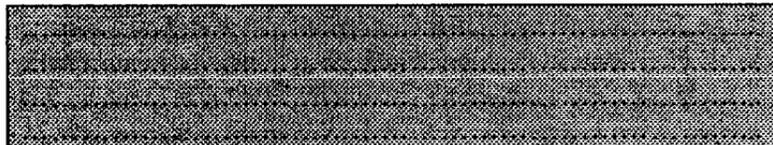- a) Calculer le couple utile nominal de ce moteur.






II - Schéma de montage :

II - 1 Compléter le schéma de montage en insérant les appareils permettant de mesurer :

- a) sur le variateur
- Tension d'entrée U_E
 - Tension de sortie U_S
 - Courant de sortie I_S
 - Puissance absorbée au réseau P_{ABS} (pince multifonctions)
- b) sur l'arbre moteur
- Fréquence de rotation

PE | L1 | L2 | L3 |

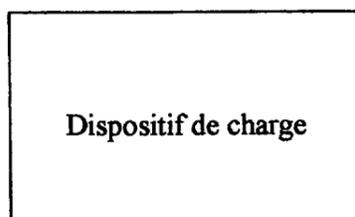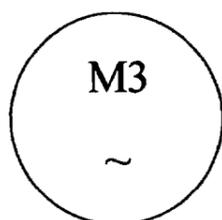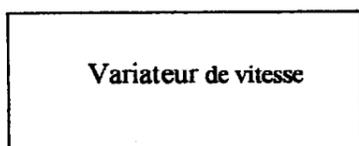


BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 8 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

II – 2 Réaliser le câblage de l'ensemble Moteur Variateur.

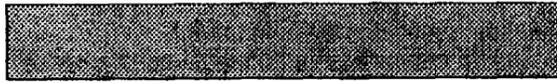III – Indiquer ci-dessous et régler, sur le variateur, la protection thermique du moteur.



Partie 2 Essai en charge à $T_N/2$ constant

Maintenir le couple moteur constant durant l'essai

I – Effectuer les relevés suivants en faisant varier la consigne de fréquence aux valeurs indiquées dans le tableau :

- Tension et courant d'alimentation du moteur
- Fréquence de rotation

II – A fréquence nominale du moteur effectuer la mesure de la puissance absorbée au réseau à l'aide de la pince multifonctions.

Fréquence f	Tension U_s	Intensité I_s	Vitesse n Tr/min	Puissance P_{ABS}
25				
30				
35				
40				
45				
50				
55				
60				

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 9 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 3 Exploitation des relevés

I – Tracer des caractéristiques :

I – 1 Tracer les caractéristiques sur le même système d'axes, sur papier millimétré.

- $U_s = f$ (consigne de fréquence)
- $I_s = f$ (consigne fréquence)

II – Effectuer les calculs suivants :

II – 1 Pour toutes les mesures :

- Le rapport tension U_s / fréquence d'alimentation f

Fréquence f	25	30	35	40	45	50	55	60
Rapport U_s / f								

II – 2 Pour la consigne vitesse nominale du moteur :

- La vitesse de synchronisme n_s
- Le glissement g
- La puissance utile du moteur
- Le rendement de l'ensemble

Fréquence f	Vitesse de synchronisme	Glissement	Puissance utile Du moteur	Puissance absorbée au réseau	Rendement global
50					

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 10 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

III – Interpréter les résultats :

III – 1 Comparer la fréquence de rotation du moteur à la consigne de fréquence, au point nominal.

.....
.....
.....
.....

III – 2 A partir des résultats obtenus lors de cet essai, peut on dire :

« Qu'un variateur de vitesse est un convertisseur de fréquence qui fournit à partir du réseau alternatif, une tension alternative de valeur efficace et de fréquence variables selon une loi préétablie (rapport U/f constant) »

.....
.....
.....
.....

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 11 / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Évaluation du Cahier d'expérimentation

IMPORTANT!!!

**Le déroulement doit correspondre à 50% de la note.
Le compte rendu doit correspondre au reste de la note.**

		BEP	CAP
Partie 1	I-1 a)	/1	/1
	I-1 b)	/1	/1
	I-2 a)	/1	/1
	I-2 b)	/1	/1
	I-3 a)	/2	/1
	II-1 a)	/2	/2
	II-1 b)	/1	/1
	II-2	/3	/3
	III	/2	/1
	Partie 2	I	/4
II		/2	/2
Partie 3	I-1	/4	/2
	II-1	/2	/1
	II-2	/2	/1
	III-1	/1	/1
	III-2	/1	/1
Total		/30	/24

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 5	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 12 / 12

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Épreuve/sous épreuve :	
	NOM	
	<i>(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)</i>	
Prénoms :	n° du candidat :	<input type="text"/>
Né(e) le :	<i>(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)</i>	
NE RIEN ECRIRE	N° BEP :	
	N° CAP :	

NOTATION / EP3

Partie 1 ➤ Q.C.M. : / 7

Partie 2 ➤ Problème : / 13

TOTAL : / 20

Partie 3 ➤ Expérimentation :

Note BEP / 30 X $\frac{4}{3}$	= / 40
Note CAP / 24 X $\frac{5}{6}$	= / 20

TOTAL BEP : / 60

TOTAL CAP : / 40

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

THEME APPLICATION NUMERIQUE

Relatif au domaine SO 11

Machines à Courant Continu

Questionnaire à choix multiple

- Vous devez trouver la réponse qui correspond à la bonne solution.
- Répondre par une croix dans le carré prévu à cet effet.

Attention : Pas de crayon, pas de ratures

Question n° 1

Pour un moteur à courant continu, on distingue deux parties.

On appelle l'induit :

- le stator
- la carcasse
- le rotor
- le circuit d'excitation

/ 0,5

Question n° 2

On appelle l'inducteur :

- le couple utile
- le circuit d'excitation
- le rotor
- la vitesse du moteur

/ 0,5

Question n° 3

D'après la plaque signalétique, l'indication 36,3 kW c'est :

- la puissance absorbée
- la puissance électrique
- la puissance utile
- les pertes

IEC 34.1.1990		LERROY SOMER		MADE IN FRANCE	
MOTEUR A COURANT CONTINU		DIRECT CURRENT MOTOR			
TYPE: LSK 1604 S 02		N° 700000-10		9-1992 M 249 kg	
Classe / Ins class H		IM 1001		IP 23 IC 06	
M _{nom} / Rated torque 301 N.m		Alt. 1000 m		Temp. 40 °C	
	kW	min ⁻¹	V	A	V
Nom./Rat.	36,3	1150	440	95,5	360
	3,63	115	44	9,55	360
	36,3	1720	440	95,5	240
T Système peinture: I		Induit / Arm.		Excit. / Field	
Service / Duty S1		DE 6312 2HS C3		NDE 6312 2RS C3	

/ 1

Question n° 4

D'après la plaque signalétique, indiquer son mode excitation.

- excitation indépendante
- excitation shunt
- excitation série
- excitation composée

/ 0,5


BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 2 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

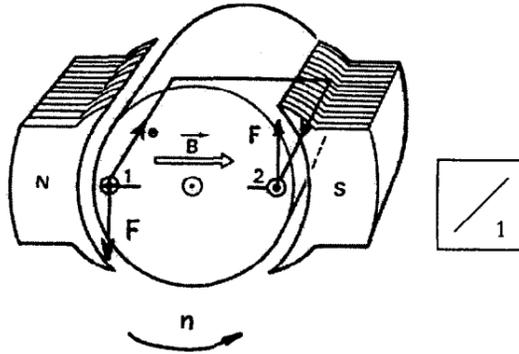Question n° 5

A partir de la règle des trois doigts et du schéma
Donner le sens de rotation du moteur.

- le sens trigonométrique
- le sens horaire



Question n° 6

Le rôle du collecteur est :

- de produire un champ magnétique
- d'accélérer la vitesse du moteur
- de canaliser le flux
- d'assurer la liaison entre les conducteurs tournants et le circuit extérieur fixe



Question n° 7

Il y a risque d'emballement moteur :


- lorsqu'on alimente que l'inducteur
- lorsqu'on alimente le moteur par une tension alternative
- lorsqu'on coupe l'alimentation de l'inducteur d'un moteur en rotation
- lorsqu'on coupe l'alimentation de l'induit d'un moteur en rotation



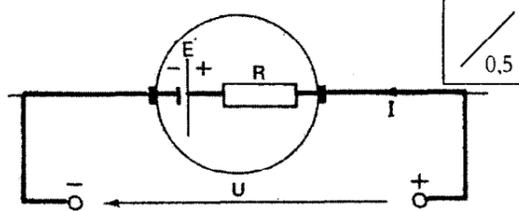Question n° 8

D'après le schéma équivalent, il s'agit :

- d'un moteur à courant continu
- d'une génératrice à courant continu
- d'un moteur asynchrone
- d'un alternateur



BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 3 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question n° 9

Le flux dans un moteur à courant continu est créé par :

- l'induit
- les balais
- le collecteur
- l'inducteur



Question n° 10

Les pertes d'un moteur à courant continu comprennent :

- les pertes joules seulement
- les pertes mécaniques et les pertes fer seulement
- les pertes mécaniques, les pertes joules et les pertes fer
- les pertes fer seulement



Question n° 11

Le premier critère de choix d'un moteur à courant continu est :

- sa tension d'alimentation
- sa puissance utile
- sa puissance absorbée
- son courant absorbé



THEME APPLICATION NUMERIQUE

Relatif au domaine SO 11

Un moteur excité en dérivation absorbe un courant d'intensité $I' = 20 \text{ A}$ sous une tension de 220 V.

Le flux maximal créé par les pôles à travers une spire de l'induit vaut 12 mWb.


L'induit comporte 700 conducteurs. Les pertes constantes valent 230 W.

Sachant que la résistance de l'induit est de $r' = 0,5 \Omega$ et celle l'inducteur est de $R = 220 \Omega$

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 4 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

- / 1 1. Proposer le schéma de branchement de ce moteur.
- / 2 2. Calculer l'intensité I_e du courant dans l'inducteur et celle I du courant dans l'induit.
- / 1 3. Calculer la f.c.e.m. du moteur.
- / 2 4. Calculer la fréquence de rotation en tr/min.
- / 2 5. Calculer la puissance électromagnétique.
- / 3 6. Calculer la puissance mécanique utile et le moment du couple utile.
- / 2 7. Calculer le rendement du moteur

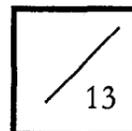

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 5 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

THÈME D'EXPÉRIMENTATION
RELATIF AU DOMAINE SO7

RÔLE D'UN FIL DE NEUTRE
AMÉLIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE

THÈME

L'éclairage d'un entrepôt est constitué d'un ensemble de tubes fluorescents et d'un éclairage d'appoint de lampes à incandescences.

On vous demande :

De procéder à des essais afin de justifier l'utilité du neutre dans une installation triphasée.

L'installation sera simulée sur la table de laboratoire par :

- * Trois tubes fluorescents identiques L_1 , L_2 et L_3 ;
- * Une lampe à incandescence.

1^{ère} PARTIE

I.- ÉTUDE DES RÉCEPTEURS DANS UN MONTAGE MONOPHASÉ :


1.1- Mesurer la tension, l'intensité et la puissance absorbée, par :

- ↳ Un tube fluorescent L_1 ;
- ↳ Une lampe incandescence L_4 .

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 6 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

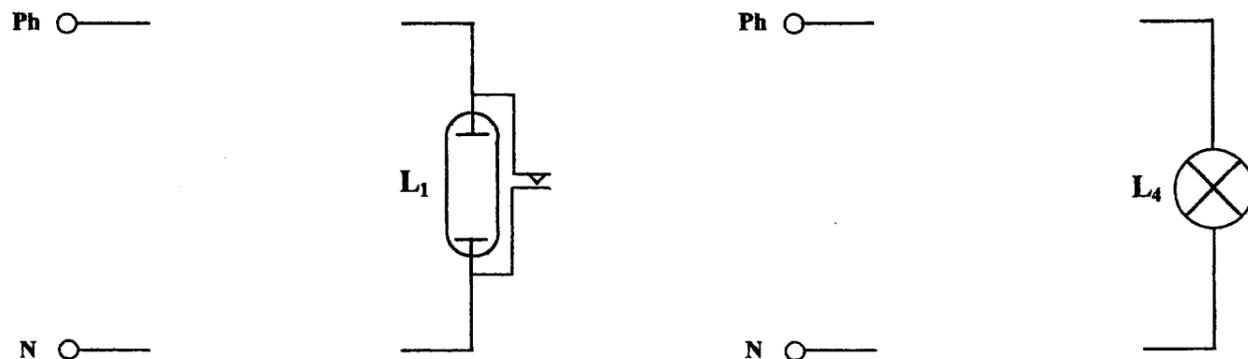1.2- Compléter les schémas et insérer les appareils de mesure :



1.3- Tableau des résultats :

	Grandeurs	Calibres	Échelles	Lectures	Valeurs
Tubes fluorescent L ₁	U				
	I				
	P				
Lampe incandescente L ₄	U				
	I				
	P				

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

1.4- Déterminer le facteur de puissance pour chacun des récepteurs :

Relation : _____ L_1 L_4

1.5- Graphique :

Les récepteurs monophasés étant répartis sur un réseau triphasé :

L_1 sur la phase 1 ; L_2 sur la phase 2 et L_4 sur la phase 3.

En utilisant les résultats de vos mesures et de vos calculs précédents ; tracer le diagramme des intensités puis déterminer graphiquement le courant dans le fil de neutre.

• Vos données :


• Votre mesure sur le graphe :

$\|\vec{I}_N\| =$

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 8 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

• Diagramme :

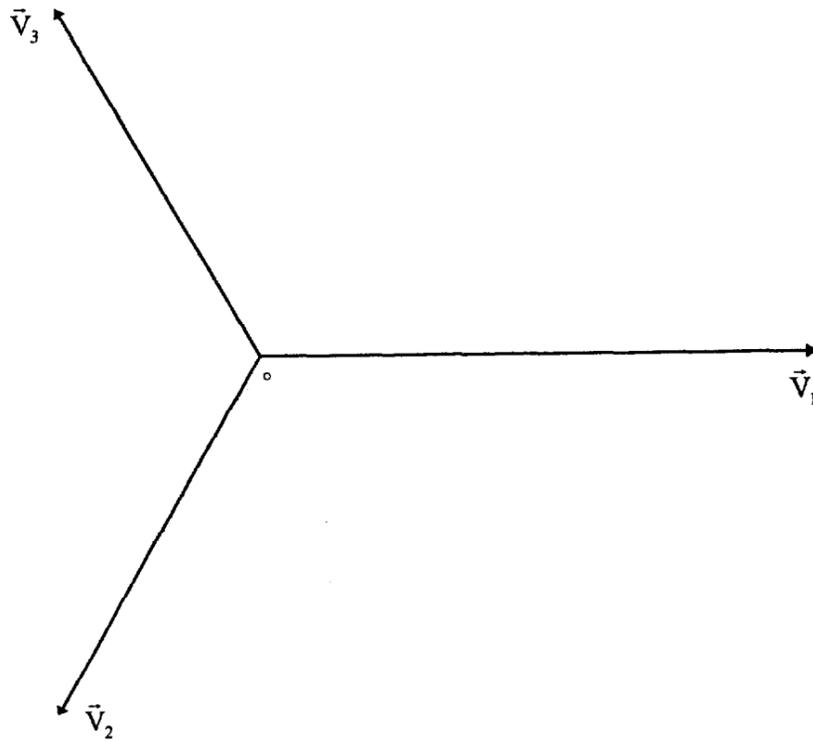

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 9 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


2^{ème} PARTIE

II.- ÉTUDE DES RÉCEPTEURS DANS UN MONTAGE DÉSÉQUILIBRÉ EN TRIPHASÉ :

2.1- Mesurer le courant dans le fil de neutre pour les positions de l'interrupteur « ouvert et fermé » ; ainsi que l'intensité absorbée et la tension aux bornes de chaque récepteur, pour :

- ↳ Le tube fluorescent L_1 ;
- ↳ Le tube fluorescent L_2 ;
- ↳ La lampe incandescence L_4 .

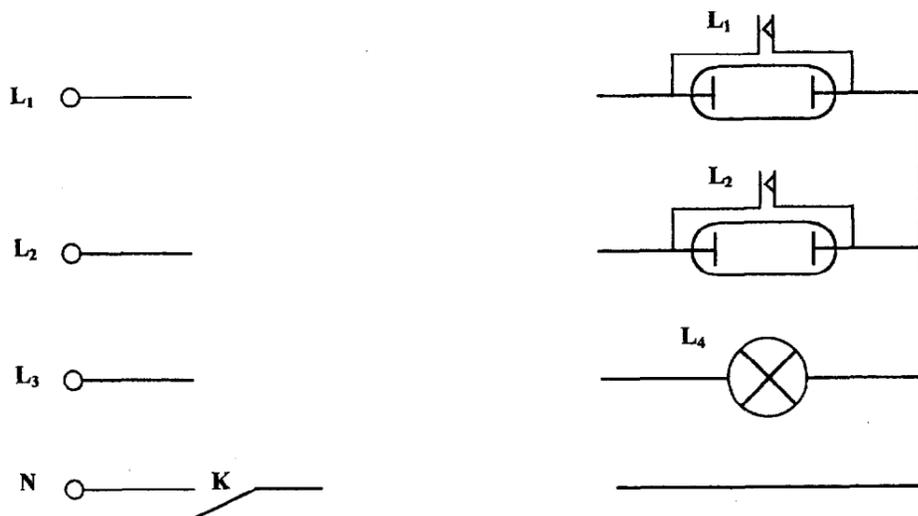2.2- Compléter les schémas en insérant les appareils de mesure.



BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 10 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2.3- Tableau de résultats avec l'interrupteur « K fermé » :

	Calibres	Échelles	Lectures	Valeurs
I_1				
I_2				
I_3				
I_N				
V_1				
V_2				
V_3				

2.4- Comparer la valeur du courant dans le neutre avec le graphique 1.5.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2.5- Tableau de résultats avec l'interrupteur « K ouvert » :

	Calibres	Echelles	Lectures	Valeurs
I_1				
I_2				
I_3				
V_1				
V_2				
V_3				
$V_{NN'}$				

2.6- Que constatez-vous ?

2.7- Conclusion : Peut-on supprimer le fil de neutre, commentez votre réponse ?

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

III.- ÉTUDE DES RÉCEPTEURS DANS UN MONTAGE ÉQUILIBRÉ EN TRIPHASÉ :

Le montage sera composé uniquement de tubes fluorescents L_1 , L_2 et L_3 .

3.1- Méthode de Boucherot :

Déterminer par cette méthode le **facteur de puissance** en vous servant des résultats du tableau 1.3.

* Puissance active totale :

_____ $P_T =$

* Puissance réactive totale :

_____ $Q_T =$

* Puissance apparente totale :

_____ $S_T =$

* Facteur de puissance :

_____ $\cos \varphi =$


* Calculer la capacité d'un des trois condensateurs qui , couplés en étoile dans le circuit, relèveront le facteur de puissance à $\cos \varphi' = 1$.

$C =$

BEP/CAP ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502 / 50 25508	SUJET N° 6	Session 2001
EP 3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	Durée : 4 H 00	Coef. : 3 ou 2	Page 13 / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

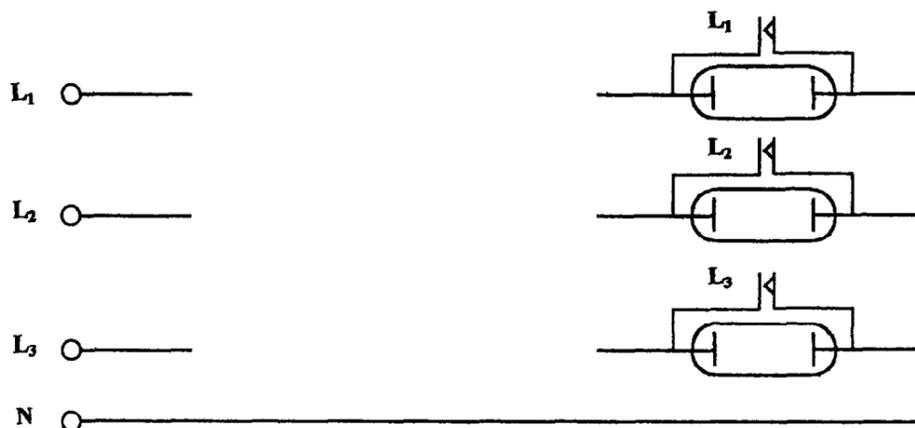3.2- Compléter les schémas en insérant les condensateurs et l'appareils de mesure pour relever l'intensité dans la phase 1.



3.3- Tableau de résultats :

	Sans C Phase 1 : I_1	Avec C Phase 1 : I_1'
Calibre		
Échelle		
Lecture		
Valeur		

3.4- Commentez, comment évolue l'intensité dans le circuit avec la compensation ?

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

EVALUATION DU THEME D'EXPERIMENTATION

Chaque partie est évaluée :
 - pour 50% en déroulement
 - pour 50% en compte-rendu

PARTIES	QUESTIONS	BEP	CAP
I	Q n°1.2	/1	/1
	Q n°1.3	/3	/2
	Q n°1.4	/1	/1
	Q n°1.5	/4	/2
II	Q n°2.2	/1	/1
	Q n°2.2	/1	/1
	Q n°2.3	/2	/2
	Q n°2.4	/1	/1
	Q n°2.5	/2	/2
	Q n°2.6	/2	/1
	Q n°2.7	/3	/3
III	Q n°3.1	/5	/3
	Q n°3.2	/1	/1
	Q n°3.3	/1	/1
	Q n°3.4	/2	/2

NOTE	/30	/24
-------------	------------	------------