# 3-Cycle complet de fonctionnement du Four ECE 20-20GN2/1

## 31-Le technicien est chez le client pour effectuer un cycle de fonctionnement :


Le cuisinier met à disposition 1.5kg de Rosbif pour effectuer une cuisson mixte et un contrôle de température à cœur, avec une cuisson à point. Voir dossier technique DT 19/40

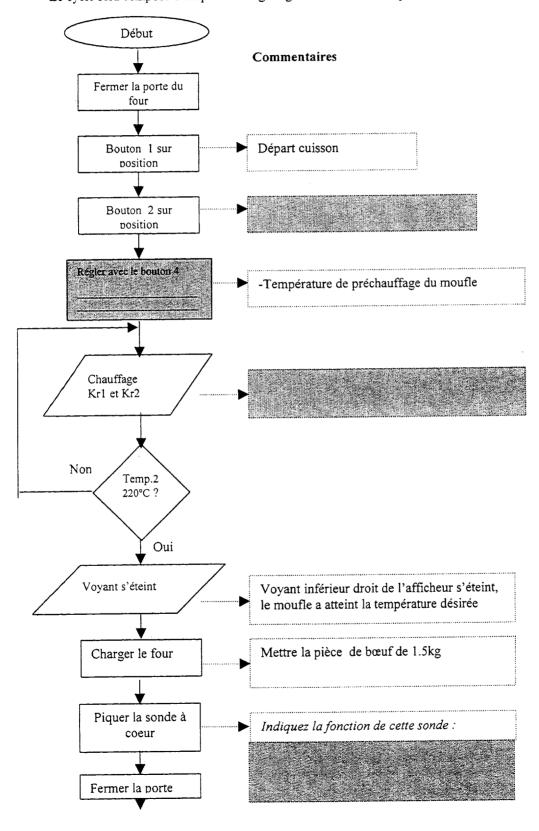
#### Travail demandé:

Compléter l'algorigramme du cycle de cuisson de la viande. Remplir les parties grisées Le réglage du four ainsi que le cycle de fonctionnement seront effectués d'après les indications constructeur. Voir dossier technique DT 10, 11, 12/40


Le cycle sera composé d'un préchauffage réglé à 220°C et d'une partie cuisson réglée à 180°C.






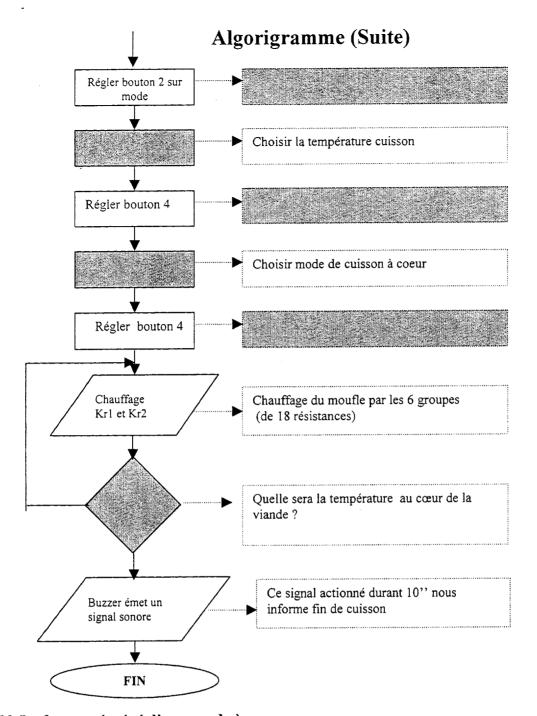
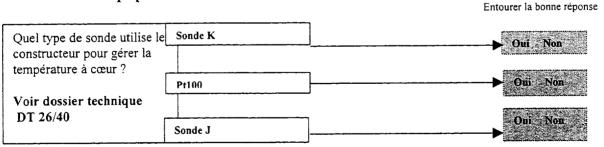
#### 32-Le four est équipé d'une sonde à cœur.



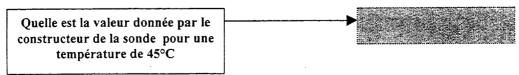
Indiquer la valeur de R ou de V donnée par le constructeur, aux bornes de la sonde débranchée J ou K ou Pt 100 pour une température de 45°C. Voir document annexe sonde de température. DT 37, 38 /40



- 33-La cuisson mixte associe la cuisson à sec et la cuisson vapeur, l'ensemble est géré par la carte électronique, l e cycle qui a été choisi plus haut met en œuvre :
  - -un préchauffage à sec
  - -une cuisson vapeur avec injection d'eau froide
- L'eau froide est injectée sur les résistances par les vannes Yi et Y0 pour faire la vapeur.
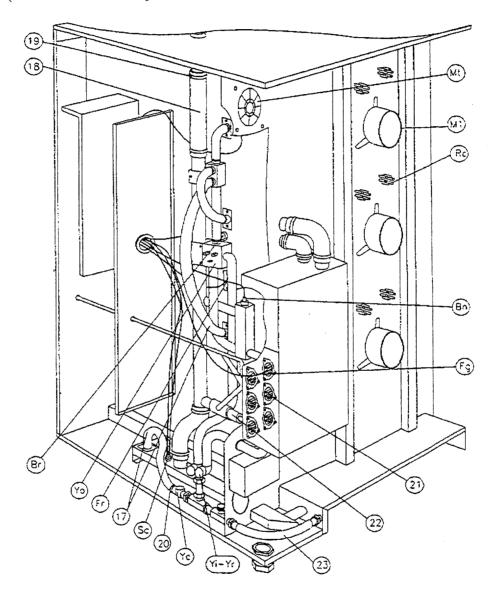
#### Travail demandé:

-Identifier avec l'aide du schéma de principe et avec la couleur bleue la fonction injection d'eau froide sur les résistances du circuit hydraulique sur le schéma de réalisation cidessous: (Voir documents techniques DT32, 33 /40)



34-Compléter le tableau ci-dessous en inscrivant les composants qui participent à la fonction « Injection de vapeur »

| Repère Désignation du composar |  | Fonction du composant |
|--------------------------------|--|-----------------------|
|                                |  |                       |
|                                |  |                       |
|                                |  |                       |

## 4-Dépannage ECE 20-20GN2/1


### Constat client:

Appel du cuisinier : « J'ai mis à cuire des poulets (1,2kg) surgelés rôtis avec un réglage à température 180°C et pour un temps de 30mn. A la fin du temps de cuisson les poulets n'étaient pas cuits ». (Voir DT20)
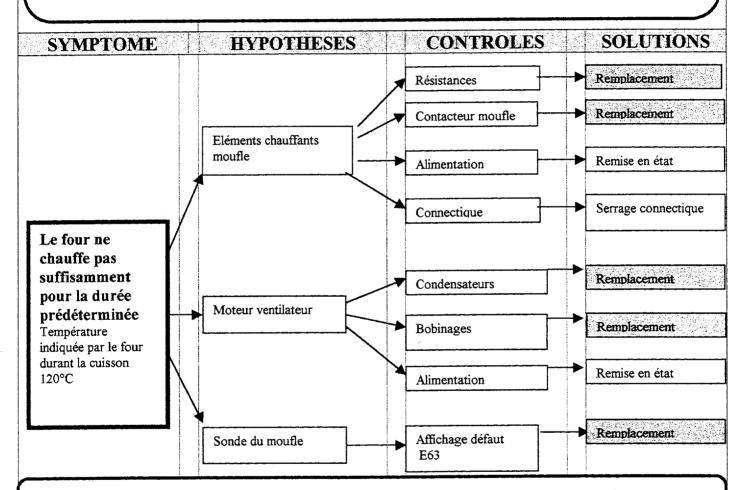
## 41-Analyse de la nature du dysfonctionnment

Cette analyse permet de prévoir les composants de remplacement, dans la mesure où ils seront disponibles au magasin du SAV, le technicien pourra les emmener lors de sa première intervention chez le client.

Travail demandé: A partir de l'analyse du dysfonctionnement ci-dessous et en liaison avec le schéma DT 29 compléter la liste des composants de remplacement à prévoir, en précisant la désignation du composant, son repère, et sa référence SAV.



## Liste des composants de remplacement à prévoir à compléter : Utiliser les documents techniques DT 26, 27 /40

| Désignation des composants | Repère                         | Référence constructeur<br>SAV |  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Résistance                 | Rc1, Rc2, Rc3<br>Rc4, Rc5, Rc6 | 302 229<br>302 232            |  |
|                            |                                |                               |  |
|                            |                                |                               |  |
|                            |                                |                               |  |
|                            |                                |                               |  |

## 42-Procédure de mesurage et de contrôle

Les éléments chauffants et leur alimentation

Suite à l'analyse du dysfonctionnement, les contrôles sont effectués un par un par le technicien avec l'aide des documents techniques : DT 28, 29, 30, 31 /40

Travail demandé: Compléter les zones grisées en vous aidant des informations et des mesures effectuées lors de l'intervention par le technicien et qui sont consignées sur document E2-U2 page 16/17.

Nota: Les résultats attendus par le technicien sont des valeurs données par le constructeur dans la documentation technique voir exemple concernant le contrôle des résistances Rc1-Rc2-Rc3:

| Moyens de contrôle,         | bornes de mesures   | Résultats attendus   | Résultats mesurés     |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|
|                             | Kr1 2-4   | R=5 Ω  | R=5,3 Ω               |
| Ohmmètre                    | Kr1 2-6   |  |                       |
|                             | Kr1 4-6   |  |                       |
|                             | Kr1 2-4   | U=400V   | U=393V                |
| Voltmètre                   | Kr1 2-6   |  |                       |
|                             | Kr1 4-6   |  |                       |
| Visuel<br>Resserrage<br>des |   | Bon état, non<br>noircies  |                       |
| contacteurs                 |   | Bornes blen serrees  |                       |
| Ohmmètre                    | Kr1 A1-B1   | R=3000 Ω   |                       |
| Ohmmètre                    | Kr1 1-2 3-4 5-6   | R<1 Ω  | R=0,2 Ω               |
|                             | Kr2 1-2 3-4 5-6   |  |                       |
| L'élément cl<br>à signaler  | hauffant et son al  | imentation sont confe  | ormes : pas de défaut |
| èse                         | Vent  | ilation + alimenta   | tion                  |
| Moyens de<br>contrôle ,     | bornes de mesures   | Résultats attendus   | Résultats mesurés     |
|                             | A ses<br>bornes   |  |                       |
|                             | M1 1-3 1-2  | R=21 Ω   |                       |
| Ohmmètre                    | M2 1-3 1-2  | R=21 Ω   |                       |
|                             | M3 1-3 1-2  | R=21 Ω   |                       |
|                             | M1 1-2  |  |                       |
| !                           | M2 1-2  | 상 경기 스레이 봤는데 먹다 살  |                       |
| Voltmètre                   | N12 1-2   |  |                       |
|                             | Ohmmètre  Visuel Resserrage des bornes des contacteurs Ohmmètre  L'élément cl à signaler èse  Moyens de contrôle, | Ohmmètre  Kr1 2-4  Kr1 2-6  Kr1 4-6  Kr1 2-4  Voltmètre  Kr1 2-6  Kr1 4-6  Visuel Resserrage des bornes des contacteurs  Ohmmètre  Kr1 A1-B1  Ohmmètre  Kr1 1-2 3-4 5-6  Kr2 1-2 3-4 5-6  L'élément chauffant et son al à signaler  èse  Vent  Moyens de contrôle,  A ses bornes  M1 1-3 1-2  Ohmmètre  M2 1-3 1-2  M3 1-3 1-2 | Kr1 2-4   R=5 Ω       |

Première hynothèse

| Troisième hypothè<br>à contrôler :          | se   | Sonde du moufle                  |                    |                   |  |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Contrôles à effectuer                       | Moyens de contrôle,  | bornes de mesures                | Résultats attendus | Résultats mesurés |  |
| Affichage défaut<br>E63                     |  | ur nous donne les<br>ons défauts |                    |                   |  |
| Résistance de la<br>sonde à 130°C           | Voltmètre<br>numérique   | A ses bornes                     |                    |                   |  |
| Résistance<br>d'isolement                   |  |                                  |                    |                   |  |
| Conclusion N°3 de<br>l'hypothèse vérifiée : | Le comportement de la sonde moufle est tout à fait normal par rapport au fonctionnement proposé par le constructeur. |                                  |                    |                   |  |

#### 43-Vérification

Les conclusions N°1, N° 2, N° 3 nous amènent à effectuer deux vérifications de composants avant le remplacement des parties en défaut.

Afin de pouvoir faire la vérification des composants, le technicien a dû faire deux mesures complémentaires sur la carte électronique de puissance Ar. DT 31/40:


1-Mesure en présence de tension avec le voltmètre : Bornes Ar13 et N Résultat U=228V

2-Mesure à l'ohmmètre : Bornes Ar16 et N (Neutre) Résultat R=7,65  $\Omega$ 

On vous demande de proposer la vérification des deux composants susceptibles d'être en défaut, en prenant en compte toutes les opérations de mesures, qui ont été effectuées dans l'analyse.

| Composant à vérifier | Proposer une méthode de vérification du composant |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|
|                      |   |  |  |  |
|                      |   |  |  |  |
|                      |   |  |  |  |
|                      |   |  |  |  |
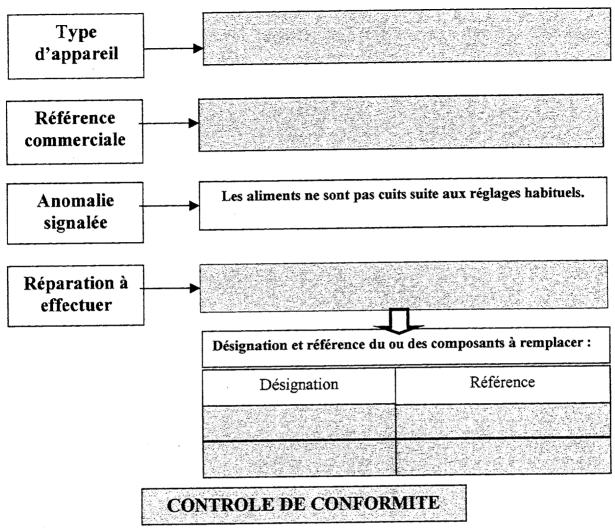
# 44- Récapitulatif des informations concernant l'intervention sur le four EQUATOR Travail demandé : Compléter les parties grisées



Après réparation et avant la mise en route du four, il est impératif d'effectuer le contrôle de conformité de la fonction remise en état.

Travail demandé: indiquer le nom de la fonction à contrôler et les composants à contrôler Vous procéderez comme l'exemple proposé.

| Fonction à contrôler                                   | Détails des composants à contrôler                                  |  |  |
|--|---|--|--|
| Exemple:   | Exemple :   |  |  |
| -Refroidissement des condensats par jets hydrauliques. | 2-Electrovanne YC vibre   |  |  |
|  | 3-Ecoulement de l'eau dans la partie vidange s'effectue normalement |  |  |
|  | 2-  |  |  |

## Mesures effectuées par le technicien

Lors de son intervention le four était réglé sur les mêmes positions qu'au moment où le cuisinier a fait sa cuisson de poulets.

Les mesures ont été effectuées à partir du coffret de commande.

|  | Elément chauffant + alim                               | entation                       |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| Composant sur lequel les<br>mesures ont été<br>effectuées          | Bornes de mesures                                      | Résultats de mesures           |  |
| Résistances Rc1-2-3  | Krl 2-4<br>Krl 2-6<br>Krl 4-6                          | R=5,3 Ω<br>R=5,4 Ω<br>R=5,5 Ω  |  |
| Alimentation   | Kr1 2-4<br>Kr1 2-6<br>Kr1 4-6                          | U=393V<br>U=396V<br>U=394V     |  |
| Connectique  | Visuel Resserrage des bornes des contacteurs           | Serrage refait                 |  |
| Contacteur Kr1 Kr2<br>Bobine<br>Contacts                           | Kr1 A1-B1<br>Kr1 1-2 3-4 5-6<br>Kr2 1-2 3-4 5-6        | R=3100 Ω<br>R=0,2 Ω<br>R=0,3 Ω |  |
|  | Ventilation + alimen                                   | tation                         |  |
| Composant sur lequel les<br>mesures ont été<br>effectuées          | Bornes de mesures                                      | Résultats de mesures           |  |
| Condensateur<br>Cm1-Cm2-Cm3  | A ses bornes   | С=16μF                         |  |
| Bobinage<br>M1-M2-M3   | M1 1-2 M1 1-3<br>M2 1-2 M2 1-3<br>M3 1-2 M3 1-3        | R=22 Ω<br>R=23 Ω<br>R=24 Ω     |  |
| Alimentation<br>M1 M2 M3   | M1 1-2<br>M2 1-2<br>M3 1-2                             | U=0V<br>U=0V<br>U=0V           |  |
|  | Sonde du moufle  | 2                              |  |
| Organe sur lequel les mesures ont été Bornes de mesures effectuées |  | Résultats de mesures           |  |
| Affichage défaut<br>E63  | Le constructeur nous donne les<br>informations défauts | Pas de code défaut             |  |
| Température interne du four  | A l'intérieur du moufle                                | Temp.=130°C                    |  |
| Résistance sonde Pt100<br>à 130°C                                  | A ses bornes   | R=149.78 Ω                     |  |
| Résistance d'isolement<br>Sonde non raccordée                      | Masse et partie active                                 | R=17,6M Ω                      |  |

# BAREME DE NOTATION

# Four EQUATOR ECE 20-20GN2/1

## **EPREUVE DE TECHNOLOGIE E2-U2**

| Chapitres                             |   | Note   | S    |
|---------------------------------------|---|--|------|
| 1-Opération installation, mise en ser | rvice                                   |  |      |
| ,                                     | Partie 11                               | /20  |      |
|                                       | Partie 12                               | /4   |      |
|                                       |   |  | /24  |
| 2-Opération mise en route du four     |   |  | /26  |
| 3-Cycle complet de fonctionnement     |   |  |      |
|                                       | Partie 31                               | /20  |      |
|                                       | Partie 32                               | /6   |      |
|                                       | Partie 33                               | /6   |      |
|                                       | Partie 34                               | /9   | /41  |
| 4-Remise en état du four              | Partie 41 Partie 42 Partie 43 Partie 44 | /12<br>/29<br>/10<br>/18   |      |
|                                       |   |  | /69  |
| Total:                                |   |  | /160 |
| Note: /20                             |   | and the state of t |      |
| Note coefficient 4:                   |   |  | /80  |