

CORRIGE SAVOIRS ASSOCIES – EP2.1 / Réaliser une intervention

Poste A

Question 1 : Complétez le tableau ci-dessous à partir du schéma et des valeurs de réglage. / 10

Essai	Mesure	CONTROLES	Bornes		Valeurs Normales	Valeurs Relevées	CONCLUSIONS
1	Ω	Masses Calculateur	2 et 3	Ouvert	$R < 1 \Omega$	0,5 Ω	Bon Mauv <input checked="" type="checkbox"/>
2	V	Alimentation Calculateur + AVC	32 et 33	Ouvert	$U > 12 V$	12,5 V	<input checked="" type="checkbox"/>
3	V	Alimentation Calculateur + APC	24 et 33	Fermé	$U > 12 V$	12 V	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Ω	Sonde de température d'eau	15 et 44	Ouvert	$20^{\circ} C$ 2600Ω 3000Ω	$20^{\circ} C$ 2850Ω	<input checked="" type="checkbox"/>
5	V	Relais de pompe à essence	48 et 2	Fermé	$U > 12 V$	0 V	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6	Ω	Sonde de Température d'air	46 et 29	Ouvert	$20^{\circ} C$ 3060Ω 4045Ω	3220 Ω	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Ω	Vanne de réglation ralenti	54 et 52	Ouvert	$9,5 \Omega \pm 1$	10,2 Ω	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Ω	Vanne Canister	50 et 52	Ouvert	$R = 35 \Omega \pm 5$	$R = \alpha$	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Ω	Injecteur N° 194	25 et 52	Ouvert	$R = 14,5 \Omega \pm 5$	$R = \alpha$	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

CORRIGÉ SAVOIRS ASSOCIES – EP2.1 / Réaliser une intervention
Poste A

Question 2

14

Commentez les mauvaises valeurs relevées de la page précédente, quelles sont les conséquences sur le fonctionnement du moteur ? Expliquez.

Essai N°5 : l'absence de tension à la borne 42 indique une coupure du circuit soit au niveau de l'alimentation du relais soit au niveau de l'enroulement. Le moteur ne pourra pas démarrer puisque la pompe, injecteurs etc... ne sont pas alimentés.

Essai N°8 : défaut de continuité du circuit de la vanne canister, imputable au circuit ou au bobinage de la vanne elle-même. Les vapeurs d'essence ne seront pas respirées par le moteur, risque de pollution.

Essai N°9 : coupure du circuit injecteur, le moteur tourne sur 3 cylindres. Vérifier circuit ou bobinage injecteur.

Question 3

12


Sur la fiche des valeurs de réglage, il est donné comme section : « Multipoints séquentielle ». Que signifie ce terme ? Expliquez.

L'injection d'essence ne se fait plus sur les quatre cylindres simultanément comme sur une injection classique, mais cylindre après cylindre lorsque ceux-ci sont en début de phase admission.

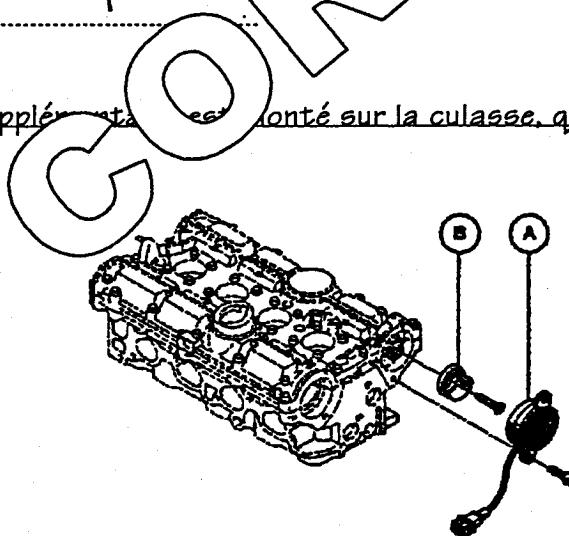Question 4

12

Un capteur supplémentaire est monté sur la culasse, quel est sa fonction ?



Capteur de repérage cylindre : pour reconnaître le cylindre en phase d'admission, le calculateur utilise deux capteurs : le capteur PMH permet au calculateur de savoir puis sont les cylindres au PMH et le capteur de repérage cylindre permet au calculateur de savoir, des deux cylindres au PMH, celui qui est en début de phase d'admission.

Mention Complémentaire :

Mise au Point Électricité Electronique
Automobile

Session 2002

Épreuve pratiques: EP2.1 / Injection-Allumage

CORRIGÉ

Durée : 3 h

coeff.: 1


Page 2 / 3

CORRIGE SAVOIRS ASSOCIES – EP2.1 / Réaliser une intervention
Poste A

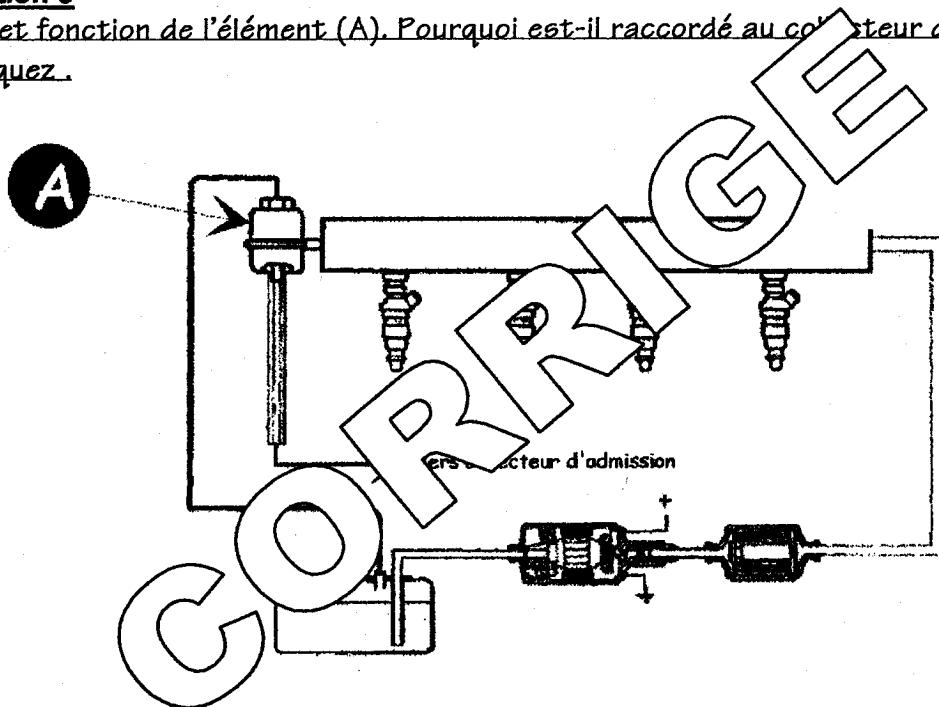Question 5

12

Nom et fonction de l'élément (A). Pourquoi est-il raccordé au collecteur d'admission ?
 Expliquez.



- Régulateur de pression

- La liaison au collecteur permet de moduler la pression du ressort interne afin que la différence entre la dépression du collecteur et la pression de carburant soit toujours constante quelle que soit la charge de mandée au moteur