CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Examen: DIPLOME D'EXPERT EN AUTOMOBILE Durée: 6 h

Coef. 1 Epreuve: ETUDE DE SYSTEMES TECHNIQUES AUTOMOBLES


PROPOSITION DE **CORRIGE**

<u>PARTIE 1</u>: Etude de l'unité de commande électronique ECU

1.1-Combien le calculateur ECU gère-t-il d'informations?


Le calculateur ECU gère : 22+28+17+24+31 = 122 informations.

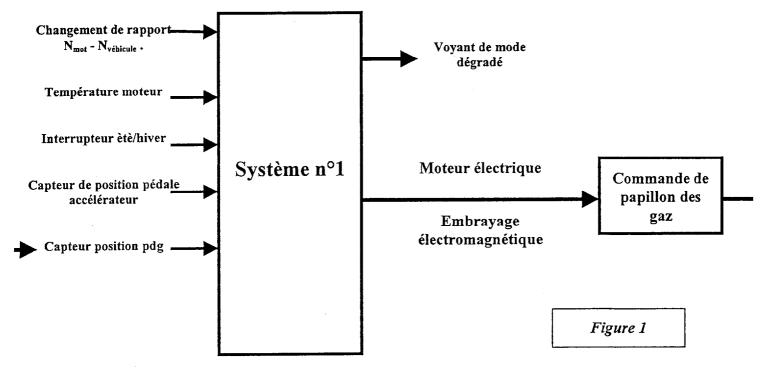1.2-Ccompléter le figures 1, 2 et 3 données ci-dessous, (le nombre de flèches indiquées ne préjuge pas de la quantité réelle d'entrées).




DEA

CORRIGE 1/16

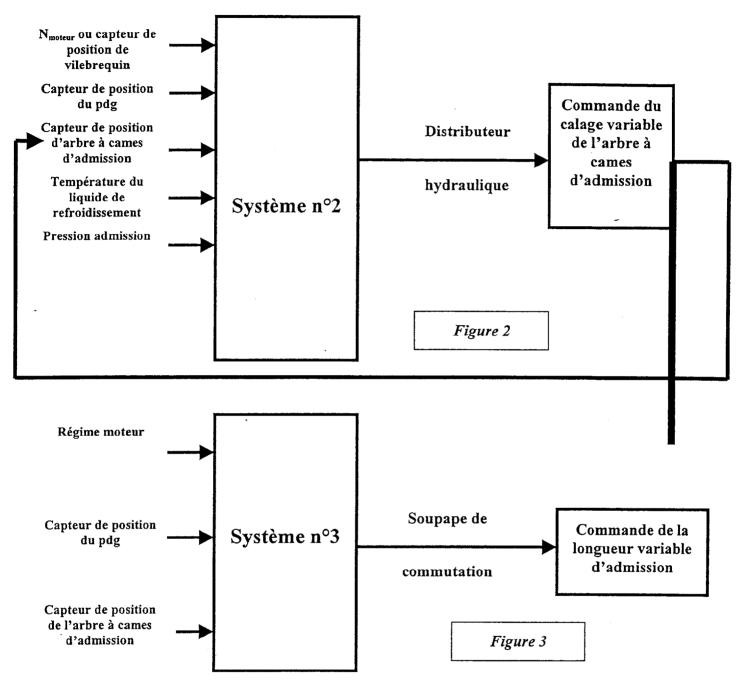



1.3-Sur les schémas électriques de câblage relatifs à l'ECU du moteur, surlignez sur les documents réponses DR3/? à DR8/? de couleur :

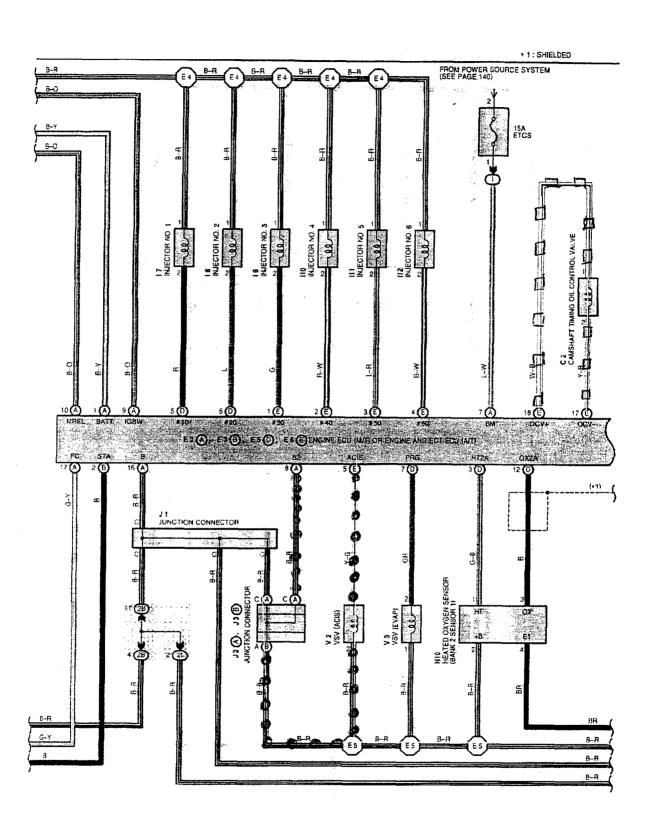- a) Rouge, les circuits relatifs à la commande de papillon des gaz. 🛕 🛕 🛕
- c) Verte, les circuits relatifs à la commande de la longueur variable d'admission. • •



ENGINE CONTROL (LHD)

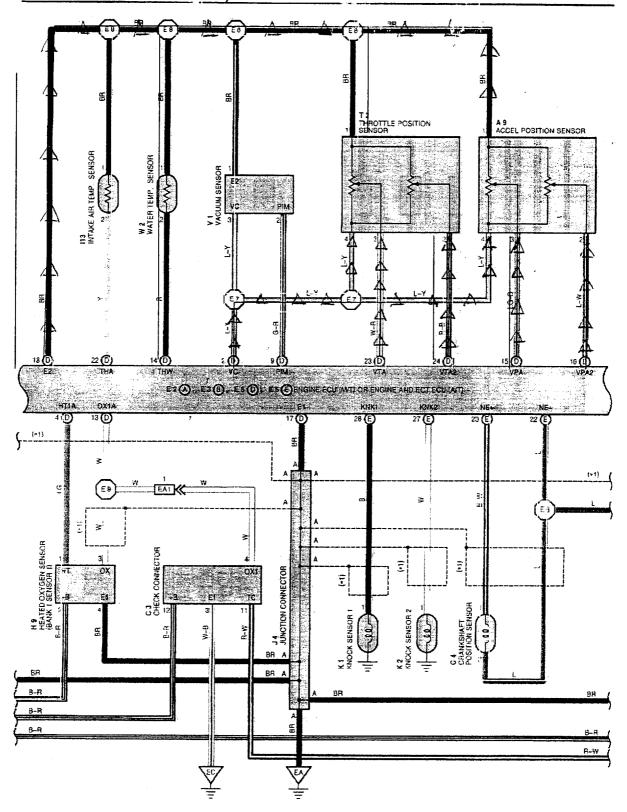

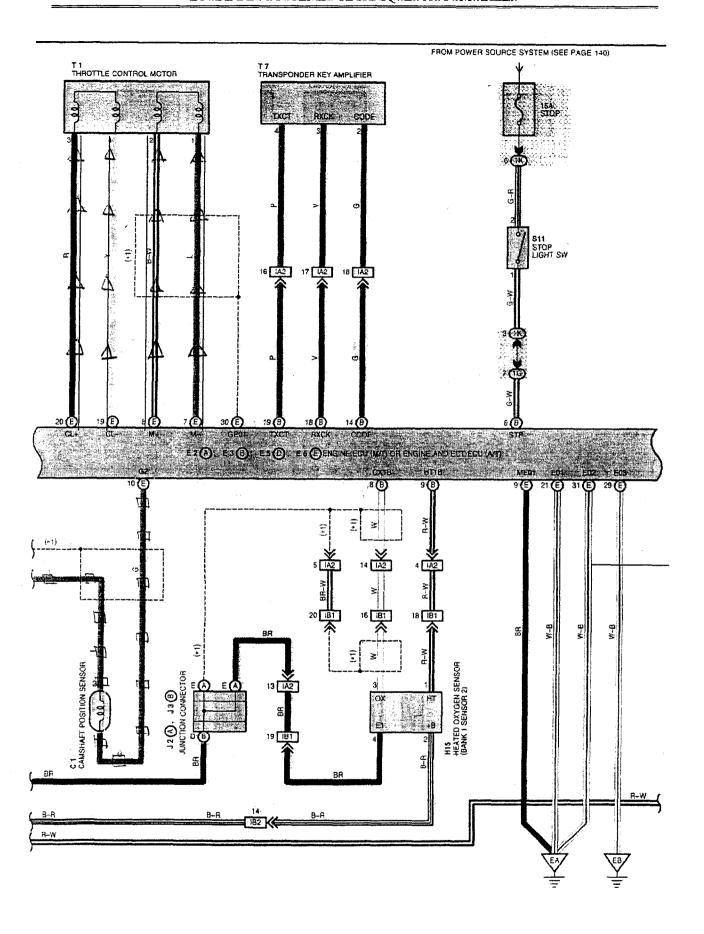

1.4-A partir des schémas électriques du calculateur et des documents associés (dossier technique DT 7/? à DT /?), compléter les figures 4 et 5 relatives à deux connecteurs de l'ECU, respectivement E5 et E6 en précisant :

- a) Les noms et les codes de toutes les entrées et des sorties.
- b) Le numéro de chaque borne à laquelle elles sont raccordées.

CORRIGE 6/16

