Groupement Inter Académique II

MENTION COMPLEMENTAIRE

MAINTENANCE DES MOTEURS DIESEL

ET DE LEURS EQUIPEMENTS

SESSION 2005

Epreuve E1

Unité: U1

Etude technique

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, C1.2, C.1.5, C2.6 C2.2

MIE DOSSIEP-TRA

Il est demandé aux candidats:

- De contrôler que votre dos
- D'inscrire votre nom, prér d'insch, con sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre do
- De vous servir du rces pour répondre aux questions du dossier travail.
- De contrôler que tre do. purces soit complet.
- En fin d'épreuve us deve endre ces deux dossiers.
- Le barème est do é à titre dicatif.

MISE EN SITUATION

Ce dossier concerne le système des injecteurs pompes équipant les moteurs JOHN DEERE

L e chauffeur indique un manque de puissance de la machine. La vitesse de rotation moteur ne peut dépasser 1600 tr/mn.

- Vous devez compléter ce dossier vous permettant de:
- Connaître le dispositif.
- Décoder et analyser l'intervention technique.
- Décrire le mode de fonctionnement à partir des dessins, schémas fonctionnels et structurels fournis.
- Proposer les diagnostics en relation aux mesures fournies.
- Proposer les interventions à réaliser

Examen: M.C. N	/laintenance des i	Moteurs Diesel e	t de leurs Equipe	ements	
Epreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 1/9

Remarque: Dans le dossier "TRAVAIL", DR signifie dossier ressources.

Question: 1

Par rapport aux informations caractéristiques techniques du moteur sur la page 2/10 du DR:

1.1 Donner le type de ce moteur:



6125

/1

1.2 Calculer le couple en DaN.m de ce moteur à la vitesse de puissance maxi.

•
$$P = M.CX \cup M.C = \frac{P}{\omega}$$

• $M.C = \frac{290000}{}$

= 1319.3812 Nm =

• 290KW = 290000W

219.8

131.3812 DaN.m

Transformation des tr/mn en rad/s

$$\frac{2100 \text{ tr/mn x 6.28}}{60} = 219.8 \text{ rad/s}$$


/3

Question: 2

La diminution du délai d'injection et du délai d'inflammation sont au moins deux avantages de l'utilisation des injecteurs pompes.

Tracer sur la courbe correspondante du graphe ci-dessous:

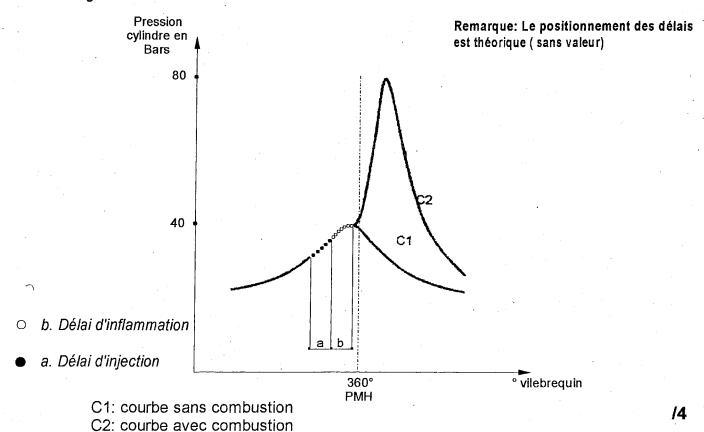
- en bleu le délai d'injection
- en rouge le délai d'inflammation.



Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements

Epreuve: E1 2005 2 heures Coeff: 3 Page 2/9


Question: 3

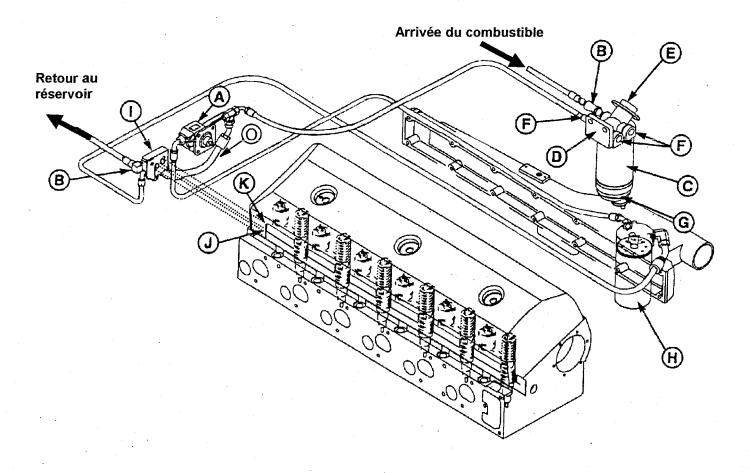

Par rapport aux documents des pages 3/10, 4/10 et 5/10 du DR et de la figure ci-dessus, compléter la nomenclature.

- A. Pompe de transfert
- B. Clapet antiretour
- C. Filtre primaire
- E. Pompe d'amorçage
- H. Filtre final
- I. Collecteur de combustible

Examen: M.C. N					
Epreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 3/9

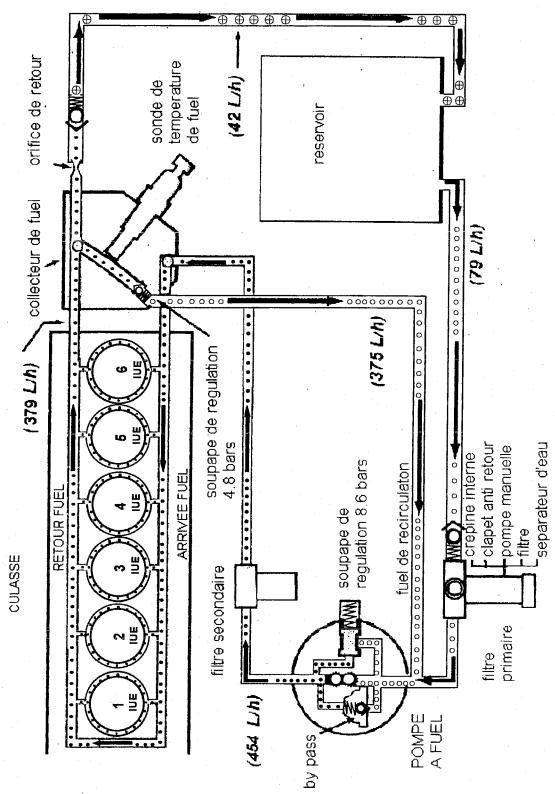

Question: 4

4.1 Colorier en:

- Vert le circuit d'alimentation de la pompe de transfert 00000 Jaune le circuit basse pression ••••
- Bleu le circuit de retour $\oplus \oplus \oplus \oplus \oplus$

Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements					
Epreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 4/9


4.2 A l'aide du document de la page précédente, compléter le tableau ci-dessous.

Désignation	Fonction
Clapet anti-retour sur filtre primaire	Maintenir le combustible dans le circuit pour éviter une prise d'air lors de l'arrêt.
Clapet by-pass sur pompe de transfert	Permettre le passage du combustible lors de la purge du circuit
Soupape de ré- gulation sur col- lecteur	Limiter la pression à 4.8 b
Soupape de régula- tion sur pompe de transfert	Clapet de sécurité en cas d'une anomalie

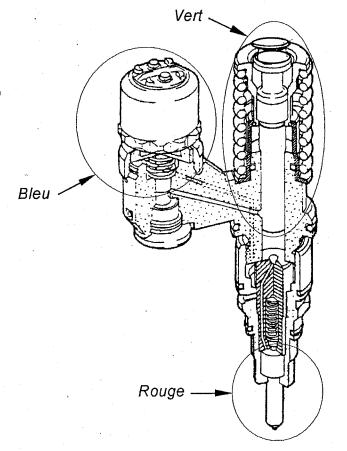Question: 5

Sur la figure ci-contre, entourer en:

- Vert l'élément "commande mécanique"
- Bleu l'élément "commande électrique"
- Rouge l'élément "injection"



/6

Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements					
Epreuve: E1		2005	2 heures		Page 5/9

Question: 6

A l'aide des documents des pages 6/10 et 7/10 du DR:

6.1 Quelle est la phase de fonctionnement représentée par l'injecteur pompe sur la figure

ci-dessous?


Injection du combustible

*1*2

6.2 Sur cette même figure, colorier en rouge le circuit "Haute pression" et en vert le circuit "Basse pression".

/4

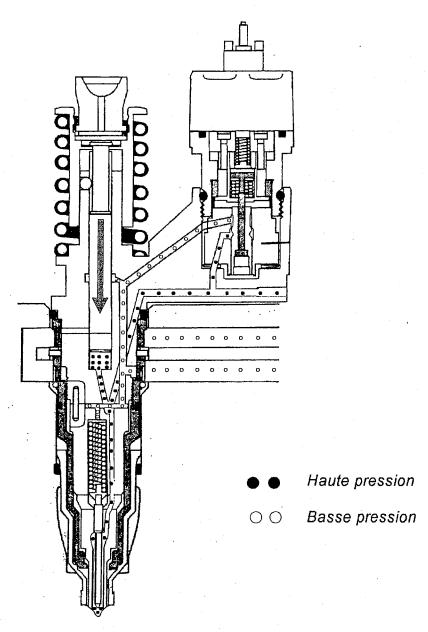6.3 Indiquer par une flèche le sens de déplacement du plongeur.




Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements					
Epreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 6/9

Question: 7

Pour répondre aux questions ci-dessous, aidez-vous de la page 8/10 du DR.

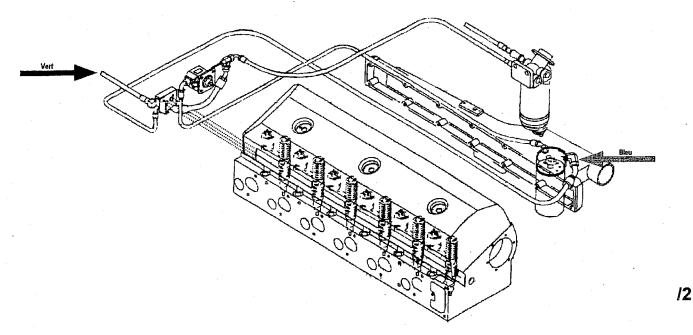- 7.1 Pour constater la quantité de bulles d'air et effectuer une prise de pression du combustible du circuit d'alimentation, indiquer sur la figure ci-dessous:
- Par une flèche verte, le positionnement de la conduite transparente
- Par une flèche bleue, le positionnement du raccord d'essai et du manomètre



7.2 Après branchement de la canalisation transparente, du manomètre et démarrage du moteur, vous constatez **quelques bulles d'air.**Compléter le tableau ci-dessous pour élaborer votre diagnostic.

Régime moteur	Valeurs pression constructeur	Valeurs pression relevées
Régime ralenti	4.1 à 4.8b	4.4 b
Régime nominal	Moins de 6.2b	5 b

7.3 Suivant votre diagnostic, que décidez-vous d'entreprendre pour la remise en conformité du cicuit d'alimentation?

Vérifier et remplacer si nécessaire le filtre à combustible dans la conduite avant le filtre primaire.

Remplacer les filtres à carburant primaire et final.

Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements

Epreuve: E1 2005 2 heures Coeff: 3 Page 7/9

14

Question: 8

8.1 Le code erreur 31 réapparait après avoir mis le contact et moteur en marche.

A l'aide des documents des pages 9/10 et 10/10 du D.R, compléter le tableau ci-dessous sachant que les mesures s'effectuent avec un multimètre possèdant les fonctions: Ohmmètre, Voltmètre, Ampèremètre.

Cocher la case correspondante de votre choix

X	
	11
	マク

	,			<u>,</u>	· · · · · ·
Conditions de mesure	Moyen du contrôle	Fonctions utilisées de l'appareil	Repérages des bornes	Valeurs relevées	Valeurs Conformes oui ou non
Contact coupé, connecteur uni- té de comman- de moteur dé- branché	Isolement par rapport à la masse de l'in- jecteur pompe	Ω	4 et une masse 12 et une masse	Infini	⊠ oui □ non
	Continuité du circuit	Ω	4 et 12	Infini	⊠ oui □ non
Contact coupé, connecteur du faisceau du fil de l'injecteur pompe débran- ché	Continuité du circuit	Ω	C et H	6 . 2	☐ OUI
Mesure au niveau de l'injecteur pompe	Continuité du circuit	Ω	I01 et I001	6 n	☐ OUI



/6

8.2 Après avoir complété ce tableau et élaboré votre diagnostic, que décidez-vous pour rétablir le fonctionnement correct du moteur?

Changer l'injecteur pompe du cylindre n°1

Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements					
Èpreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 8/9

EVALUATION DE L'EPREUVE E1, U1

	INDICATELED	Critères		
QUESTIONS	INDICATEURS		Note	Barème
Question N°1.1 PAGE 2/9	Le type du moteur est indiqué correctement	1pt: la désignation est correcte		1
Question N°1.2 PAGE 2/9	Le calcul du couple est juste	3 pts: le résultat est correct		3
Question N°2 PAGE 2/9	Les portions de courbe sont bien positionnées	2pts par délai bien positionné sur la courbe et en correspondance avec les couleurs demandées		4
Question N°3 PAGE 3/9	La nomenclature est correctement complétée	1pt par désignation correcte en corres- pondance avec la lettre demandée.		6
Question N°4.1 PAGE 4/9	Les différents étages de pression sont coloriés correctement et de couleur demandée	2pts par étage de pression bien co- lorié et en correspondance avec les couleurs demandées		6
Question N°4.2 PAGE 5/9	Les fonctions sont définies correctement	2pts par fonction exacte		8
Question N°5 PAGE 5/9	Les éléments sont parfaitement entourés et de couleur demandée	2pts par élément bien entouré en correspondance avec les couleurs demandées		6
Question N°6.1 PAGE 6/9	La phase de fonctionnement est indiquée clai- rement	2pts: phase de fonctionnement cor- recte		2
Question N°6.2 PAGE 6/9	Les deux étages de pression sont coloriés cor- rectement et de couleur demandée	2pts par étage de pression bien co- lorié et en correspondance avec les couleurs demandées		4
Question N°6.3 PAGE 6/9	La flèche indique parfaitement le sens de dé- placement du plongeur	2pts: sens correct		2
Question N°7.1 PAGE 7/9	Les flèches sont parfaitement positionnées sur le circuit et de couleur demandée	2pts par flèche bien positionnée et en correspondance avec les couleurs demandées		2
Question N°7.2 PAGE 7/9	Le tableau est correctement complété	1pt par valeur à indiquer		2
Question N°7.3 PAGE 7/9	Les deux décisions sont citées clairement	2pts par décision citée		4
Question N°8.1 PAGE 8/9	Le tableau est correctement complété	0.5 pt par valeur à indiquer		6
Question N°8.2 PAGE 8/9	Le diagnostic est clair et préçis	Le diagnostic est juste		4
		TOTAL SUR	/60	-

Note sur 20 en points entiers ou en 1/2 point

Examen: M.C. Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements					
Epreuve: E1		2005	2 heures	Coeff: 3	Page 9/9