# CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

**E2** 

# DOSSIER CORRIGE

DC 1/ 13

# BAREME

# LE PALETTISEUR

Question	Points
Problématique 1	
Q1	14
Q2.1 la somme des coûts en pièces de rechange	/4
Q2.1 la somme des coûts annexes	14
Q2.2	/8
Q2.3	/8
Q2.4 Quels sont les 2 systèmes ayant les coûts de défaillance les plus	14
élevés	
Q2.4 Justifier votre réponse	/2
Problématique 2	
Q1.1	14
Q1.2	/2
Q1.3	14
Q1.4	14
Q1.5	/2
Q2	/14
Q3.1	/2
Q3.2	/8
Q4	/6
Problématique 3	
Q1 quel est le niveau d'habilitation nécessaire à la personne ayant	/5
effectué l'analyse thermographique ?	
Q1 Justifiez votre réponse	15
Q2.1	/3
Q2.2	/8
Q2.3	/4
Q3.1	/10
Q3.2	/5
Q3.3	/10
Q4.1	12
Q4.2	12
Q5.1	/6
Problématique 4	
Q1	/15
Q2.1	/10
Q2.2	/5
Q3.1	/30

E2 DOSSIER CORRIGE DC 2/ 13

# CORRIGE

#### PROBLEMATIQUE 1 (gestion de maintenance)

#### Q1 : Le calcul des temps d'arrêt.

Q 1.1 : Indiquer dans le tableau les temps d'arrêts. (voir folio suivant)

4pts

#### Q2: Le calcul des coûts.

Q 2.1 : Compléter le tableau avec les coûts en pièces de rechange et les coûts annexes. (voir folio suivant) 4pts 4pts

Q 2.2 : Compléter le tableau en y ajoutant la somme des coûts d'indisponibilité , de main d'œuvre et le coût de défaillance total pour chaque système.

8pts

Q 2.3 : Représenter sous forme d'histogramme les résultats obtenus. 8pts

Q 2.4 : Les deux systèmes les plus coûteux de l'entreprise sont :

Le palettiseur 2pts

la sous-tireuse <sup>2pts</sup>

Parce que :

Ils ont les coûts de défaillance les plus élevés de la ligne de production <sub>2pts</sub>

E2 DOSSIER CORRIGE DC 3/ 13


0,5 pt / réponse correcte

#### TABLEAU DE CALCUL DES COÛTS DE DEFAILLANCE A COMPLETER


0,5 pt / réponse correcte

0,5 pt / réponse correcte

Systèmes	Somme des temps d'arrêts (en h)	Somme des coûts d'indisponibilité	Somme des coûts de main d'œuvre	Somme des coûts en pièces de rechange	Somme des coûts annexes	COÛT DE DEFAILLANCE TOTAL
DEPILEUR	2	3000	200	1600	0	4800
INSPECTRICE	2	3000	200	800	0	4000
SOUS TIREUSE	5	7500	500	1000	200	9200
BOUCHEUSE	0,75	1125	75	0	0	1200
MUSELETEUSE	0,5	750	50	200	0	1000
ETIQUETTEUSE	2,75	4125	275	0	100	4500
ENCAISSEUSE	4	6000	400	50	50	6500
PALETTISEUR	7,25	10875	725	1100	100	12800

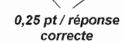


HISTOGRAMME A COMPLETER

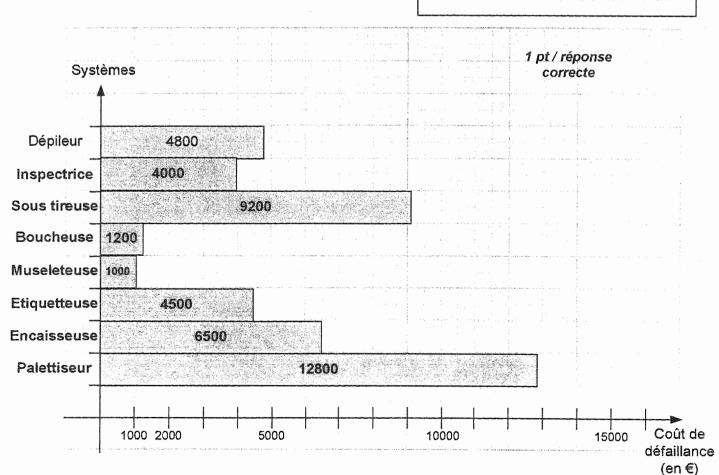

E2	DOSSIER CORRIGE	DC 4/ 13


	PROBLEMATIQUE 2 (automatisation d'un poste manuel)
<u>(</u>	Q1 : Le dimensionnement et la référence des vérins.
(	Q1.1
s	Course des vérins :  Course = (1000 – 800) / 2 = 100 mm
(	Q 1.2 :
	Effort dynamique :  F dyn >= 80 / 0,75 = 106,66 daN
(	Q 1.3 :
	Efforts développés en sortie de tige
	Efforts développés en rentrée de tige
(	Q 1.4:
	Diamètre des vérins :
	Diamètre = 63 mm
(	Q 1.5:
	Référence des vérins :
	PAE -A1280125
(	22 : Le schéma pneumatique.
	Q2.1 : Compléter le schéma pneumatique en précisant les repères des composants voir folio suivant).
9	23 : Le choix et le câblage des détecteurs de proximité.
C	Q3.1 :
	Référence des détecteurs de position :
	PAX – DA1P10L0

M

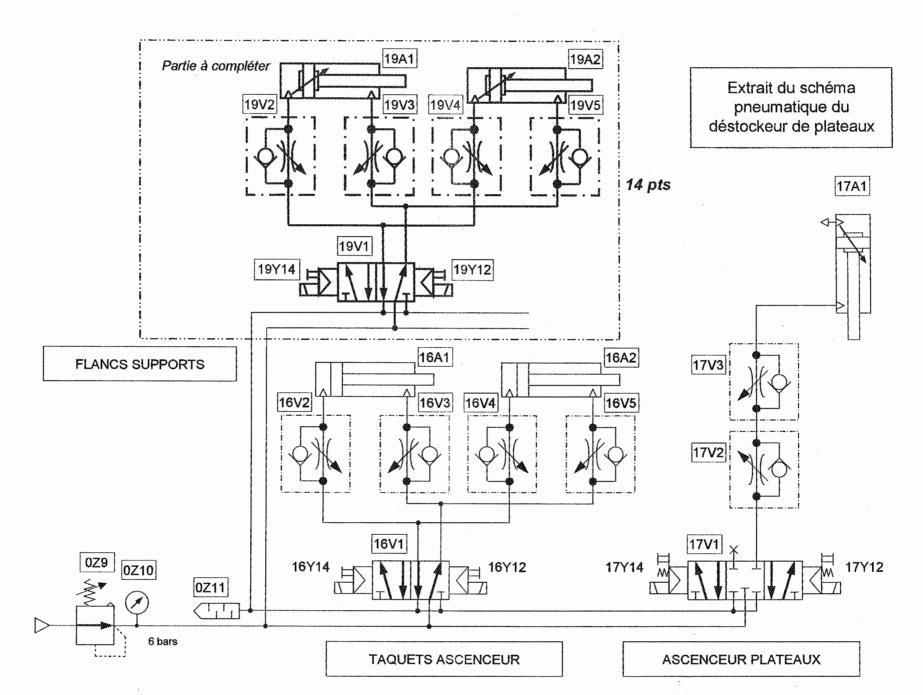


E2 DOSSIER CORRIGE DC 6/ 13

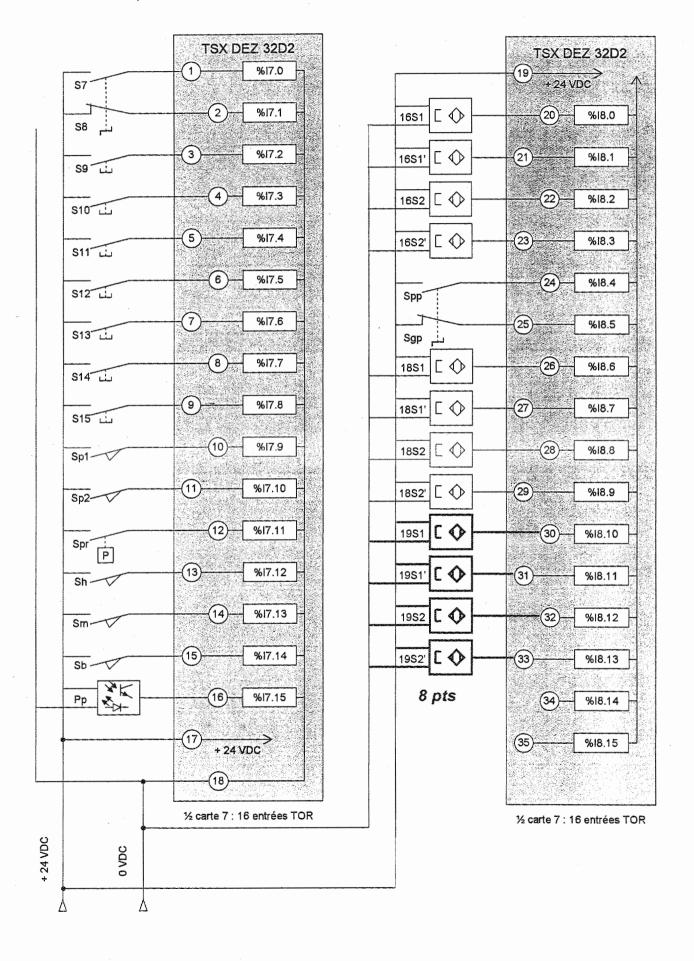Q3.2 : Compléter le schéma de câblage des détecteurs 19S1, 19S1', 19S2, 19S2'.



E2	DOSSIER CORRIGE	DC 7/ 13
		1

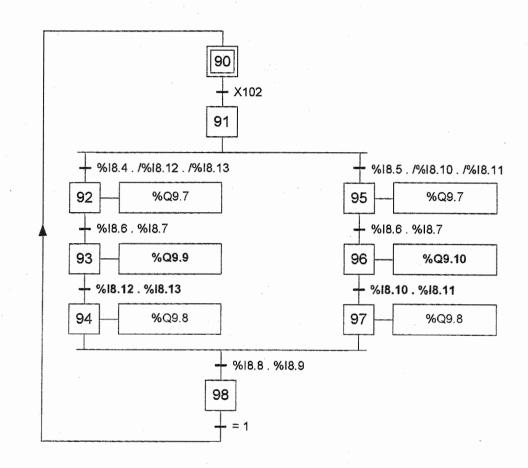Q4.1 : compléter le GRAFCET de sélection du format plateaux du point de vue automate programmable.



6 pts

#### PROBLEMATIQUE 3 (maintenance préventive)

#### Q1: Le niveau d'habilitation du prestataire.

perso

Q 1.1:

Agissant sous tension, le niveau d'habilitation minimum nécessaire à la personne effectuant l'analyse thermographique est :

5 pts

B1T

Parce que:

5 pts

Nous sommes en BT, et la personne faisant l'analyse thermo travaille avec le coffret électrique ouvert et sous tension.

#### Q2: L'analyse du rapport thermographique.

Q 2.1: Y a-t-il un problème lié au disjoncteur Q5?

1 pt

Oui

Si oui, doit il être traité en priorité ?

2 pts

Oui, nous sommes en priorité 1 (action immédiate)

Q 2.2 : Les causes de défaillances liées à une surintensité sont :

A vide:

4 pts

Défaut d'isolement dans l'enroulement statorique

En charge:

4 pts

Couple résistant trop élevé

Q 2.3:

L'appareil de mesure permettant de contrôler l'intensité absorbée sans déconnection d'un composant est :

4 pts La pince ampèremétrique

E2 DOSSIER CORRIGE DC 9/ 13

#### Q3: Le remplacement du composant.

Q 3.1 : Agissant hors tension, le titre d'habilitation que vous devez obligatoirement posséder pour effectuer cette intervention est :

5 pts | **B1** 

5 pts

5 pts

Parce que :

C'est une intervention qui doit être effectuée par du personnel électricien

Q 3.2 : Les mesures de protection à employer pour le remplacement de ce composant sont :

Consignation + EPI

Q 3.3 : En vous basant sur les informations de la plaque signalétique de la Question 4 du DR 8, donner la référence du nouveau disjoncteur magnétothermique :

10 pts | GV2 ME08

E2	DOSSIER CORRIGE	<b>DC</b> 10/13

#### Q4 : Le réglage du composant.

On donne les informations de la plaque signalétique du moteur :

	Cos φ: 0,78	Δ <b>V</b> : 220	A: 6,65
Kw: 1,5	Rdt % : 76	λΥ: 380	A : 3,84
	Tr/min : 1440	Hz : 50	Ph: 3

Q 4.1:


L'information de la plaque signalétique permettant de régler le disjoncteur moteur magnétothermique est :

2 pts

L'intensité (3,84 A)

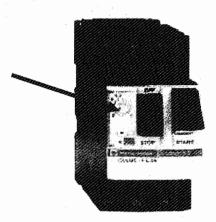Q 4.2 : Indiquer par une flèche sur la photo ci-dessous l'organe du disjoncteur permettant d'effectuer ce réglage.





# Q5: La proposition d'amélioration.

Q 5.1 : Proposer une ou plusieurs actions à mettre en place pour repérer plus rapidement ce type de défaut lié à une augmentation anormale de la température ?

	Action	Oui ou Non (indiquer O ou N)
2 pts	Installer une sonde de température	0
2 pts	Insérer dans le plan de maintenance préventive des inspections thermographiques systématiques	0
2 pts	Vérifier par contact manuel régulier	N

3 pts

3 pts

2 pts

2 pts

-			
	E2	DOSSIER CORRIGE	<b>DC</b> 11/13
ı			1

# PROBLEMATIQUE 4 (maintenance améliorative)

# Q1 : Le circuit de puissance du convoyeur.

Q 1.1 : Remplir le tableau ci-dessous énumérant les trois composants du circuit de puissance du convoyeur :

	Repère	Désignation	]
5 pts	Q5	Disjoncteur moteur magnéto thermique	
5 pts	KM5	Contacteur	
5 pts	M5	Moteur	

# Q2 : Le choix du démarreur/ralentisseur progressif.

Q 2.1 : Les données physiques entrant dans le choix de notre démarreur/ralentisseur progressif sont :

Données physiques	Oui ou Non (indiquer O ou N)
Tension d'alimentation	0
Puissance du moteur	o
Seuil de déclenchement thermique	N
Seuil de déclenchement magnétique	N

#### 0706-MEI T

	E2	DOSSIER CORRIGE	<b>DC</b> 12/13	
1				3

Q 2.2:

La référence du démarreur/ralentisseur progressif est :

5 pts

**ATS 01N206QN** 


# Q3 : Le schéma de câblage électrique du démarreur.

Q 3.1 : Compléter le schéma électrique en y intégrant le démarreur/ralentisseur progressif. (voir folio suivant)

30 pts (voir détail page suivante) **E2** 

**DOSSIER CORRIGE** 

**DC** 13/13

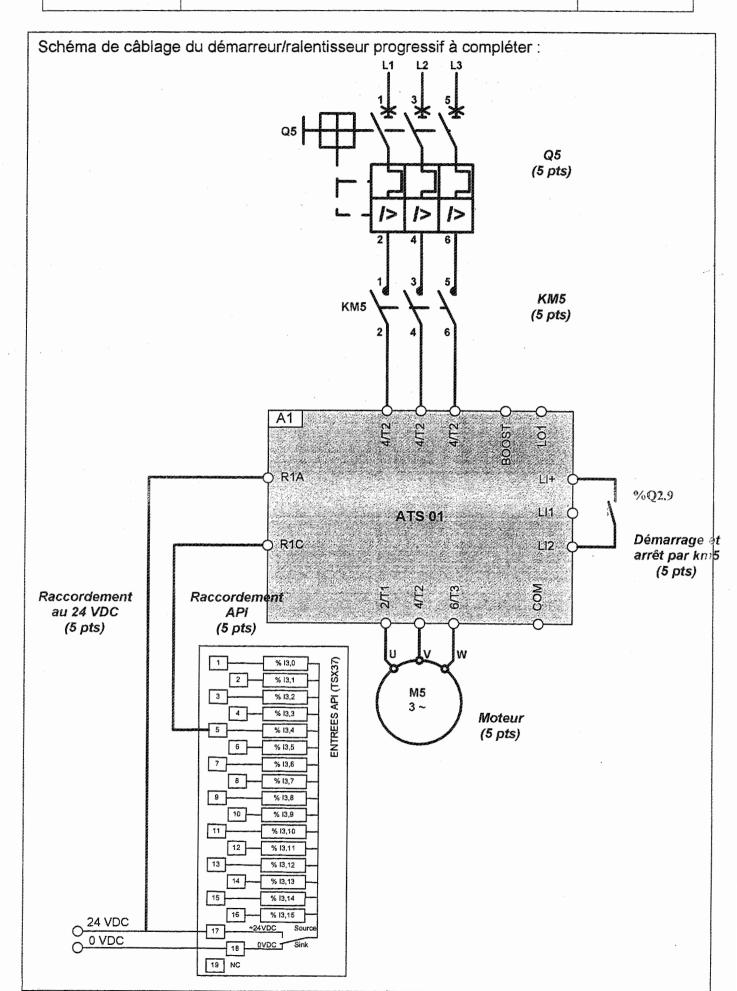

张 沙