

Ce document a été numérisé par le <u>CRDP</u> de <u>Bordeaux</u> pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel. Base Wattonale des suiet

Campagne 2010

# CORRIGE


Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

## BAREME ET CORRIGE U.32 : SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUEE

Partie A	6,5 points	
1)	0,5	Voir doc réponse N°1.
2)	0,75	Voir doc réponse N°1.
3)	1	Voir doc réponse N°1 (on accepte masse et Y).
4-1)	1	Ces deux tensions ont même période $T=20$ ms et même fréquence $f=50$ Hz.
4-2)	0,75	$\hat{U} = 600 \text{ V donc } U = 424 \text{ V}.$
4-3)	1,5	$U = V\sqrt{3}$ , $V = \frac{424}{\sqrt{3}} = 245 \text{ V}$ ; $\hat{V} = V\sqrt{2} = 346 \text{ V}$ donc en accord avec le
		relevé. $\hat{V} = 1.7 * 200 = 340 \text{ V}$
4-4)	1	$v_1$ est en avance de $\frac{\pi}{2}$ rad ou 90° sur $u_{23}$ .
Partie B	6 points	
1-1)	0,5	$n_{v}=n_{s}=1000 \text{ tr.min}^{-1}$ .
1-2)	0,5	Voir doc réponse N°1.
1-3)	0,5	Voir doc réponse N°1 : T=400 N.m et n=950 tr.min <sup>-1</sup> .
1-4)	1,25	$P=T*\Omega=400*950*2*\pi/60=39.8 \text{ kW}.$
2-1)	0,75	Régler la vitesse de rotation.
2-2)	0,5	ns=f/p, ns est donc proportionnel à f.
2-3)	1	Voir doc réponse N°1.
2-4)	0,5	n'=750 tr.min <sup>-1</sup> .
2-5)	0,5	U'=425*40/50=340 V.
Partie C	7,5 points	
1-1)	0,75	Mesurer la vitesse de rotation.
1-2)	0,75	$u_n = 6.10^{-3}$ *n avec $u_n$ en V et n en tr.min <sup>-1</sup> .
2-1)	1	Onduleur de tension. Convertisseur continu alternatif.
2-2)	0,5	$u_{ER} = u_c - u_n$
2-3)	0,5 0,5	$u_{ER} = u_c - 6.10^{-3} * n.$
2-4)	1	Si n diminue, u <sub>ER</sub> augmente, U augmente (ainsi que f) et n augmente. Le système
c <sub>O</sub>		joue bien son rôle de régulation.
3-1)	0,25	$n_i = 700 \text{ tr.min}^{-1}$ .
	0,25	n <sub>f</sub> =800 tr.min <sup>-1</sup> .
3-2)	0,5	t <sub>1</sub> =110 s.
3-3)	0,5	La vitesse varie de 100 tr.min <sup>-1</sup> ( $n_f$ - $n_i$ ), 80 %de cette variation correspond donc à 80 tr.min <sup>-1</sup> . $t_2 = 114$ s (ou 115 s)
3-4)	1	Commande N°1 : Δt=11,7 s ; Commande N2 : Δt=4,5 s. Voir Document Réponse N°2.
3-5)	0,5	La commande N°2 est la plus rapide mais avec cette commande le MAS absorbe un pic de courant très important.

# Document réponse N°2

### Commande N°1

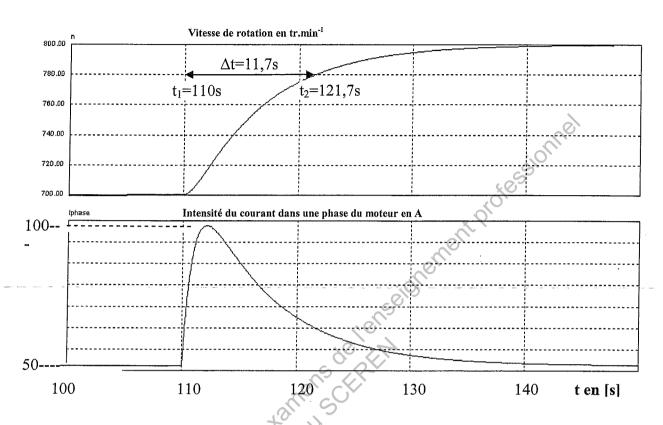

### Commande N°2

