

N° candidat :

Groupe ment EST

Session 2005

### Notation

Partie Analyse fonctionnelle et structurelle : ..... /20  
Partie technologie : ..... /20  
Partie génie électrique et automatique : ..... /20  
Note : ..... /60

# SUJET

C.A.P. Equipements Electriques Electroniques de  
l'Automobile

Epreuve Ecrite

EP2 : Communication technique

Durée : 4 h - Coefficient : 4

Note finale : .... / 20

Sujet comprenant 3 parties :

|                                       | Page ination | Durée conseillée | Points |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| Analyse fonctionnelle et structurelle | 1/3 à 3/3    | 1 h 30           | 20     |
| Technologie                           | 1/3 à 3/3    | 1 h 00           | 20     |
| Génie électrique et automatique       | 1/4 à 4/4    | 1 h 30           | 20     |

Les candidats doivent rendre l'intégralité des documents à l'issue de la composition

## MANO CONTACT

Mise en situation :

Le mano-contact représenté sur le document (2/3) à l'échelle 3/1 est utilisé sur les véhicules automobiles pour prévenir toute chute anormale de pression d'huile dans le circuit de graissage du moteur.

Fonctionnement :

Le mano-contact est fixé sur le bloc moteur à l'aide d'un filetage. Le dessin le représente en position repos (moteur à l'arrêt = pression d'huile nulle). Dans cette position aucune pression vient agir sur la membrane (3), la bille (5) et la lamelle contact (6) sont en position repos.

Le moteur étant tournant, il règne dans le circuit de graissage une pression d'huile. Sous l'effet de cette pression, la membrane (3) pousse la bille (5) qui décolle la lamelle contact (6) jusqu'à son contact sur la vis inférieure (8). A la moindre chute de pression dans le circuit de graissage, la lamelle contact (6) reprend sa position initiale (repos) et vient établir le contact sur la vis supérieure établissant ainsi une liaison électrique et un voyant au tableau de bord du véhicule s'allume prévenant l'utilisateur du défaut de pression.

La pièce (12) est en matière isolante

Question 1 : /2

Identifier sur le dessin la matière des pièces suivantes et préciser la raison d'un tel choix :

- pièce (10a) : \_\_\_\_\_
- pièce (10b) : \_\_\_\_\_

Question 2 : /2

Écrire la désignation normalisée des pièces suivantes :

- pièce (10c) : \_\_\_\_\_
- pièce (15) : \_\_\_\_\_

Question 3 : /4

Le couvercle du mano-contact (11) est sertis sur le corps (1). L'ajustement entre ces deux pièces est un diamètre de 30H7m6. Calculer ci-dessous les jeux Maxi et mini entre ces pièces :

- tolérance de l'Alésage : \_\_\_\_\_ diamètre Maxi : /0.5  
 diamètre mini : /0.5
- tolérance de l'arbre : \_\_\_\_\_ diamètre Maxi : /0.5  
 diamètre mini : /0.5

- jeu Maxi = \_\_\_\_\_ /0.5
- jeu mini = \_\_\_\_\_ /0.5

En déduire le type d'ajustement entre ces deux pièces (rayer ci-dessous les mauvaises réponses) : /1

- Ajustement avec Jeu
- Ajustement Incertain
- Ajustement avec Serrage

Question 4 : /12

Exécuter le dessin de définition du corps (1), à l'échelle 3/1 (sur page 3/3) :

- vue de face en coupe A-A (celle du dessin d'ensemble page 2/3) /6
- vue de droite (sans les formes cachées) /4
- coter la partie fileté de cette pièce. /2


Pièces jointes : Tableau des ajustements (page 2/3) + Feuille dessin (page 3/3).

Total partie analyse fonctionnelle et structurelle : /20

|  |              |           |             |                |            |
|--|--------------|-----------|-------------|----------------|------------|
| EXAMEN : CAP Equipements Electriques Electroniques de l'Automobile |              |           |             | SUJET          |            |
| Epreuve : Communication technique                                  |              |           |             |                |            |
| Session : 2003   | Repère : EP2 | Echelle : | Durée : 4 h | Coef : 4       | Page : 1/3 |
| Groupement EST   |              |           |             | Epreuve Ecrite |            |

# Ecartis des arbres et alésages courants

| Cylindres      | Ajustements avec H8 |    |    |    |    |    |     |     |     |     | Ajustements avec H7 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | H6                  | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | js  | js  | js  | js  | H7                  | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | js | js | js |
| 0 à 3 inclus   | +6                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +10 | +10 | +10 | +10 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3 à 6 inclus   | +10                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +12 | +12 | +12 | +12 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6 à 10 inclus  | +15                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +18 | +18 | +18 | +18 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10 à 18 inclus | +18                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +20 | +20 | +20 | +20 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18 à 30 inclus | +20                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +24 | +24 | +24 | +24 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30 à 50 inclus | +24                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | +30 | +30 | +30 | +30 | 0                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

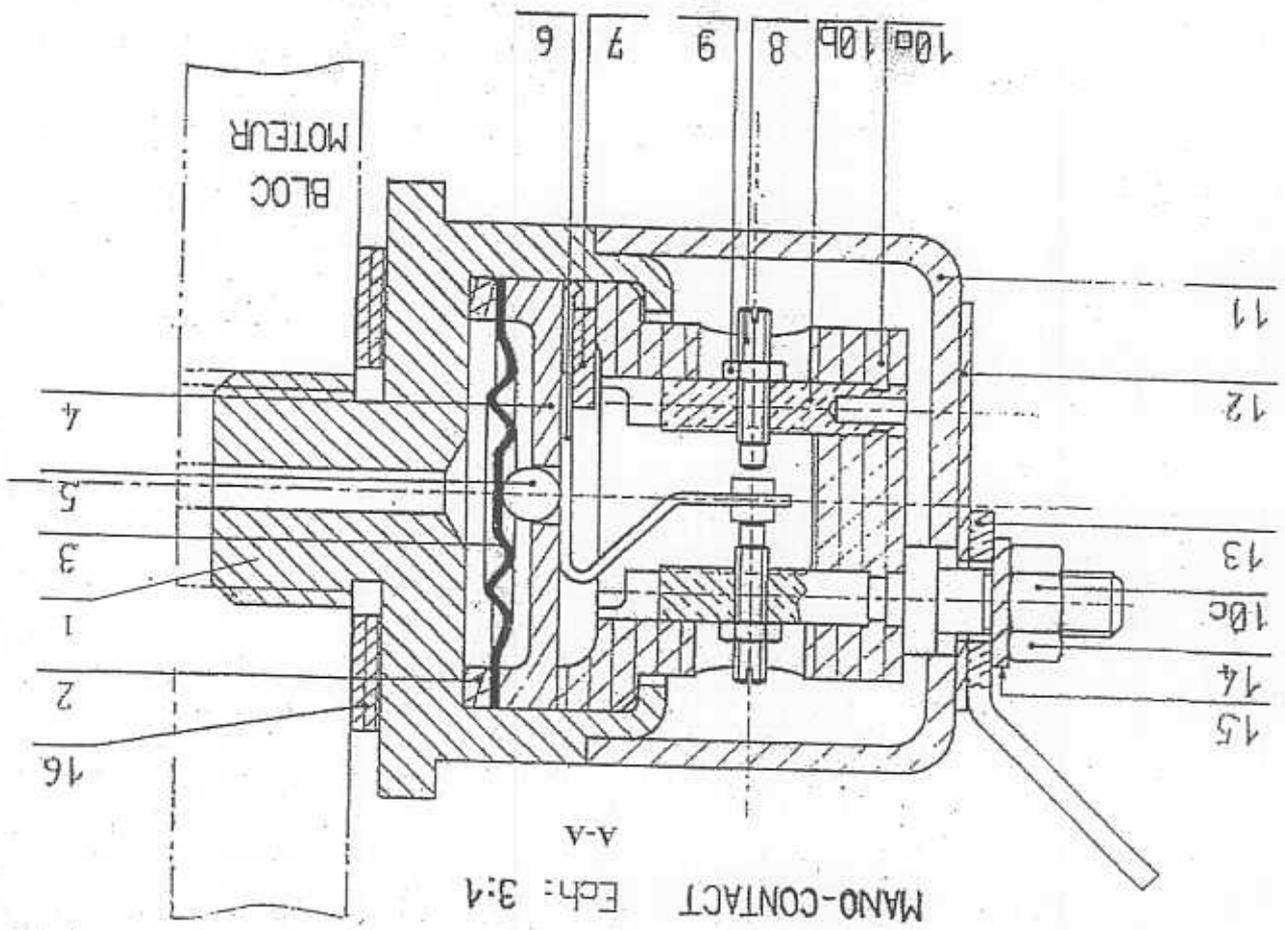


Ne rien faire sur cette page

EXAMEN : CAP Equipements Electriques Electroniques de l'Automobile  
Epreuve : Communication technique

Session : 2005    Repère: EP2    Echelle:    Durée : 4 h    Coef : 4    Page : 3/3


Groupe ment EST  
Epreuve Ecrite

A-A

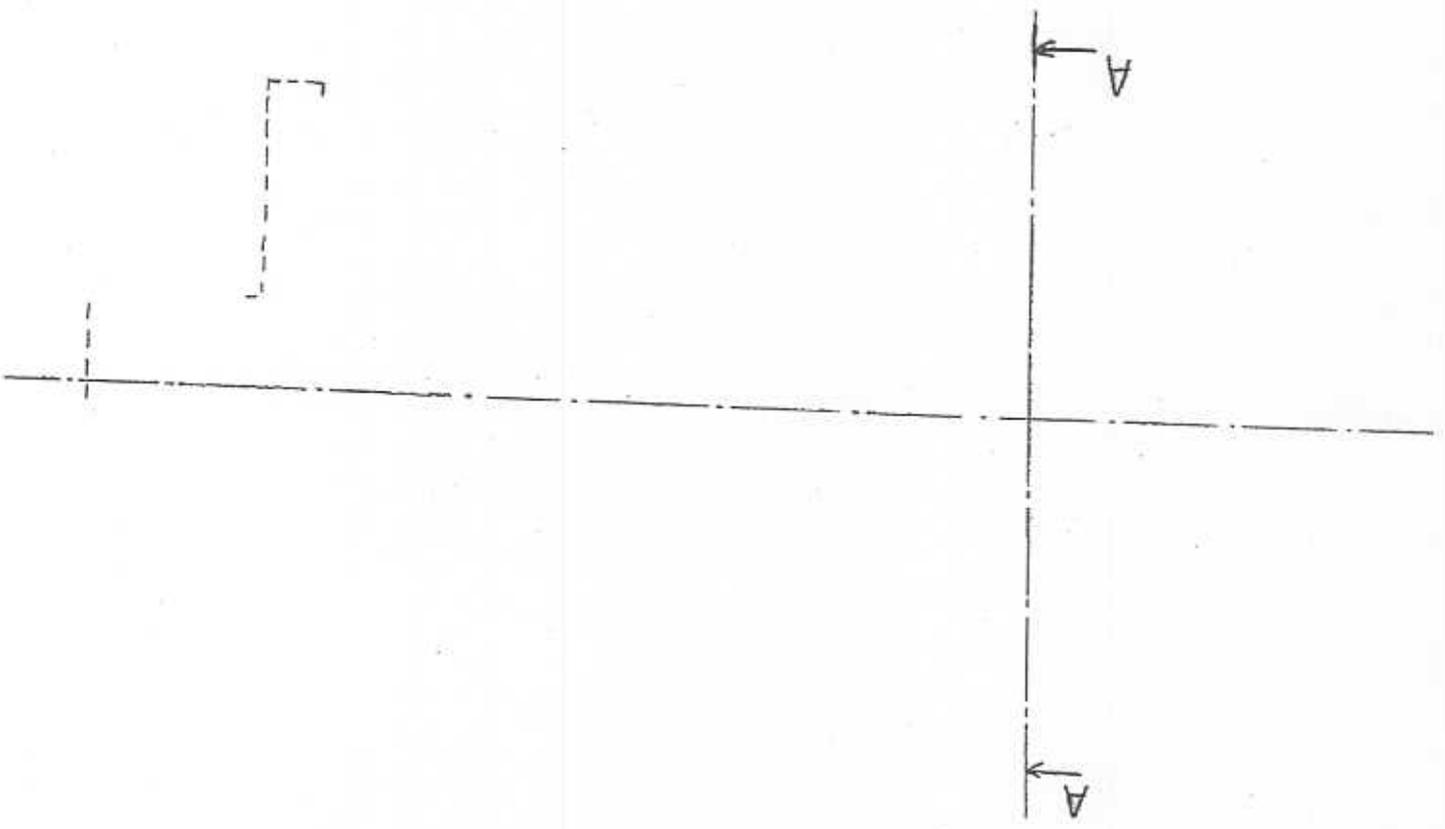

PARTIE A : L'INJECTION MULTIPONT

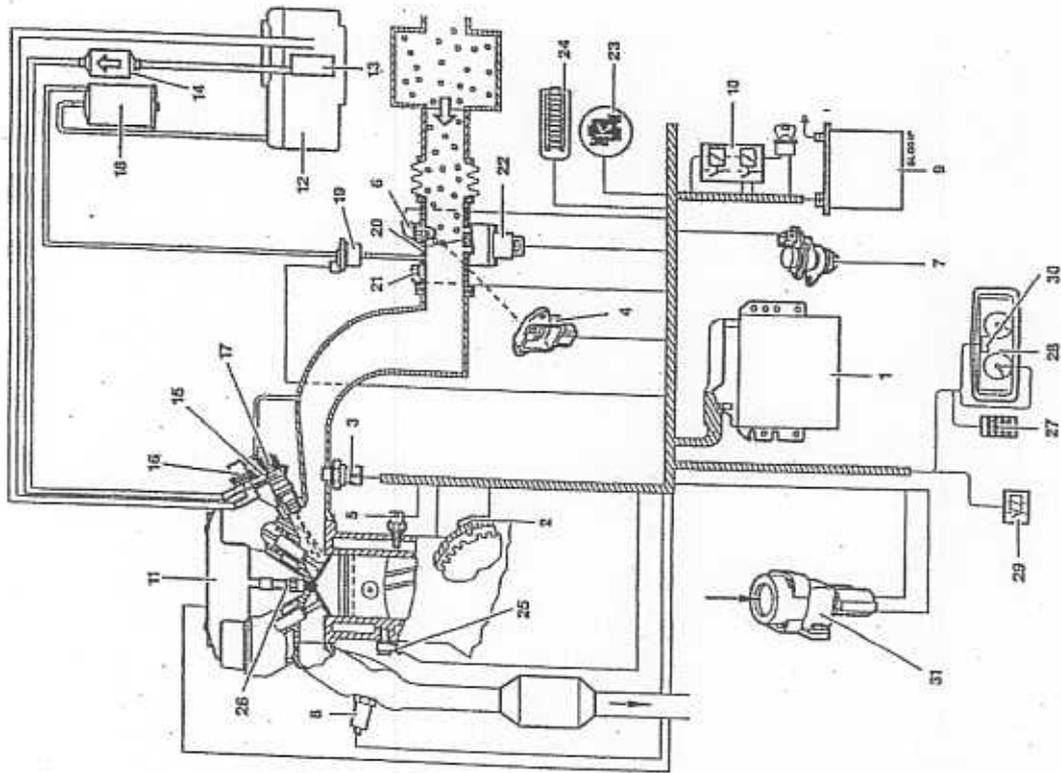Le schéma ci-dessous représente un système d'injection multipoint SAGEM SL 96 :



NOMENCLATURE :

- 1 - Calculateur Injection - allumage
- 2- Capteur de régime et position moteur
- 3- Capteur de pression tubulure
- 4- Potentiomètre sur axe de papillon
- 5- Thermistance eau moteur
- 6- Thermistance air admission
- 7- Capteur de vitesse véhicule
- 8- Sonde à oxygène
- 9- Batterie
- 10- Double relais : de puissance, d'alimentation
- 11 - Bobine d'allumage
- 12- Réservoir d'essence
- 13- Pompe à essence
- 14- Filtre à essence
- 15- Rampe d'alimentation
- 16- Régulateur de pression d'essence
- 17- Injecteurs
- 18- Canister
- 19- Electrovanne de purge canister
- 20- Boîtier papillon
- 21 - Résistance réchauffage boîtier papillon
- 22- Moteur pas à pas régulation de ralenti
- 23- Voyant de contrôle
- 24- Correcteur de diagnostic
- 25- Capteur de cliquetis
- 26- Bougies
- 27- Clavier d'anti-démarrage codé
- 28- Compte-tours
- 29- Relais de réfrigération
- 30- Information consommation
- 31 - Interrupteur à inertie

|  |             |           |                |          |            |
|--|-------------|-----------|----------------|----------|------------|
| EXAMEN : CAP Equipements Electroniques de l'Automobile |             |           |                | SUJET    |            |
| Epreuve : Communication technique                      |             |           |                |          |            |
| Session : 2003   | Replacé EP2 | Echelle : | Durée : 4 h    | Coef : 4 | Page : 1/3 |
| Groupement EST   |             |           | Epreuve Ecrite |          |            |

**Question A1 :** /3

Dans le tableau ci-dessous, faite l'inventaire des organes faisant partie :

- du circuit d'air
- du circuit d'essence

| Circuit d'air | Circuit d'essence |
|---------------|-------------------|
|               |                   |

**Question A2 :** /2

Coloriez sur le schéma de la page 1 / 3 :

- en bleu le circuit d'air
- en vert le circuit d'essence

**Question A3 :** /3

Indiquez la fonction de la sonde à oxygène.

.....

.....

.....

**Question A4 :** /1

L'information délivrée par la sonde à oxygène est sous la forme d' : Cochez la case correspondante ci-dessous. (Une seule réponse attendue)

- Une tension
- Une intensité
- Une résistance

**Question A5 :** /2

Quelles sont les améliorations apportées par un système d'injection par rapport à un carburateur.

.....

.....

**Question A6 :** /1

Qu'appelle t'on système d'injection multipoint ?


.....

.....

**PARTIE B : LE PRECHAUFFAGE DES MOTEURS DIESEL**

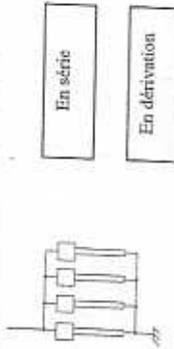**Question B1 :** /0,5

Ce montage de bougies de préchauffage est réalisé : rayer la proposition inexacte




**Question B2 :** /1

Cet élément est déposé, quel(s) contrôle(s) effectuez-vous ? Précisez l'appareil utilisé.



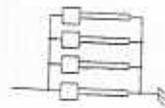**Question B3 :** /1

Sur le montage, si un élément est défectueux, que se passe t'il lors du démarrage ?





PARTIE A : FONCTIONNEMENT D'UN GROUPE MOTO VENTILATEUR

On donne le schéma électrique de fonctionnement d'un groupe moto ventilateur (GMV) XANTIA CITROEN: tous types.

Codification des éléments repérés.

- M001 = masse
- BBOO = batterie
- CAOO = contacteur antivol
- BFOO = boîtier fusible (F3=10A)
- BB10 = boîtier d'alimentation (F5=5A)
- BMF1 et 2 = fusible 20/40A
- 8008 = thermistance T° eau moteur
- 1500A } relais d'alimentation du groupe moto ventilateur (GMV)
- 1500B }
- 1500C }
- 1510A = MV1
- 1510B = MV2
- 8010 = boîtier électronique T° d'eau... (Bitron)

Principe de fonctionnement


Petite vitesse: (PV) le groupe moto ventilateur est alimenté en série, la borne 1 du boîtier électronique T° d'eau trouve la masse.

Grande vitesse: (GV) le groupe moto ventilateur est alimenté en parallèle, la borne 1 et 10 du boîtier électronique T° d'eau trouvent la masse.

La thermistance donne l'information de T° moteur : à 80°C = P.V. et à 100°C = GV

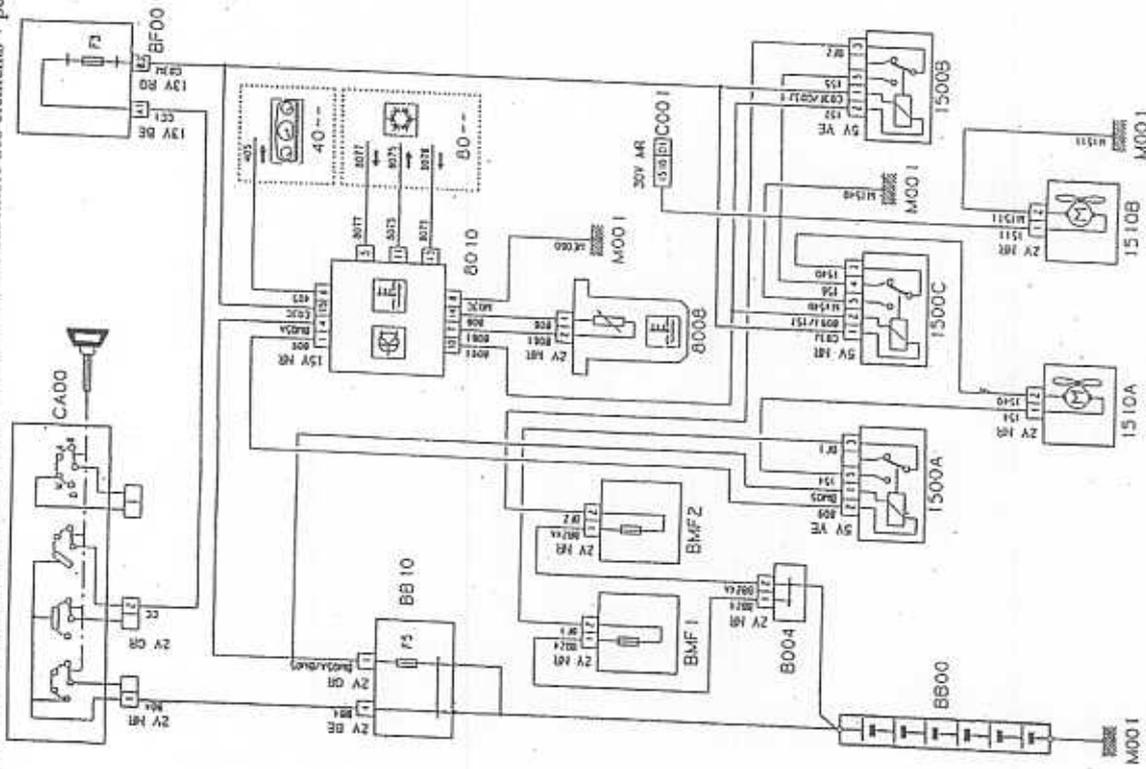Question AL: /2

Surignez en couleur, le circuit d'alimentation en courant sur l'ensemble des éléments + permanent.




EXAMEN : CAP Equipements Electriques Electroniques de l'Automobile

|                                   |             |                |            |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Epreuve : Communication technique |             | Sujet          |            |
| Session : 2005                    | Repart: EP2 | Durée : 4 h    | Page : 1/4 |
| Groupement EST                    |             | Epreuve Ecrite |            |

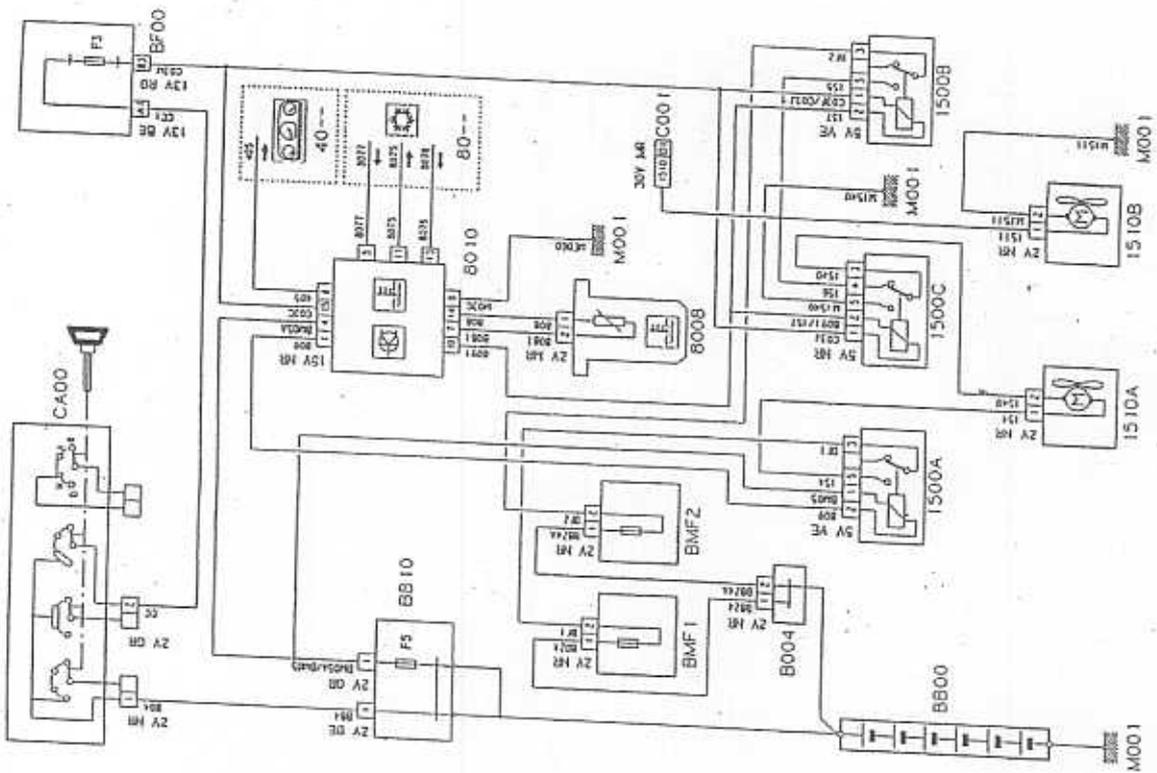
Question A2: /2

Surlignez d'une autre couleur, le circuit d'alimentation en courant sur l'ensemble des éléments + après contact.



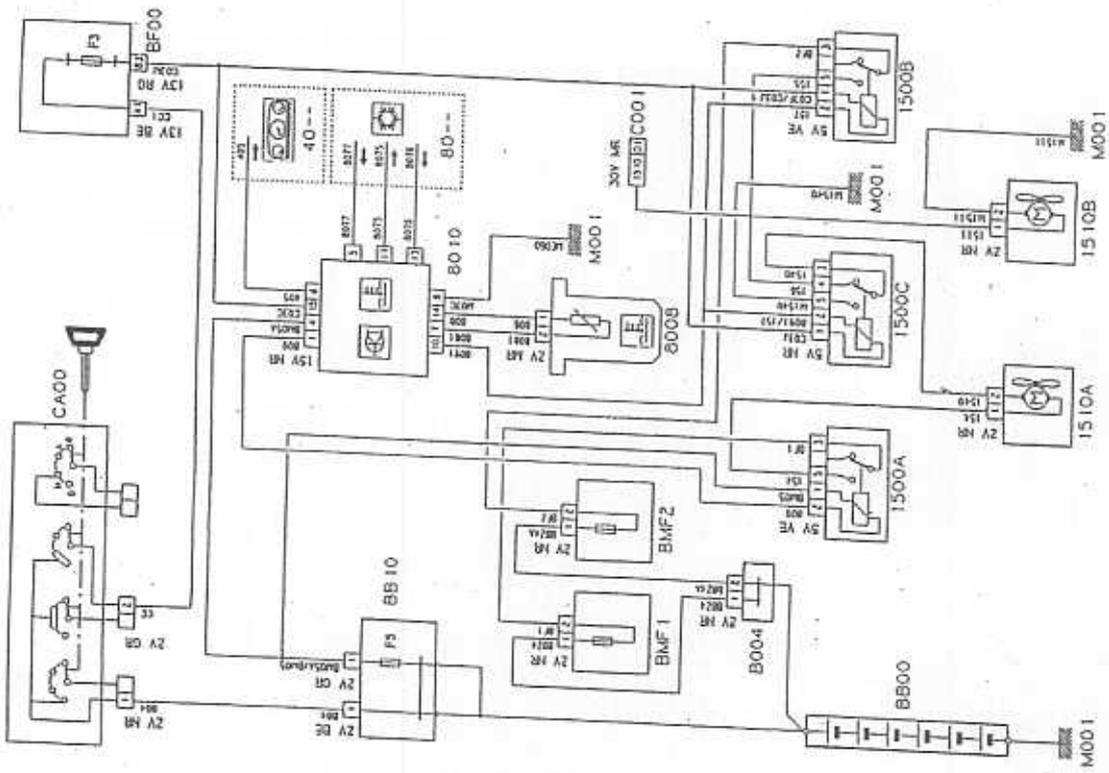
Question A3: /2

En respectant les couleurs déjà utilisées (+ permanent et + après contact). Surlignez la masse d'une couleur différente, ainsi que l'alimentation du circuit de commande et de puissance pour la fonction : QMV en petite vitesse.



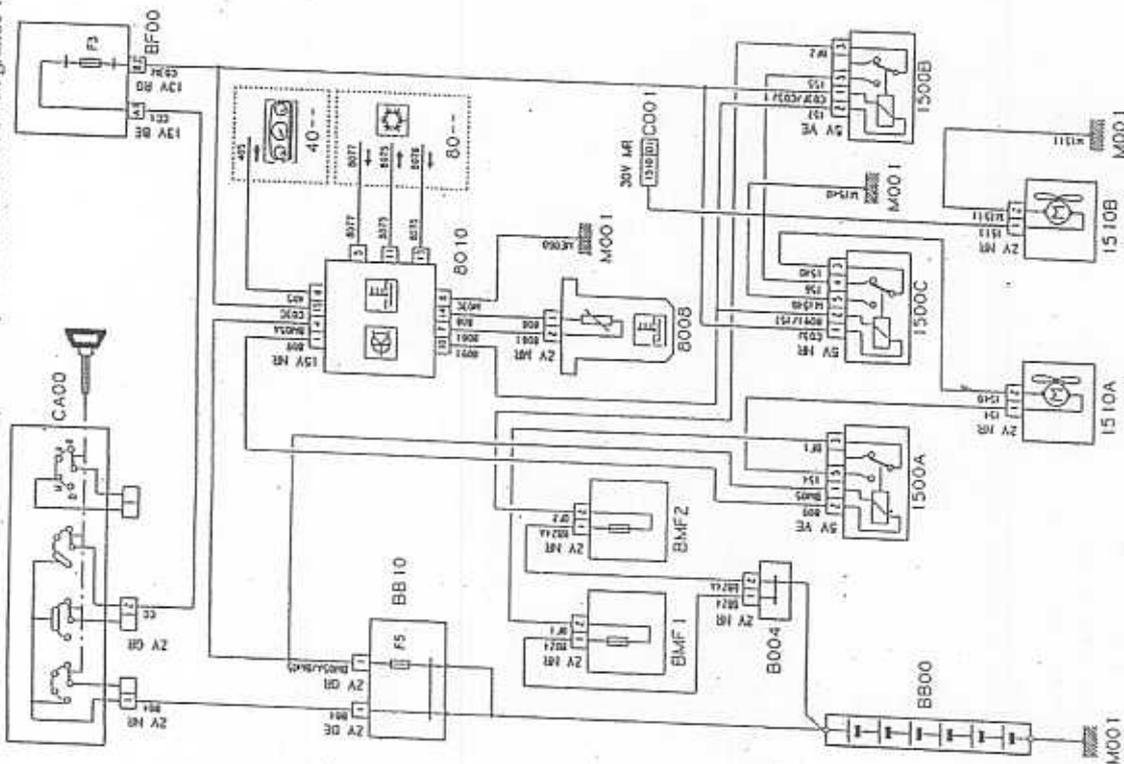
Question A4 : /3

En respectant les couleurs déjà utilisées (+ permanent et + après contact et masse), surlignez l'alimentation du circuit de commande et de puissance pour la fonction : GMV en grande vitesse.



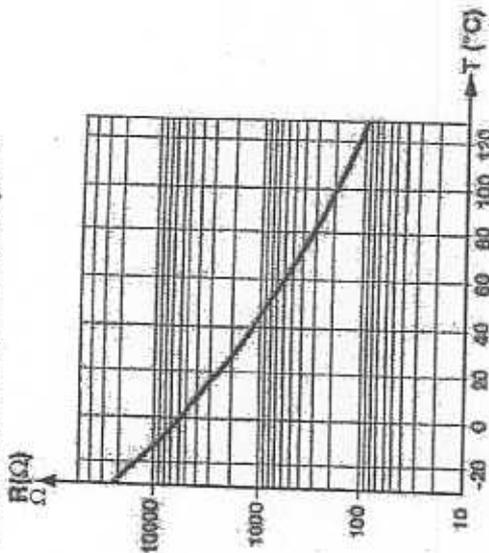Question A5 : /2

L'information température est donnée par la thermistance 8008 au boîtier 8010. Donnez la valeur de cette information pour :



80°C : .....

100°C : .....

Question A6 : /4

Sachant que la tension de la batterie moteur tournant est de 14 V :

a. Donnez la tension d'alimentation de chaque moto ventilateur pour la petite vitesse :

U de MV1 (1510A) = ..... /0,5

U de MV2 (1510B) = ..... /0,5

b. Donnez la tension d'alimentation de chaque moto ventilateur pour la grande vitesse :

U de MV1 (1510A) = ..... /0,5

U de MV2 (1510B) = ..... /0,5

c. Sachant que chaque moto ventilateur absorbe une intensité de 18A en grande vitesse, calculez la puissance absorbée par le système, justifier votre calcul. /2

.....

.....

.....


.....

**PARTIE B : BRUTEUR D'OUBLI DE FEUX**

Le bruiteur d'oubli de feux permet d'informer le conducteur du véhicule qu'il a laissé les feux allumés (interrupteur a) alors que la portière est ouverte (interrupteur b) et que le contact est coupé (interrupteur c). Lorsque ces trois conditions sont réunies, l'unité logique alimente le bruiteur S. Le conducteur est informé par un signal sonore.

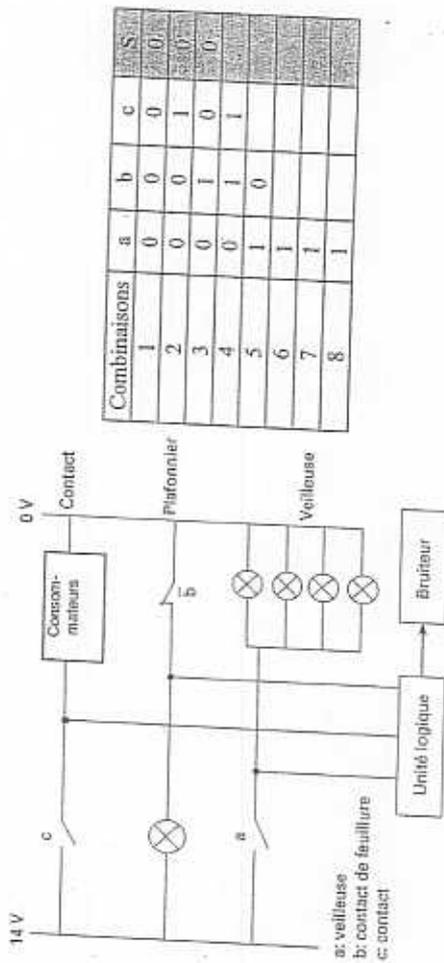Question B1 : /2,5

A partir du schéma ci-dessous et du rappel du principe de fonctionnement des fonctions logiques -page suivante, complétez la table de vérité du bruiteur d'oubli de feux.



Question B2 : /0,5

Recopier dans le tableau ci-dessous, la combinaison pour laquelle le bruiteur fonctionne :


| Combinaisons | a | b | c | s |
|--------------|---|---|---|---|
| N°           |   |   |   |   |

Question B3 : /1

Déduire de la question précédente, l'équation logique du bruiteur d'oubli de feux :

S = .....

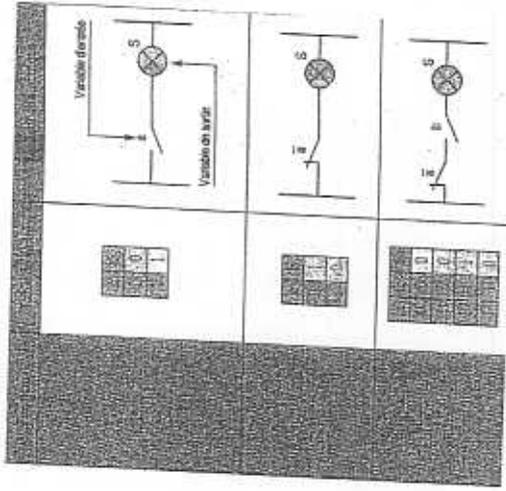**Principe de fonctionnement des fonctions logiques**



**PARTIE C : LE REGULATEUR ELECTRONIQUE DE TENSION**

Question C1 : /1

A partir du schéma du régulateur électronique de tension ci-dessous, - indiquer le nom des éléments 1 et 2.

